

Preț 35.000 lei

MARTIE 2004

conex Clulo

ANUL V / Nr. 55

03/2004

ELECTRONICĂ PRACTICĂ PENTRU TOȚI



Sintetizor de frecvență cu μ C



Sondă osciloscop 16 intrări



Sursă cu back-up și timer



Regulator de tensiune alternativă 2kW



Alimentarea amplificatoarelor audio de putere



SWR-metru și Power-metru

MONITOR PENTRU

SUPRAVEGHEREA
LINEI TELEFONICE

 **conex**
electronic




SR EN ISO 9001:2001
Certificat Nr. 464




Cod 8266
120.000 lei

2W

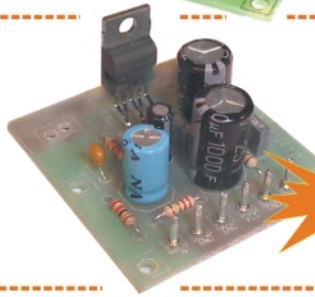


Cod 8264
150.000 lei

10W
auto

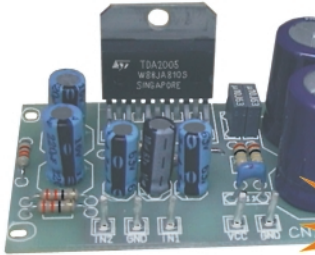

Cod 8263 (fără radiator)
250.000 lei

2 x 15W
auto

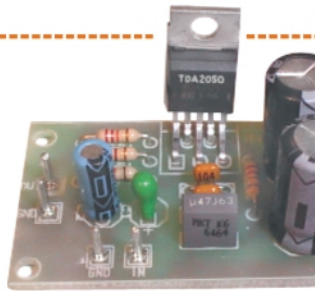

Cod 8262
230.000 lei

50W



Cod 11427
660.000 lei

70W
auto



Cod 9455
310.000 lei

2 x 40W



Cod 8260 (fără radiator)
390.000 lei
Cod 8276 (cu radiator)
590.000 lei

100W




Cod 9113 (fără radiator)
650.000 lei
Cod 9454 (cu radiator)
990.000 lei

250W

KIT-uri audio


Preamplificator
universal

Cod 15990
160.000 lei

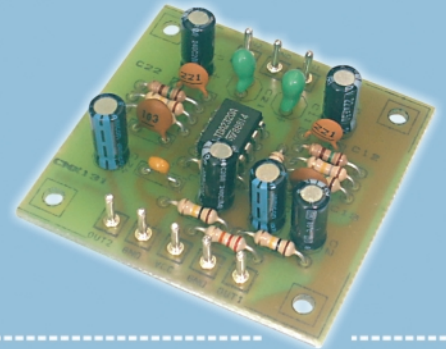


Adaptor
stereo auto

Cod 8518
130.000 lei

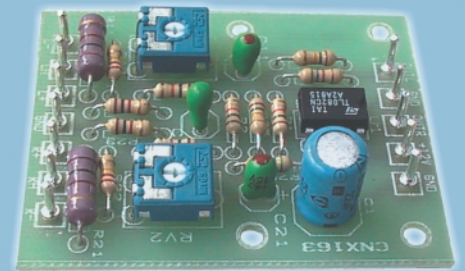


Corector de ton
cu LM1036

Cod 1442
380.000 lei

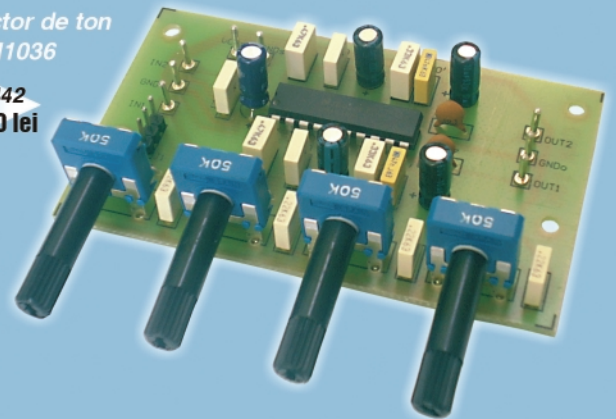

Egalizor audio
cu 7 benzi

Cod 869
340.000 lei

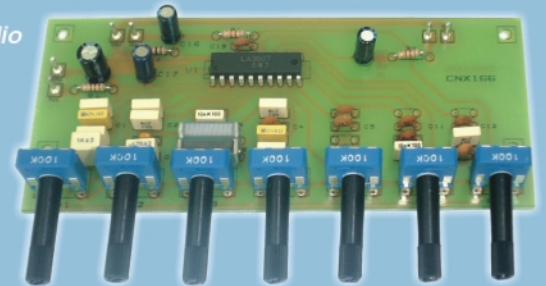

Protecție incinte acustice

Cod 3840
350.000 lei



Alimentarea amplificatoarelor audio de putere

Elemente de proiectare, exemple și modalități de dimensionare a elementelor unei surse de alimentare și două kit-uri realizate de Conex Electronic.

4



Sintetizor de frecvență cu uC - VHF (I)

În serial, se vor prezenta aspectele teoretice și practice ale construcției unei sinteze de frecvență pilotată de un microcontroler seria AVR.

7



Service GSM (XVI)

Sfaturi practice pentru înlocuirea LED-urilor (cu cele de culoare albastră, albă sau roșie) la telefoanele mobile. În acest episod, exemplificare pentru seria Nokia 51xx.

10



Sistem de supraveghere prin telefon în rețeaua GSM (II)

Construcția practică și testarea sistemului de supraveghere (alarmă) prin telefon GSM.

14



Microcontrolere PIC - Prezentare și programare (V)

Partea analogică a microcontrolerului PIC16F628 și un exemplu: generator de formă de undă.

18



Sondă pentru osciloscop cu 16 intrări

Interfață simplă, cu circuite logice uzuale, ce permite vizualizarea simultană pe osciloscop a mai multor semnale logice testate.

22



Sursă dublă cu acumulator de back-up și timer

Sursă de tensiune specială, cu aplicații în domeniul sistemelor de securitate: interfonie și controlul accesului.

23



L296, L4960 și L4962 (I) - Surse în comutație

Date de catalog și aplicații cu cele trei tipuri de circuite integrate. Se pot obține surse de tensiune simple până la 5A.

26



Microcontrolere AVR - Descriere și utilizare (V)

Prezentarea programului de dezvoltare a aplicațiilor cu uC, AVR Studio, oferit de Atmel pe site-ul său: www.atmel.com.

30



Regulator de tensiune alternativă de putere - 2kW

Regulator de tensiune alternativă de putere cu diac și triac, realizat de Conex Electronic și oferit în kit asamblat.

34



Monitor pentru supravegherea liniei telefonice

Montaj ce permite urmărirea permanentă a stării liniei telefonice fixe. Previne "furturile" de pe linia telefonică și informează despre defectele existente pe aceasta.

38



SWR-metru și Power-metru

Instrumente de măsură pentru radioamatorii ce lucrează curent în trafic.

40



Cristale de cuarț (I)

În serial, totul despre rezonatoarele cu cuarț, mult folosite în aplicațiile radio și cele cu microcontrolere.

42



Pagina cu idei

Două aplicații utile: interfață pentru măsurarea temperaturii cu ajutorul unui multimetru și un comutator de proximitate cu optocuplor IR relexiv.

49




Catalog


Bar-graph-uri cu LED-uri.

50



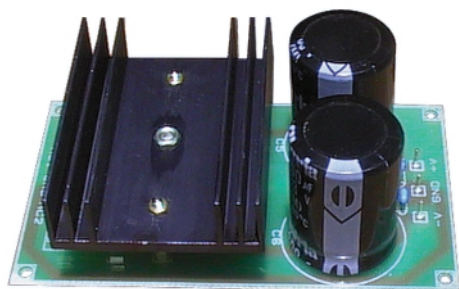

CNX 141

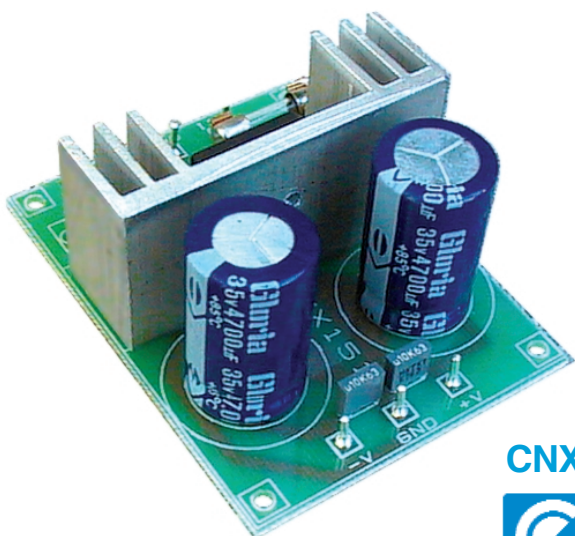

CNX 151



Alimentarea amplificatoarelor audio de putere

Primiți numeroase întrebări (atât telefonic, cât și în magazinul Conex Electronic) cu privire la modul de alimentare a amplificatoarelor audio de putere.

Conex Electronic produce o gamă completă de kit-uri de "amplificatoare audio", gamă ce acoperă domeniul de putere audio 2...250W.

Cum pot fi alimentate cu energie electrică acestea se va prezenta în continuare.

Unul din elementele importante într-un sistem audio de orice proveniență este sursa de alimentare. Calitatea semnalului audio, atingerea puterii maxime debitate de amplificator, protecțiile diverse sunt dependente de alimentarea cu energie electrică.

Majoritatea electroniștilor tineri, care încă descoperă tainele electronicii, sunt pasionați în special de domeniul audio și nu cunosc toate aspectele alimentării amplificatoarelor audio, greșind, fără cunoștință, în utilizarea practică. Răspunsurile la diversele lor întrebări vor fi date pe parcursul articolului curent.

Scurt istoric

După ce Conex Electronic a finalizat o primă parte din gama sa de amplificatoare audio (care este în continuă dezvoltare și în prezent), în urmă cu mai bine de patru ani, s-a confruntat cu o serie de solicitări care priveau modul corect de alimentare a amplificatoarelor audio de putere și cel de alegere a radiatorului din aluminiu pentru disiparea căldurii. La debutul său, în

primele numere, revista Conex Club, a publicat sub semnătura ing. Szatmari Imre, articole pe această temă. Facem o trimitere către studiul acestor prime numere din colecția anilor 1999-2000.

Sursa de alimentare. Schema de bază. Alegerea componentelor.

Se disting două scheme de bază, prezentate în figura 1.

Alimentatorul trebuie să asigure obținerea puterii de audiofrecvență P_0 pe o sarcină dată R_s fără distorsiuni acceptabile și zgomot de rețea impus.

În tabelul 1 se prezintă parametrii de ieșire în cazul amplificatoarelor.

În funcție de schema aleasă, cu C.I.

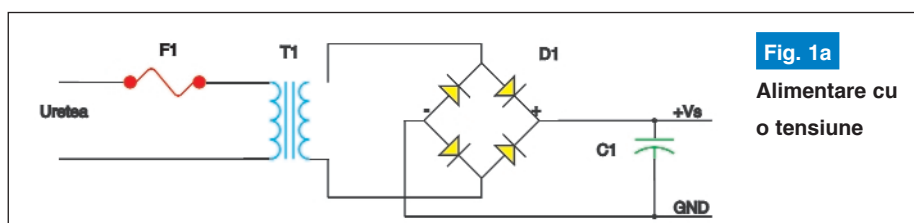


Fig. 1a

Alimentare cu o tensiune

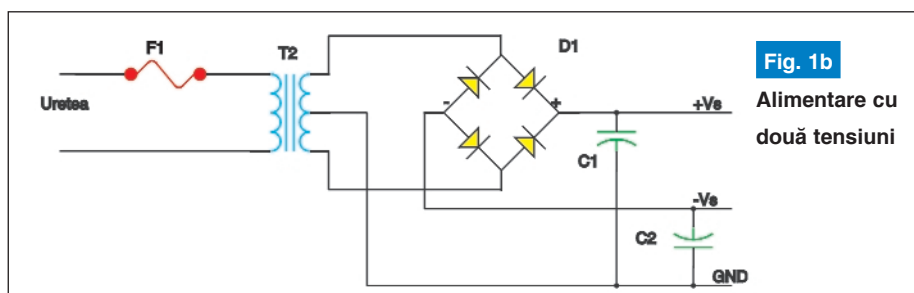


Fig. 1b

Alimentare cu două tensiuni

amplificator de putere, se stabilesc: V_{0m} , I_{0m} și P_{0m} . Cunoscând aceste valori rezultă între tensiunea pulsatorie după filtraaj și tensiunea V_s , $[\gamma] = (V_f/V_s) \cdot 100$. Aceasta

catalogul C.I. respectiv, în dB. Cu cât este mai mare cu atât tensiunea de undulație este mai mică [2].

În funcție de valoarea aleasă pentru $[\omega]RC$ se stabilesc:

- tensiunea efectivă din secundarul transformatorului:

$$U_{sef} = (E_m/1,41) \cdot (V_s/E_m)_{Tabel}$$

- curentul efectiv în secundar:

$$I_{sef} = (I_{0m}/1,41) \cdot (I_{Def}/I_{D0})_{Tabel}$$

- puterea **aparentă** (în secundar) a transformatorului:

$$P_s = 2 U_{sef} I_{sef}$$

la care se adaugă puterea disipată de C.I.: $V_s^2/(2[\pi]^2 R_L)$

- puterea disipată de diode (sau puntea redresoare):

$$P_{ds} = U_D I_{D0} \cdot (I_{Def}/I_{D0})_{Tabel}$$

Pentru o punte redresoare $U_D = 4V$.

Cu specificațiile și relațiile prezentate mai sus se proiectează sursa de alimentare a amplificatorului.

Alegerea rapidă a elementelor

Pentru cei mai "comози" electroniști (sau tineri) redacția a realizat și un tabel orientativ din care se pot alege elementele constitutive ale unei surse de tensiune pentru alimentarea unui anume tip de amplificator audio, respectiv pentru cele oferite sub formă de kit de Conex Electronic. Sugestiv este tabelul 3, pentru fiecare amplificator (codificat CNX xxx) se identifică tipul (puterea) transformatorului sau valoarea condensatorului de filtraaj.

TABELUL 1. Parametrii de ieșire ai amplificatoarelor

Parametru	Explicații	O singură ieșire	În punte
V_{0max}	Tensiunea de vârf de ieșire înainte de limitare	$(V_s - 2V_{CEsat})/2$	$V_s - 2V_{CEsat}$
I_{0m}	Curentul de vârf în sarcină înainte de limitare	$(V_s - 2V_{CEsat})/2R_L$	$(V_s - 2V_{CEsat})/R_L$
P_{0m}	Puterea efectivă pe sarcină înainte de limitare	$(V_s - 2V_{CEsat})^2/8R_L$	$(V_s - 2V_{CEsat})^2/2R_L$

V_{CEsat} – tensiunea de saturație a tranzistorului din etajul final, practic $2V_{CEsat} = 5V$, R_L – valoarea sarcinii (difuzorului)

tensiunea de alimentare necesară: $V_s = (V_{0m} + 5)$ [V], respectiv valorile extreme (V_{smax} și V_{smin}) pentru variația tensiunii de

depinde de valoarea condensatorului de filtraaj, rezistanța de sarcină R pe care lucrează alimentatorul și pulsația tensiunii

TABELUL 2. Parametrii alimentatorului. Extrase din curbele prezentate în [1], pentru un transformator cu $RT=R$, cu $R = (V_s/I_{0m})$.

$[\omega]RC$	1	10	20	40	100	200	300
$[\gamma]$ [%]	30	6	3	1,5	0,45	0,2	0,1
V_s/E_m	0,6	0,85	0,94	0,96	0,98	0,99	1
I_{Def}/I_{D0}	1,5	2,2	2,22	2,5	2,8	3,2	3,8
I_{DM}/I_{D0}	4	8	12	15	20	25	30
U_{Dinv}/E_m	-	1,4	-	-	1,45	1,45	-

E_m - tensiunea de vârf a secundarului, I_{Def} – curentul efectiv prin diodă, I_{D0} – curentul mediu prin diodă ($I_{0m}/2$), I_{DM} – curentul de vârf prin diodă, U_{Dinv} – tensiunea de vârf pe diodă).

rețea de +/-10%. Trebuie îndeplinită condiția ca $V_{smax} \leq V_{sMAX}$ a C.I., dată în catalog. În cazul surselor cu două tensiuni

alternative, $[\omega] = 2[\pi]f = 314$, la $f = 100Hz$ (pentru redresor dublă alternanță). Cu ajutorul produsului $[\omega]RC$ se determină

TABELUL 3. Alegerea rapidă a elementelor sursei

Nr. crt.	Cod intern	Cod cablaj	Descriere	Varianta	Transformator	Punte redresoare	Condensator filtraaj	Kit
1	8266	CNX118	Amplificator 2W	mono	1 x 9V/10VA	1,5A/80V	470μF	CNX113P12
2	8264	CNX107	Amplificator 10W	mono	2 x 6V/20VA	4A/420V	1000μF	CNX175
3	1486	CNX103-1	Amplificator 80W	mono/4Ω mono/8Ω	2 x 15V/100VA 2 x 20V/100VA	6A/200V	2 x 4700μF	CNX141
4	9453	CNX110	Amplificator 25W	mono	2 x 12V/40VA	4A/420V	2200μF	CNX151
5	9113	CNX128	Amplificator 250W	mono/punte/8Ω mono/punte/16Ω	2 x 18V/300VA 2 x 24V/300VA	10A/250V	2 x 6800μF	CNX141
6	8263	CNX109	Amplificator 2 x 15W	stereo	2 x 6V/40VA	5A/800V	4700μF	CNX175
7	8284	CNX108	Amplificator 2 x 22W	sereo	2 x 6V/60VA	5A/800V	4700μF	CNX175
8	8265	CNX104	Amplificator 2 x 30W	sereo	2 x 6V/80VA	5A/800V	4700μF	CNX175
9	9455	CNX130	Amplificator 2 x 40W	stereo	2 x 6V/120VA	10A/250V	6800μF	CNX175
10	8262	CNX106	Amplificator 35W	mono/4Ω mono/8Ω	2 x 12V/80VA 2 x 15V/80VA	5A/800V	2 x 4700μF	CNX151
11	8517	CNX165	Amplificator 75W	mono/4Ω	2 x 6V/100VA	10A/250V	6800μF	CNX141
12	8517	CNX165	Amplificator 50W	mono/4Ω	2 x 18V/100VA	5A/800V	2 x 4700μF	CNX151
13	8260	CNX103	Amplificator 100W	mono/4Ω mono/8Ω	2 x 18V/150VA 2 x 24V/150VA	6A/200V	2 x 4700μF	CNX141

(sursă dublă) cele enunțate mai sus sunt valabile pentru $+V_s$ și pentru $-V_s$.

Pentru alegerea componentelor alimentatorului trebuie precizat factorul de undulație, $[\gamma]$, exprimat în procente, ca raport

parametrii prezentați în tabelul 2.

Cu privire la $[\gamma]$, se precizează că la stabilirea acestuia trebuie să se țină cont și de SWR-ul C.I. (factorul de rejecție al sursei de alimentare). Acesta este dat în

Exemple

1. Sursă dublă nestabilizată

30V/3A (CNX151)

În figura 2 se prezintă schema electrică

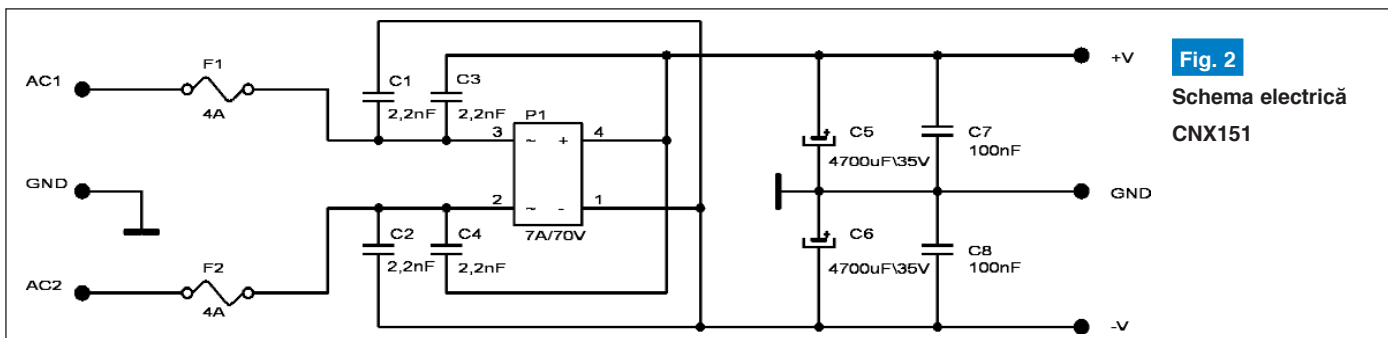


Fig. 2
Schema electrică
CNX151

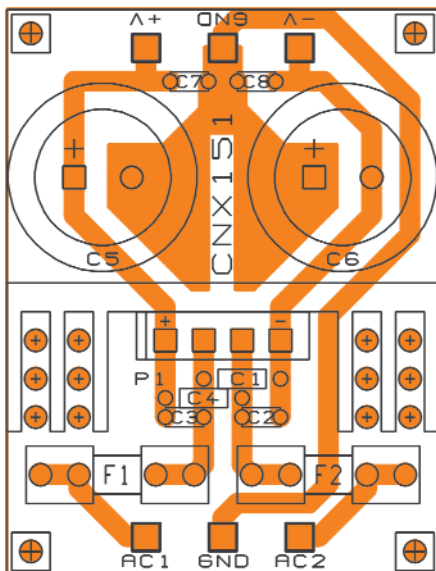


Fig. 3
Amplasarea componentelor (CNX151)

a sursei pentru alimentarea amplificatoarelor codificate CNX106 (putere 50W) sau CNX103 (100W). Tensiunea de intrare este de max. 2x24Vca (din transformator de putere mai mare de 100VA). Pe fiecare ramură este prevăzută câte o siguranță fuzibilă de 4A. Puntea redresoare de 7A se montează pe un radiator ca în fotografie. În figura 3 este prezentat cablajul.

2. Sursă dublă nestabilizată 50V/5A (CNX141)

În figura 4 se prezintă schema electrică a unui montaj de sursă pentru alimentarea amplificatoarelor codificate CNX103 (putere 100W) sau CNX128 (250W). Tensiunea de intrare este de max. 2x40Vca (putere transformator mai mare de 250VA). Pe fiecare ramură este prevăzută câte o siguranță fuzibilă de 6A. Puntea redresoare de 10...25A se montează pe un radiator ca în fotografie. În figura 5 este prezentat cablajul.

Articol realizat de: George Pintilie, Szatmary Imre și Croif V. Constantin. Eventualele întrebări despre aspectele tehnice se pot adresa redacției la

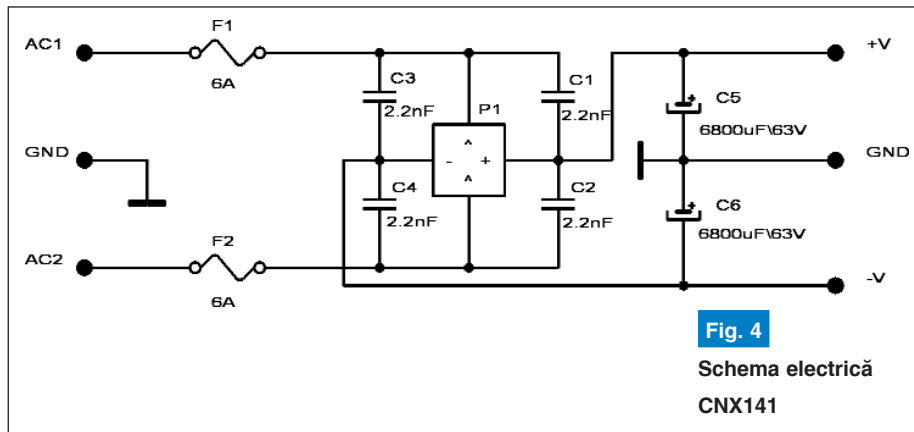


Fig. 4
Schema electrică
CNX141

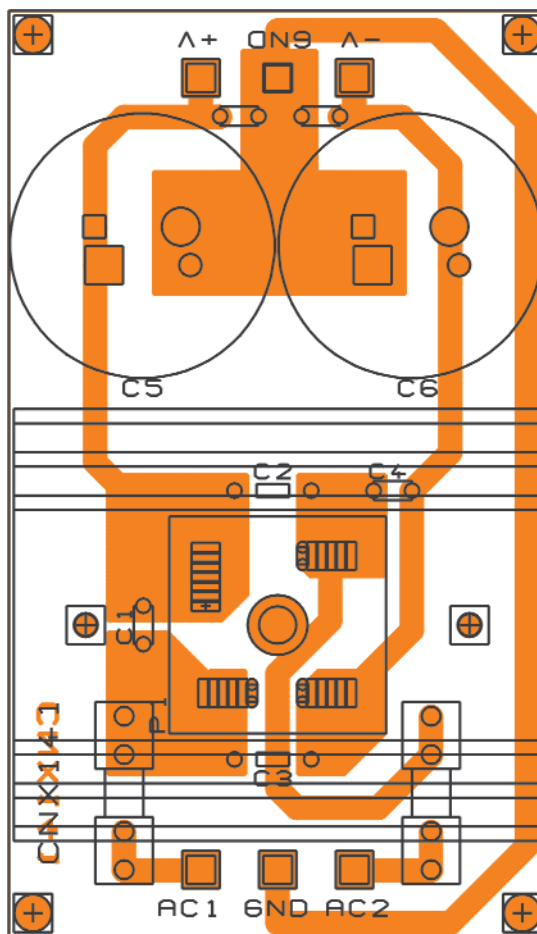


Fig. 5
Amplasarea componentelor
(CNX141)

Info ...

Kit-uri

Cod	Tip	Preț (lei)
16911	CNX141	480.000
16929	CNX151	280.000

... la [conex electronic](http://conex-electronic.ro)

redactie@conexclub.ro sau serviciului
tehnic la tehnic@conexclub.ro. ♦

Bibliografie

1. Circuite electronice, D. Dascălu ș.a.,

Ed. Didactică și Pedagogică, 1981;
2. Alimentarea amplificatoarelor cu C.I.,
I. Szatmary, Conex Club 11/2000.

Sintetizor de frecvențe cu μC - VHF (I)

Elemente de proiectare și realizare practică

Adrian Sorin Mirea,
Facultatea de Transporturi,
catedra Electronică



În echipamentele moderne de telecomunicații obținerea frecvențelor de lucru este realizată cu sintetizorul de frecvențe. Acest fapt a devenit tehnic facil și eficient totodată datorită dezvoltării tehnologiei de fabricație a circuitelor integrate specializate, la un cost acceptabil.

Echipamentul asistat cu sintetizorul de frecvență conferă:

- ◆ flexibilitate și ușurința acordului pe frecvențele utilizate;
- ◆ precizia frecvenței nominale a canalului;
- ◆ stabilitatea frecvenței nominale, dată de regulă de un oscilator cu cuarț de pre-

frecvențelor în sistemele de radiocomunicații;


- ◆ consum de curent redus;
- ◆ gabarit și greutate reduse;
- ◆ fiabilitate ridicată, datorită numărului redus de componente.

În prezenta lucrare se explică succint fenomenele fizice ce apar și sunt prezentate principalele elementele de proiectare necesare pentru realizarea practică a unui sintetizor de frecvențe.

Sintetizorul de frecvențe este un sistem de reglare automată, ce compară permanent frecvența și faza semnalului care intră

În acest prim articol pe tema sintezei de frecvență, se propune analiza fenomenelor fizice ce apar și prezentarea elementelor de proiectare necesare pentru realizarea practică a unui sintetizor de frecvențe.

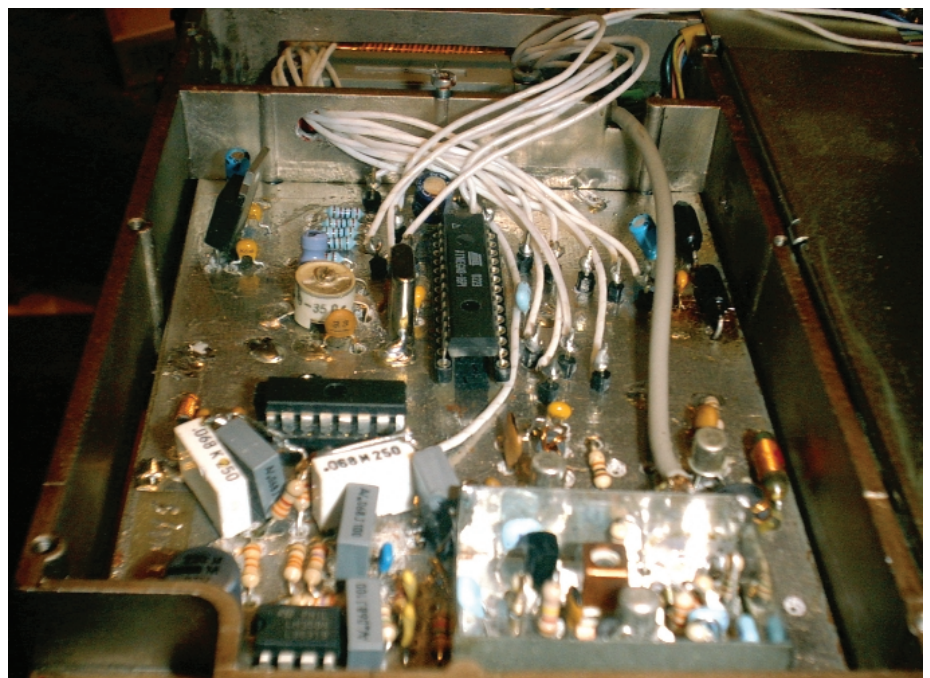În numerele următoare ale revistei, în articole consecutive, se va prezenta un exemplu de proiectare, programare și realizare practică a unui sintetizor de frecvențe în banda VHF.



- cizie sau de un oscilator cu cuarț termocompensat (TCXO);
- ◆ facilitatea de procesare automată a


în sistem cu frecvența și faza semnalului care iese din sistem. Când frecvențele și fazele celor două semnale sunt egale (sau

se află în raportul prestabilit), sistemul este în echilibru. O asemenea buclă se găsește în literatura de specialitate sub denumirea de: *buclă cu calare pe fază sau PLL* (Phase-Locked Loop). Bucla PLL se utilizează de peste 50 de ani, este suficient să amintim circuitul de sincronizare a frecvenței de linii din unele receptoare TV sau recepția coerentă (partea de refacere a purtătoarei). În acest articol vom analiza funcționarea buclei PLL strict din punctul de vedere al sintezei de frecvențe în domeniul RF.

Schema buclei PLL, din sintetizorul de frecvențe în domeniul RF, este prezentată în figura 1.

Analiza riguros matematică a buclei se găsește descrisă în literatura de specialitate. Vor fi prezentate aspectele fizice (calitative) ale funcționării buclei, dar vor fi folosite și formule matematice simple acolo unde este necesar, pentru o mai bună înțelegere a fenomenului.

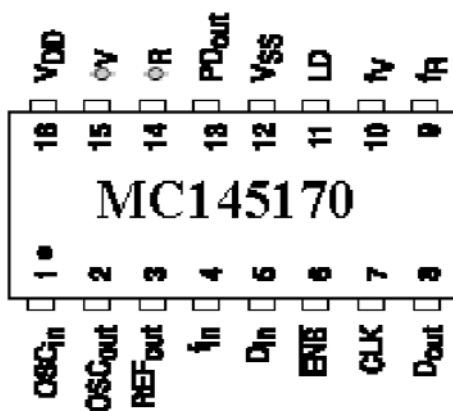Semnalul de referință se obține de la un oscilator pilotat cu un cristal de cuarț de foarte bună calitate, eventual termostatat.



Acest semnal poate fi divizat cu factorul R, această facilitate permițând obținerea de frecvențe de ieșire care se află într-un raport rațional cu frecvența de intrare:

$$f_o = f_r \frac{N}{R} \text{ [Hz]}$$

Să considerăm că la intrarea în CP nu se aplică semnalul de referință (f_R/R , φ_R/R), în acest caz la ieșirea CP nu apare semnal, deci la intrarea OCT tensiunea de comandă este zero și OCT va oscila pe frecvența sa liberă, dată de caracteristicile componentelor sale. Când se aplică comparatorului de fază semnalul de referință (divizat sau nu), CP compară faza și implicit frecvența acestuia (f_R/R , φ_R/R)

cu frecvența și faza semnalului generat de OCT, după divizarea acestuia, f_o/N , respectiv φ_o/N , unde N este factorul de divizare al căii de reacție. La ieșirea din CP apare un semnal de eroare de fază, funcție de diferența de frecvență și fază dintre cele două semnale. Acest semnal este filtrat de

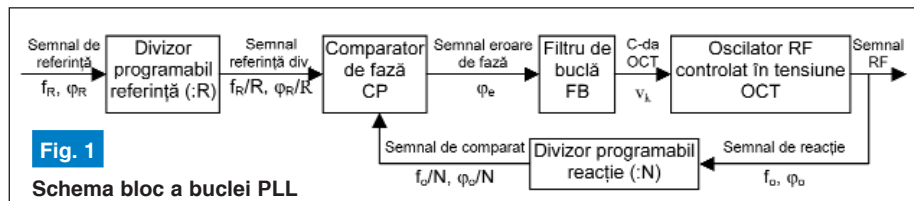


Fig. 1
Schema bloc a buclei PLL

către filtrul de buclă (în special pentru a se elimina componentele spectrale pe frecvența f_R/R și extragerea componentei continue) și aplicat la intrarea OCT, comandând modificarea frecvenței acestuia în sensul reducerii diferențelor de fază și implicit de frecvență dintre semnalele aplicate la intrările CP. Dacă frecvența f_o divizată cu N (f_o/N) este suficient de apropiată de frecvența de referință f_r divizată

de captură".

Cantitativ, banda de urmărire a buclei este numeric egală cu câștigul global în curent continuu al buclei:

$$2\pi f_c = K;$$

iar banda de captură a buclei este:

$$2\pi f_c = K \times K_f \times (\varphi 2\pi f_c)$$

adică produsul dintre K și atenuarea introdusă de filtrul de buclă la frecvența maximă de calare a buclei.

Când bucla este calată, variațiile de fază ce pot să apară datorită influențelor exterioare asupra elementelor buclei (termice, electrice sau mecanice) vor fi continuu compensate de către buclă. În acest mod se poate aproxima o funcționare liniară a sistemului.

În momentul comutării frecvenței sintetizorului cu un pas de frecvență egal cu f_R/R , de la frecvența OCT f_o la $f_o \pm (f_R/R)$ apare un regim tranzitoriu în funcționare a buclei. Pentru un anumit timp bucla nu va fi calată. Să presupunem că se dorește comutarea cu un pas a frecvenței de ieșire, de la frecvența f_{o1} la frecvența f_{o2} . Pentru acesta se va modifica factorul de divizare al buclei de la N la N + 1 (dacă se dorește creșterea frecvenței de ieșire) sau de la N la N - 1 (dacă se dorește scăderea frecvenței de ieșire). Comparatorul de fază va primi în această situație $f_o/(N+1)$ pe intrarea de reacție și f_R/R , în continuare, pe intrarea de referință. Dar $f_o/(N+1)$ este mai mic decât f_R/R .

Dacă întrerupem bucla între ieșirea filtrului de buclă și intrarea de comandă a OCT, la ieșirea din CP apare un semnal de interferență ondulatoriu (de "bătăi") între frecvența de referință divizată și semnalul generat de OCT. Acest semnal va apărea și la ieșirea filtrului de buclă însă puternic atenuat.

În momentul refacerii buclei, comparatorul de fază va comanda creșterea frecvenței de oscilație a oscilatorului comandat în tensiune astfel încât diferența dintre $f_o/(N+1)$ și f_R/R va scădea până când va ajunge la zero, moment în care bucla se

calează din nou și intră în regim de urmărire.

vom defini caracteristicile buclei câștigul global al buclei (sau funcția de transfer K)

nente sunt perturbatoare în funcționarea sintetizorului de frecvență. Aceste componente nedorite influențează puritatea spectrală a semnalului generat și apariția componentelor laterale cu frecvența $f_o \pm n \times f_R/R$.

Principalele caracteristici ale comparatorului de fază sunt:

1.1 câștigul de conversie K_ϕ , definit ca raportul dintre tensiunea efectivă generată la ieșire și diferența de fază a semnalelor aplicate.

$$K_\phi = \frac{\Delta U}{\Delta \phi} \quad [V/rad]$$


K_ϕ este caracteristic fiecărui tip de comparator de fază și este prezentat în datele de catalog. În cazul aplicației practice s-a utilizat circuitul integrat Motorola **MC145170**, la care, pentru comparatorul B:

$$K_\phi = \frac{V_{DD}}{2\pi} = \frac{5V}{6,28} = 0,786 \quad [V/rad]$$

1.2 frecvența maximă de lucru, dată în catalog pentru **MC145170**:

$$f_{max} = 2MHz$$

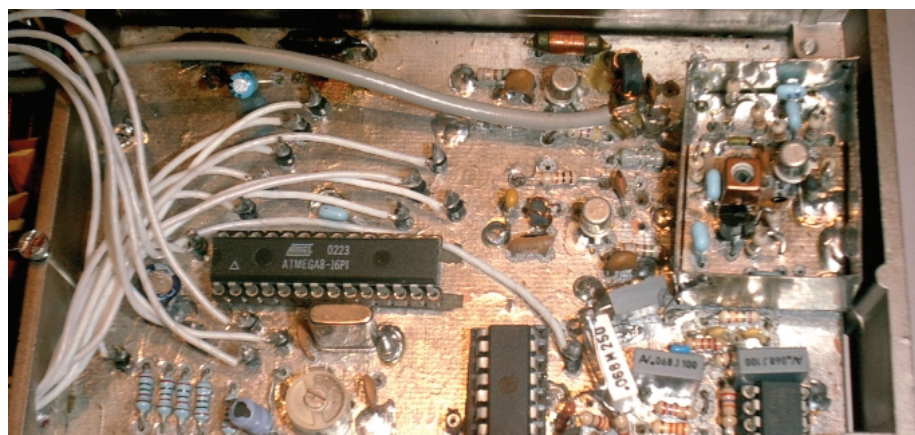1.3 diagramele de funcționare ale CP sunt date în catalog.



Dacă pentru frecvența de ieșire f_{o1} tensiunea de comandă a OCT este U_{c1} , pentru frecvența f_{o2} tensiunea de comandă va fi $U_c \pm \Delta U_c$, unde ΔU_c este tensiunea necesară pentru modificarea frecvenței OCT cu un pas. Evoluția variației tensiunii de comandă nu este liniară (rampă de tensiune) datorită modului cum funcționează bucla. Menționăm aici faptul că filtrul de buclă, fiind de tipul trece-jos, deci integrator, încărcarea (sau descărcarea) capacității din filtru nu este un fenomen liniar. Altfel spus, filtrul de buclă tinde să "memoreze" un anumit timp tensiunea de comandă inițială. Mai mult, datorită diferenței mari de frecvență și fază la începutul procesului de comutare, CP tinde să caleze bucla cât mai repede, astfel tensiunea de comandă a OCT va avea o ușoară supracreștere (sau descreștere) δU_c față de valoarea $U_c \pm \Delta U_c$, care dispare când bucla se calează.

Timpul total în care bucla se calează se numește timp de calare a buclei, notat cu t_c . Se constată că t_c depinde de diferențele de frecvență și fază inițiale ale semnalelor aplicate CP, de câștigul buclei de viteza de răspuns a filtrului de buclă și de banda de trecere a acestuia.

În condițiile buclei PLL destinată sintetizorului de frecvențe, trebuie eliminat fenomenul tranzitoriu ondulator în procesul de calare a buclei deoarece acesta mărește timpul de calare. Aceasta se realizează prin alegerea corespunzătoare a frecvenței de referință și a factorului R de divizare a acesteia, a câștigului buclei (în special a pantei OCT-ului) și a caracteristicii de transfer a filtrului de buclă.

Revenind la schema bloc din figura 1,

$K = K_\phi \times K_F \times K_{OCT} \times K_R$, unde: K_ϕ este câștigul de conversie al CP;

K_F este funcția de transfer a filtrului de buclă;

K_{OCT} este câștigul de conversie al OCT;

K_R câștigul circuitului de reacție.

Primii trei factori definesc lanțul direct, iar K_R circuitul de reacție al buclei PLL.

În cele ce urmează vor fi analizate pe rând blocurile componente ale buclei PLL.


1. Comparatorul de fază - CP

2. Filtrul de buclă

Pentru îndeplinirea condiției de stabilitate a buclei PLL, sintetizorul de

Fig. 2

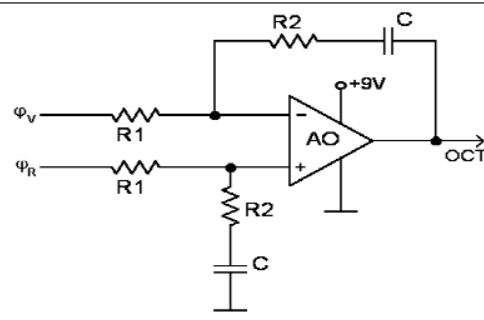Schema (simplificată) a filtrului de buclă ales pentru MC145170



rolul CP în bucla PLL a fost descris mai sus. Trebuie menționat că la ieșirea CP se găsește un semnal cu următoarele componente: o componentă de curent continuu, a cărei valoare este dependentă de de diferențele fază dintre semnalele aplicate la intrarea comparatorului, o componentă de semnal alternativ cu frecvență egală cu cea a semnalului de referință divizat, componente de forma $m \times f_R/R \pm n \times f_o/N$, datorate neliniarității CP și componente produse de zgomotele proprii circuitelor din buclă sau captate din exterior (perturbații).

În afara primeia, toate celelalte compo-

frecvență, trebuie să fie un circuit cu reacție de tipul 2 și de ordinul 2. Această regulă, ținând cont de restul componentelor buclei, conduce la necesitatea ca funcția de transfer a filtrului de buclă să fie de forma:

$$K_f(s) = \frac{a \cdot s + 1}{b \cdot s}$$

unde s este variabila de frecvență Laplace iar a și b reprezintă constante date de componentele filtrului.


Din datele de catalog ale circuitului **MC145170** am ales un filtru de buclă a cărui schema este dată în figura 2.

- continuare în pagina 36 -

Service GSM (XVI)

Schimbarea LED-urilor la telefoanele Nokia

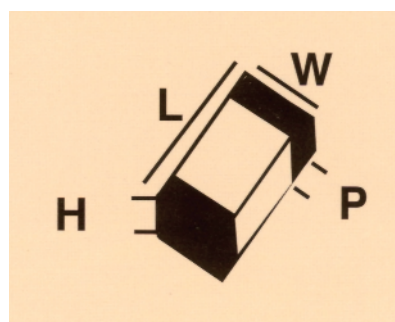Croif V. Constantin
redactie@conexclub.ro



Este aproape o modă! Fiecare dorește ca telefonul personal, indiferent de marcă, să se diferențieze de modelul tipizat. Ce se poate face în acest sens? Răspunsul este simplu. Se schimbă carcasa telefonului (situație la îndemână chiar și pentru utilizatori), se adaugă noi tonuri de apel (chiar personalizate) sau se modifică culoarea luminii de fundal (prin schimbarea LED-urilor din telefon).

Modificarea culorii luminii de fundal (la tastatură și display) se recomandă a se realiza în unități de service specializate. Operația nu se poate realiza doar cu o pensetă și cu pistolul de lipit, cum des autorul a avut parte să vadă! Schimbarea LED-urilor la telefonul mobil necesită din start câteva sfaturi utile și apoi ceva experiență practică. Trebuie să se cunoască ce fel de instrumente se utilizează, ce tip de LED-uri se achiziționează pentru modelul de telefon respectiv și câteva "trucuri" utilizate curent. Altfel, așa cum des se întâmplă, un electronist fără acest bagaj minim de informații, riscă în proporție mare să defecteze telefonul (uneori iremediabil!), așa cum este cazul modelului Nokia 3310 sau Nokia 6310).

Se va insista pe modelele de telefon Nokia, deoarece sunt în "linia întâi" în ceea ce privesc cererile de schimbare a culorii luminii de fundal.

Instrumente și scule utilizate

Metode de schimbare LED-uri

Operația de lipire sau dezlipire a unui LED în format SMD (ca și a oricărei alte componente pasive SMD) se recomandă a se realiza cu ajutorul unei stații SMT ce are accesoriu o pensetă caldă. Este situația ideală. Cum este însă cazul majorității electroniștilor din România, achiziția unei

astfel de instrument implică eforturi financiare considerabile. Se poate însă recurge la câteva "trucuri". Unul din acestea, pe care autorul l-a remarcat, este modificarea vârfului unui ciocan de mică putere (15...25W), respectiv realizarea de vârfuri de lipit plate (din cupru) ce au un "decupaj" dreptunghiular în vârf (realizat cu ajutorul unei pile) conform tipo-dimensiunilor de LED-uri SMD prezentate în tabelul 1. Sunt preferate două variante: vârfuri pentru modelul 0603 și 1206.

Dacă această variantă nu satisface sau este greu de realizat practic, rămâne de prezentat un alt "truc" utilizat. Este vorba despre utilizarea, în operația de dezlipire, a două ciocane de lipit de mică putere, simultan aplicate fiecare pe câte un pad, urmat de îndepărtarea LED-ului susținut de ambele vârfuri de ciocan (și bineînțeles, utilizând ambele mâini). Se subînțelege că această din urmă metodă de dezlipire a LED-urilor SMD din telefoanele mobile, necesită multă experiență, dar odată "stăpânită" nu mai pune probleme.

Operația de lipire este mai simplă. Se poate utiliza un ciocan de lipit (sau stație) de mică putere (8...15W, marca Antex sau Donau).

Dotarea laboratorului cu un set de pensete de diverse tipuri și un set de șurubelnițe cu cap torx nr. 6 și 7 se recomandă.

TABELUL 1. LED-uri (sau componente pasive) SMD de tip "chip". Dimensiuni standardizate.

Tip dimensional 1:1	Dimensiuni				
	L	W	H	P	
0402	1.0±0.05	0.5±0.05	0.15to0.55	0.15to0.35	
0603	1.6±0.15	0.8±0.15	0.65to0.95	0.1to0.6	
0805	2±0.2	1.25±0.2	0.5to1.4	0.25to0.75	
1206	3.2±0.2	1.6±0.2	0.5to1.6	0.25to0.85	
1210	3.2±0.2	2.5±0.2	1.6	0.3to1.0	
1812	4.5±0.3	3.2±0.25	0.8to2.0	0.25to1.0	

În plus, mai trebuie: o pastă de lipit (SMD), un spray Flux Sk, o rolă de fludor de 0,5...0,8mm (de bună calitate) și un multimetru.

Despre LED-urile SMD

Ce trebuie știut despre LED-urile SMD în contextul prezentului articol? Ceva despre tipurile dimensionale, culoare și cădere de tensiune directă pe joncțiune, curent consumat (curent direct prin joncțiune în regim normal de funcționare), semnificație pad-uri.

TABELUL 2. Căderea de tensiune pe joncțiunea unui LED la curentul nominal, funcție de culoarea emisă

Culoare emisă	Cădere de tensiune
Roșie	1.8V
Verde	2V
Galben	1.9V
Portocaliu	2V
Albastru / Alb	3...3,8V

fiecare model de telefon Nokia în parte, se prezintă în continuare:

3210 - 10 LED-uri tip 0603 sau 0805;

33xx - 8 (9 la modelele vechi) LED-uri tip

61xx - 12 LED-uri tip 0603 or 0805;

62xx/63xx - 10 LED-uri tip 1206 or 0805;

71xx - 4 LED-uri tip 1206 și 6 LED-uri tip 0603 sau 0805;

82xx - 12 LED-uri tip 0603;

83xx - 10 LED-uri tip 0603;

8810 - 12 LED-uri tip 0603;

8850/90 - 14 sau 16 LED-uri tip 0603.

În ce privește culoarea, majoritatea utilizatorilor preferă LED-urile de culoare albă sau albastră. Cele roșii sunt mai puțin utilizate. Majoritatea LED-urilor fie SMD sau THD (clasice), consumă maxim între 10...20mA (excepție fac cele THT de curent mic, cca. 2mA). Căderea de tensiune pe un LED în conducție (la curentul nominal) diferă funcție de culoarea emisă (sugestiv este tabelul 2). Aici intervine o mică problemă. Pe telefon, se află montat(e) (uneori chiar în serie cu fiecare LED - la modelul Siemens A50, de exemplu) un rezistor SMD pentru limitare de curent, a căror valoare este calculată funcție de căderea de tensiune directă (la curentul nominal, cel mai probabil) pe joncțiune (tabelul 2). Prin schimbarea unui LED de o culoare cu alta se modifică chiar consumul telefonului fie "în sus", fie "în jos" (aici intervin probleme chiar pentru integritatea telefonului). Printr-o simplă operație de aritmetică se poate deduce că dacă în locul unui LED verde se montează unul albastru (sau alb), curentul prin acesta din urmă este mult mai mic, iar lumina emisă mai slabă în intensitate. Am asistat la cazuri reale la care unii "electroniști" au făcut afirmația "LED-urile sunt de proastă calitate"! Problema este simplă și la îndemână, trebuie modificată valoarea rezistorului de limitare sau, mai simplu,



Fig. 1

Etapele dezamblării telefonului Nokia 5110, pregătitoare operației de schimbare a LED-urilor.

Tipurile dimensionale pentru componente pasive SMD (inclusiv LED-uri) sunt prezentate în tabelul 1.

Ce fel de tip de LED SMD se utilizează (sau se recomandă la schimbare) pentru

1206 sau 0805;

3510 - 4 LED-uri tip 1206;

51xx - 12 LED-uri tip 0603 sau 0805;

5210 - 11 LED-uri tip 0603;

5510 - 8 LED-uri tip 1206 sau 0805;

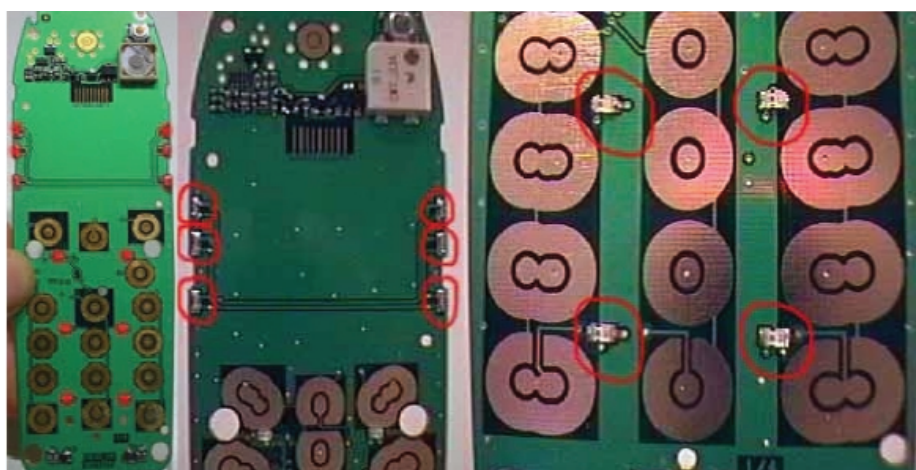


Fig. 2a

Poziția LED-urilor la Nokia 5110

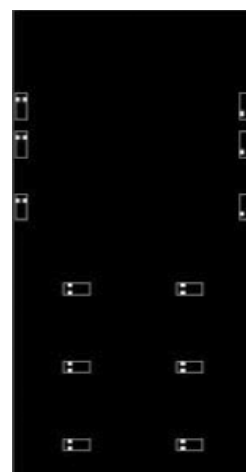


Fig. 2b

Desen explicativ în care este marcat catodul LED-urilor

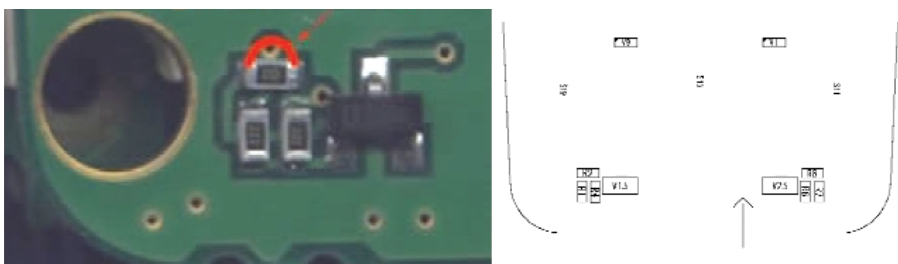


Fig. 4

Rezistoarele de limitare a curentului prin LED-uri și tranzistoarele de comandă

eliminat (deși poate nu tocmai recomandat). Rămâne ca o temă de studiu (pentru cititori) ce operație se recomandă în cazul unui LED de culoare roșie!

Mai mult, valoarea nominală a tensiunii acumulatorului pentru Nokia 3210 este de 2,4V, iar pe un LED albastru cad cca. 3...3,8V la intensitate maximă! Ce este de făcut, vom vedea în numerele viitoare ale

este marcat pe partea inferioară cu o bandă verde. Se recomandă, pentru siguranță, să se realizeze o verificare și cu ajutorul multimetrului.

Schimbarea LED-urilor la Nokia 5110

În figura 1 sunt prezentate sugestiv etapele de dezasablare a telefonului.

realizează prin forțare cu o șurubelniță (cap minus) sau o spatulă (6). Urmează în final, eliminarea tastaturii propriu-zise de pe pad-uri (7). Ea este fixată cu un adeziv ușor.

Poziția LED-urilor pe cablaj se poate vedea în figura 2.

Schimbarea efectivă a LED-urilor se face conform celor prezentate în prima subsecțiune a articolului. Polaritatea LED-urilor se prezintă în figura 2b, catodul fiind marcat.

Poziția rezistoarelor (R2 sau R8) de limitare a curentului prin LED-uri este prezentată în figura 4 (colțurile din stânga și dreapta, jos, ale cablajului). Dacă se montează pe telefon LED-uri albastre sau albe, valoarea acestui rezistor (valoarea normală 15Ω) trebuie să fie mai mică (sau se realizează un ștrap). Dacă se montează LED-uri roșii se va monta un rezistor cu valoare mai mare.

Schema electrică de principiu a sistemului de iluminare fundal (tastatură și display) este prezentată în figura 3. Semnalul de activare "backlight" provine de la procesorul telefonului. Alimentația se face de la acumulatorul telefonului (VBATT - valoare tipică 4 V). LED-urile sunt montate în paralel și sunt separate în două grupe (câte 6 LED-uri în paralel): cele pentru display și cele pentru tastatură. De aici se poate trage concluzia că se pot monta LED-uri de culori diferite pentru display și tastatură! Rezistoarele R2 și

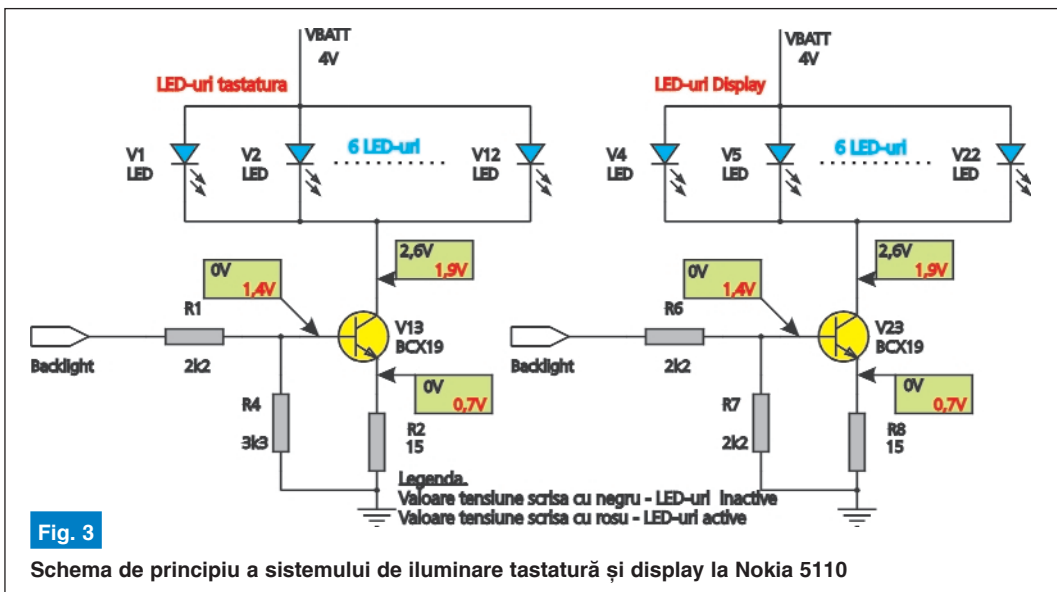


Fig. 3

Schema de principiu a sistemului de iluminare tastatură și display la Nokia 5110

revistei.

De reținut totuși că LED-urile se deschid ("aprind") la tensiuni mai mici cu câteva sutimi de mV decât cele prezentate în tabelul 2, corespunzător la un curent direct prin jonțiune mai mic și implicit, o lumină emisă mai slabă (ca intensitate). Așa se explică de ce LED-urile albastre se "aprind" pe un telefon Nokia 3210, dar apare fenomenul de "pâlpăire" a luminii emise. Sau de ce un LED roșu se aprinde totuși "puțin" de la o baterie de 1,5V!

În ce privește identificarea pinilor, la un LED SMD, de cele mai multe ori catodul

Pentru început se scoate capacul frontal al carcasei prin apăsarea pedicii aflată în partea superioară a telefonului (1). Apoi se elimină tastatura din material plastic și masca de protecție în care este montată casca (2). Cu ajutorul unei șurubelnițe torx nr. 6 se elimină șuruburile aflate pe partea dorsală a telefonului (3) și cea frontală (4), după care cablajul pe care se află montat display-ul, se desparte de restul telefonului (5). Display-ul este susținut de o ramă metalică și face contact la cablaj printr-un contact elastomeric. Rama metalică este fixată de cablaj prin intermediul unor pedici, iar scoaterea se

R8, așa cum se amintea mai sus, realizează limitarea de curent.

Bibliografie

1. Documentație Web și foto: www.gsm-zone.co.uk, www.gsm-software.com;
2. Scheme electronice: Manual Service Nokia 5110. ♦

Info ...

LED-uri SMD

Cod	Tip	Culoare	Preț (lei)
9572	1206	Verde	7.500
12275	1206	Roșu	7.500
12276	1206	Albastru	50.000
12277	1206	Galben	3.000

... la [conex electronic](http://conex-electronic)

Lămpi de semnalizare rotative



12 - 14V

HAA65B

- Dimensiuni: 120 x 65 x 70mm;
- Greutate: 190g.

Cod 9090

970.000 lei



12 - 14V

HAA65A

- Dimensiuni: 120 x 65 x 70mm;
- Greutate: 190g.

Cod 9104

970.000 lei



12V

VDL15RLBA

- Dimensiuni: 190 x 140 x 140mm;
- Greutate: 1100g.

Cod 13988

580.000 lei



12V

VDL15RLYA

- Dimensiuni: 190 x 140 x 140mm;
- Greutate: 1100g.

Cod 13997

580.000 lei



12V

VDL15RLRA

- Dimensiuni: 190 x 140 x 140mm;
- Greutate: 1100g.

Cod 13994

580.000 lei



12V

VDL15RLGA

- Dimensiuni: 190 x 140 x 140mm;
- Greutate: 1100g.

Cod 13990

580.000 lei



12V

HAA40A

- Dimensiuni: 70 x 64mm.

Cod 3476

390.000 lei



12V

HAA40B

- Dimensiuni: 70 x 64mm.

Cod 307

390.000 lei



12V

HAA40G

- Dimensiuni: 70 x 64mm.

Cod 3091

390.000 lei



12V

HAA40R

- Dimensiuni: 70 x 64mm.

Cod 308

390.000 lei



12V

HAA40W

- Dimensiuni: 70 x 64mm.

Cod 501

390.000 lei



220V

HAA220B

- Dimensiuni: 96 x 75mm.

Cod 512

670.000 lei



220V

HAA220R

- Dimensiuni: 96 x 75mm.

Cod 509

670.000 lei

Lămpi de semnalizare stroboscopice



12V

HAA100A

- Dimensiuni: 100 x 80mm.

Cod 9962

640.000 lei



12V

HAA100B

- Dimensiuni: 100 x 80mm.

Cod 9855

640.000 lei



12V

HAA100R

- Dimensiuni: 100 x 80mm.

Cod 7081

640.000 lei



12V

HAA100W


- Dimensiuni: 100 x 80mm.

Cod 9798

640.000 lei

Sistem de supraveghere prin telefon în rețeaua GSM (II)

Iulian Măgirescu

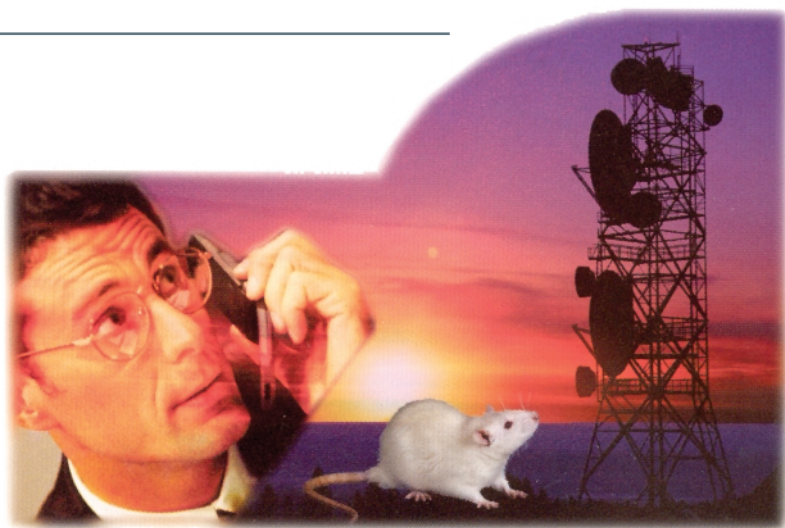

- urmare din numărul trecut -

Funcționare


Principiul de funcționare este destul de simplu. Concret este vorba despre un comutator electronic care acționează electric tastele "NO" "C" și "7" atunci când se deschid contactele normal închise ale unui detector sau senzor, dar asta se întâmplă numai dacă trecem în stare de veghe sistemul. Această activare se face cu tensiunea de la LED-ul de sonerie, adică cu un apel. Acționarea acestor taste are ca efect apelarea numărului de telefon din agenda telefonică de la poziția "7" și care corespunde pentru apelare rapidă

torul exterior de 12V, în tampon cu acumulatorul. Această tensiune alimentează detectorul PIR și interfața. Dioda D1 oprește descărcarea acumulatorului prin alimentator, iar dioda LED indică prezența tensiunii de la alimentator împreună cu rezistorul de limitare al curentului R1. Alimentatorul trebuie să fie de 12V, minim 600mA. Comutatorul electronic propriu-zis care acționează electric tastele "NO" "C" și "7" este realizat cu cele trei comutatoare bilaterale analogice A, B, D din IC1 de tip CMOS4066. Comutatoarele sunt activate în ordine unul câte unul, de către IC2 de tip CMOS4017, care este un numărător Johnson decadic. Intrarea acestui numărător



Fig. 7

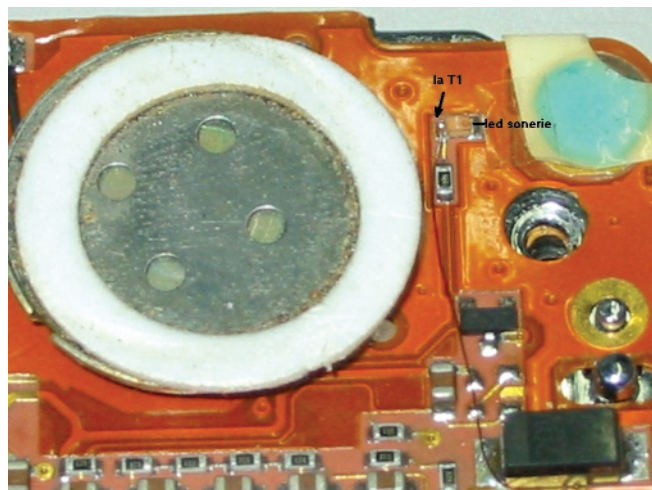Telefon cu vedere din față - modul de conectare cu LED - sonerie, în detaliu



tastei "7". În felul acesta, apelul ajunge la numărul de telefon format.

Așadar, pentru a înțelege mai bine, să urmărim schema electrică din figura 9. IC4 asigură stabilizarea tensiunii de alimentare la valoarea de 7,1V care alimentează telefonul și interfața. Stabilizatorul are intrarea și ieșirea decuplată cu cei doi condensatori electrolitici C1 și C2. Tensiunea de intrare este asigurată de alimenta-


rător primește un semnal dreptunghiular produs de poarta 3 a IC3 de tip CMOS4093, folosită ca oscilator a cărei frecvență poate fi modificată din grupul R4 și C6. În cazul de față, durata acestui semnal este de aproximativ o secundă. Activarea succesivă a celor trei comutatoare A, B, D se produce atunci când pe intrarea CLOCK a numărătorului IC2, există impulsuri de la IC3 și intrarea

CLOCK INHIBIT de la IC2 este trecut la nivel logic L. Trecerea la nivel logic L se obține prin deschiderea contactului normal închis al detectorului PIR, iar impulsurile sunt prezente la intrare doar atunci când tranzistorul T1 intră în conducție. Acesta intră în conducție doar când LED-ul de sonerie de la telefon se aprinde sau

astfel, numărătorul se inhibă doar după ce se execută cele trei stări care corespund activării succesive a celor trei comutatoare A, B, D.

Porțile 1 și 2 din IC3 formează un circuit basculant R-S. Când T1 intră în conducție, ieșirea porții 2 trece la nivel H, se produce validarea oscilatorului realizat cu poarta 3 și

detectează ceva, atunci contactul normal închis se deschide, cele trei comutatoare A, B, D sunt activate succesiv, se acționează electric în aceeași ordine tastele "NO" "C" și "7" și în sfârșit se inițiază apel către numărul din agendă memorat la poziția "7". După inițierea apelului, numărătorul se resetează, iar nivelul logic H de la ieșirea Q0 resetează circuitul basculant R-S și impulsurile de la intrarea numărătorului dispar.

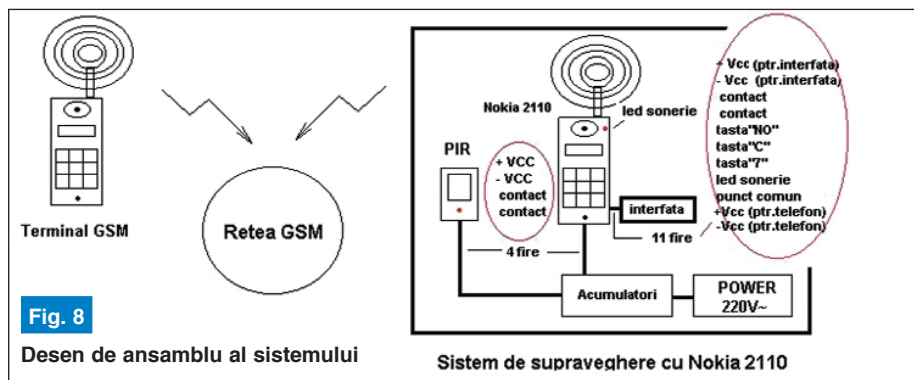


pălpâie. Deoarece detectorul PIR deschide contactul doar un timp foarte scurt, este posibil ca numărătorul să nu execute toate cele trei stări. Pentru acest motiv, nivelul logic H pentru blocarea numărătorului, se ia de la ieșirea Q0 (pin 3) a numărătorului. La deschiderea contactului de la PIR ieșirea Q0 (pin 3), a numărătorului, trece din nivel H în L. Trecerea la nivel H se obține fie prin resetarea numărătorului

începe generarea impulsurilor de tact pe intrarea numărătorului. Când numărătorul execută cele trei stări Q1, Q2, Q3 acesta trece la starea Q0. Nivelul H de la starea Q0 face ca T2 să conducă pentru o foarte scurtă durată, resetând astfel circuitul basculant R-S. Astfel, impulsurile de la intrarea numărătorului dispar, iar dacă se deschide contactul de la detectorul PIR atunci nu se întâmplă nimic. De aceea

Utilizare

Sistemul de supraveghere prezentat poate fi folosit atât în varianta descrisă mai sus, adică pentru paza unei locuințe sau încăperi, cât și în cazul în care există deja un sistem de alarmă. Astfel dacă în locul contactului normal închis al PIR-ului montăm un releu, la declanșarea alarmei pe lângă avertizarea sonoră și optică se face și o apelare telefonică prin acest sistem. Tot cu această modificare, se poate folosi acest sistem dacă se conectează la un sistem de alarmă auto sau, și mai simplu, activarea releului să se facă de contactele montate la ușile autoturismului. În aceste cazuri, alimentarea de 12V nu mai provine de la rețeaua de 220V, ci se ia de la sistemul de alarmare existent sau de la acumulatorul auto.

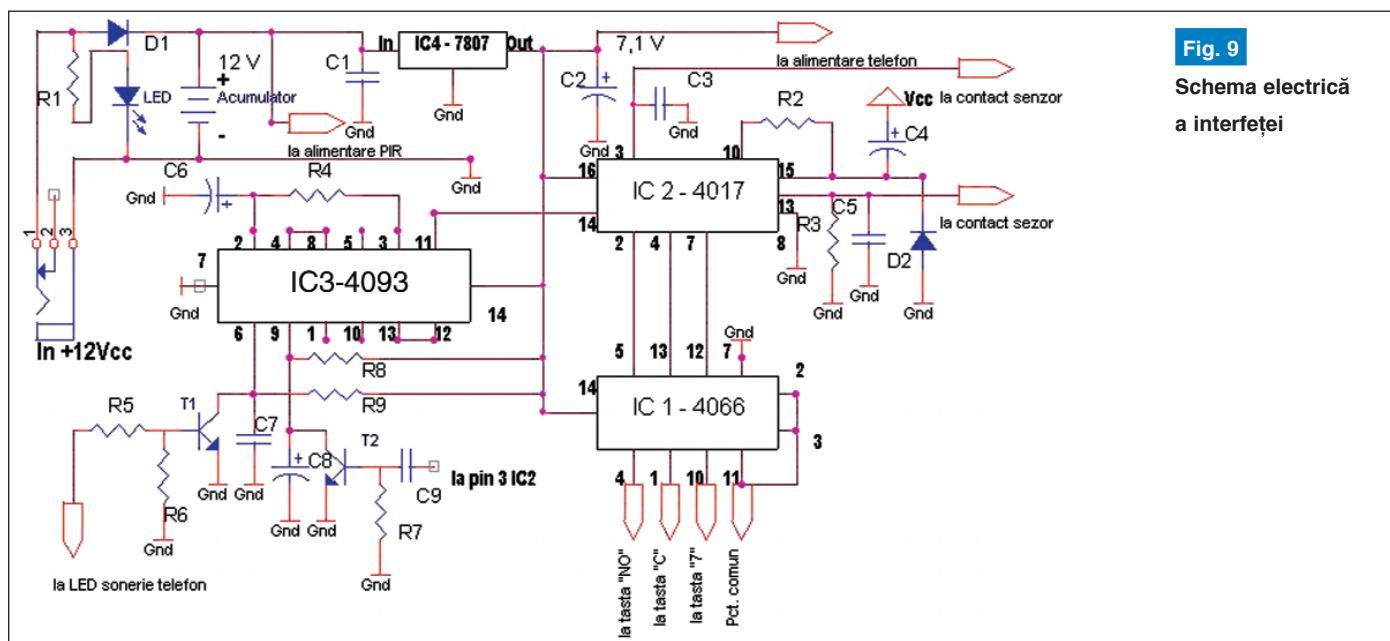

care se produce la alimentarea montajului prin grupul C4, D2, fie după ce numărătorul execută cele trei stări (Q1, Q2, Q3), nu zece câte are în total numărătorul. Starea Q4 resetează numărătorul prin R2,

trebuie să trimitem un apel scurt către sistem pentru ca T1 să conducă pentru o foarte scurtă durată și astfel să înceapă generarea impulsurilor de tact pe intrarea numărătorului. După aceasta, dacă PIR-ul

Dacă din greșeală sau din intenție cineva "sună" pe numărul de telefon al sistemului și chiar în acel moment sistemul trebuie să inițieze un apel, acel apel va fi respins datorită acționării de către sistem a

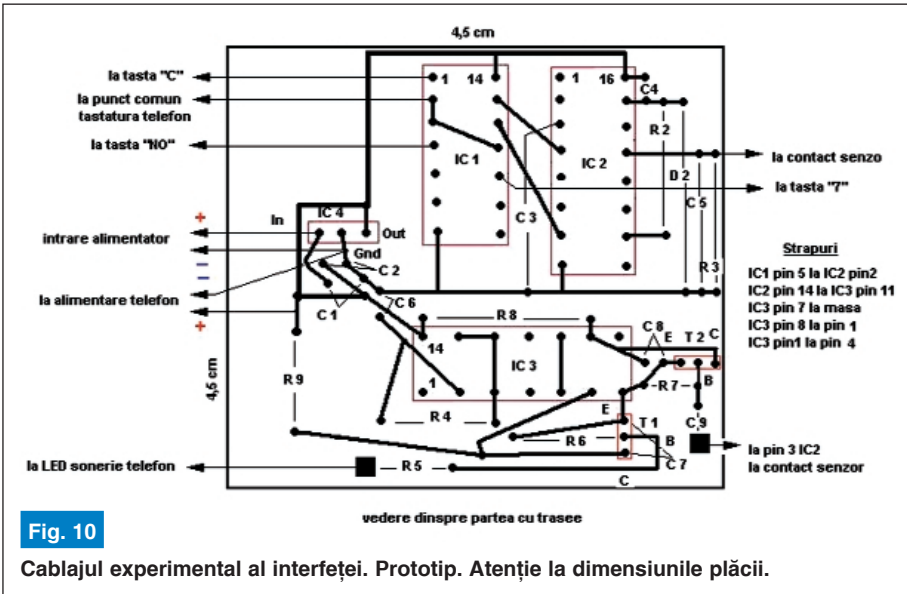


Fig. 10

Cablajul experimental al interfeței. Prototip. Atenție la dimensiunile plăcii.

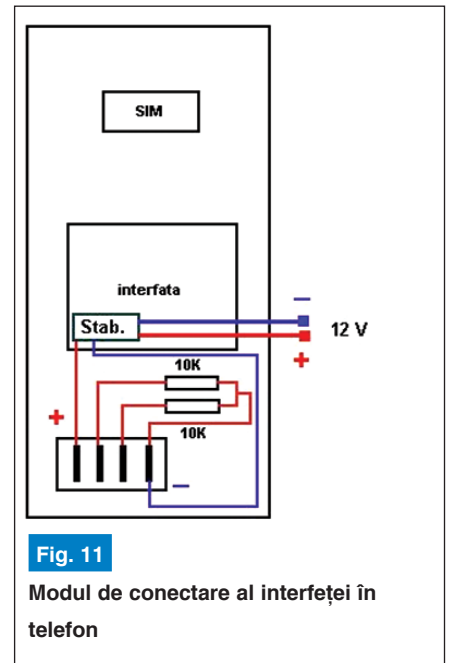


Fig. 11

Modul de conectare al interfeței în telefon

tastei "NO" și apoi se inițiază apelul care trebuia inițiat. Un alt caz posibil este acela când sistemul inițiază un apel și rețeaua este ocupată. În acest caz apelul este reinițiat de mai multe ori de către telefon datorită activării funcției <AUTOMATIC REDIAL-On> din meniul telefonului. Pentru a nu consuma credit inutil de pe cartela din sistem este recomandat ca pentru toate apelurile pe care le primiți de la sistem să nu răspundeți, dimpotrivă, să

le respingeți. În acest context căsuța de mesaje este bine să fie dezactivată.

Singura grijă pe care trebuie să o aveți este să verificați periodic dacă de pe cartela telefonului din sistem se pot iniția apeluri, astfel verificați periodic perioada de valabilitate și creditul de pe cartela din telefonul sistemului. Există doi operatori de telefonie mobilă care oferă cartele reîncărcabile cu posibilitatea de a iniția apeluri cuprinse între șase și doisprezece luni, însă,

atenție, Nokia 2110 lucrează doar în banda de 900MHz (Conex și Orange). **ATENȚIE! Nu blocați tastatura telefonului!**

Notă. Autorul nu își asumă răspunderea pentru folosirea acestor informații în alt scop decât cel menționat în acest articol și nici pentru daunele rezultate în urma construirii, folosirii sau experimentării aplicației prezentate. ♦

Amplificator audio 2W

Date tehnice

- ♦ Echipat cu circuitul integrat A210K;
- ♦ Putere de ieșire: 2W/4Ω;
- ♦ Alimentare: 12Vcc;
- ♦ Dimensiuni (cu radiator): 55 x 45 x 22mm.

Aplicații:

- ♦ amplificatoare auto;
- ♦ amplificatoare stereo;
- ♦ incinte acustice active.

CNX118

Magnum C C C

birou on-line de consultanță, servicii și produse electronice

Consultanță și servicii

- proiectare profesională și fabricație de circuite imprimate (PCB) monostrat, dublustrat și multistrat;
- dezvoltare de prototipuri și produse electronice "low-cost", tehnologie SMT;
- management de seminarii științifice/tehnice și cursuri de instruire în electronică.

Produse

- produse și materiale pentru circuite imprimate, folii pentru fabricație ultrarapidă (TTS);
- termometre-higrometre-barometre electronice, stații meteo de apartament, monitoare pentru calitatea aerului, ceasuri cu proiecție laser, cronometre și minicomputere pentru sportivi, pedometre, module GPS, organizatoare tip Palm, PDA, înregistratoare digitale de voce;
- indicatoare de temperatură reversibile și ireversibile, etichete termice, termometre extraplate cu cristale lichide.

°C	D	°F
199	199	350
193	193	379
180	180	370
182	182	360
177	177	351
171	171	340
168	168	331
160	160	320

THERMAX®

TONER TRANSFER SYSTEM

info@magnumccc.ro
Tel.: 07-2121.2038
Fax: 021-331.39.72

www.magnumccc.ro

Camere de video de supraveghere




Cod 9675
1.890.000 lei

Cameră video A/N cu lentilă pinhole

Date tehnice:

- Model încasetat;
- LED-uri infraroșii pentru vedere pe timp de noapte;
- Leșire audio;
- Element de captare: CMOS;
- Număr elemente fotosenzoriale: 352 x 288 pixeli;
- Leșire video: 1Vpp / 75Ω;
- Alimentare: 9...12V DC;
- Dimensiuni: 75 x 32 x 57mm.

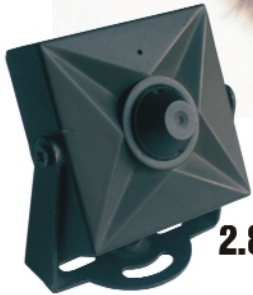


Cod 9658
2.890.000 lei

Cameră video A/N cu LED-uri infraroșii

Date tehnice:

- Lentilă pinhole;
- Leșire audio;
- Carcasă metalică;
- Element de captare: CMOS;
- Număr elemente fotosenzoriale: 500 x 582 pixeli;
- Rezoluție: 240 linii;
- Sensibilitate: 1Lux / F 1,4;
- Alimentare: 12V / 120mA DC;
- Dimensiuni: 36 x 36 x 15mm.

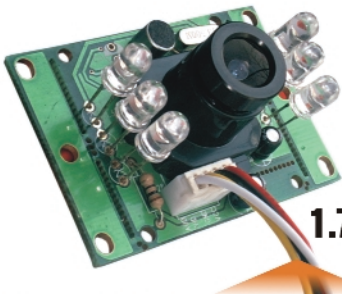

Cod 16018
1.790.000 lei


Cameră video A/N „on board” (neîncasetată)

Date tehnice:

- Model neîncasetat;
- LED-uri infraroșii pentru vedere pe timp de noapte;
- Leșire audio;
- Element de captare: CMOS;
- Număr elemente fotosenzoriale: 352 x 288 pixeli;
- Leșire video: 1Vpp/75Ω;
- Alimentare: 9...12V DC;
- Dimensiuni: 54 x 38mm.

Cod 12462

1.490.000 lei

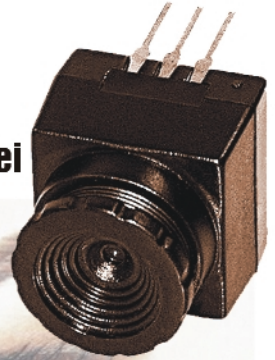

Cameră video A/N

Date tehnice:

- Element de captare: 1/4" CMOS;
- Lentile cu filtru IR;
- Număr elemente fotosenzoriale: 628 x 582 pixeli;
- Rezoluție: 340 linii;
- Leșire video: 1Vpp/75Ω;
- Alimentare: 5V/10mA;
- Dimensiuni: 22 x 22 x 28mm.

Termometru & higrometru wireless WS899HG



Cod 13080
3.190.000 lei

Transfer de date (temperatură și umiditate relativă) wireless, pe 433MHz, la 3 trei unități receptoare (remonte), pe o rază de max. 30m.

Specificații tehnice

Unitatea centrală (emițătorul):

- gama de temperatură: -50...70°C, rezoluție 0,1°C;
- temperatura de lucru recomandată: -5...50°C;
- gama pentru umiditate relativă: 25...90% RH.

Receptorul:

- gama de temperatură: -50...70°C, rezoluție 0,1°C;
- temperatura de lucru recomandată: -20...60°C;
- gama pentru umiditate relativă: 25...90% RH.

Tensiune de alimentare:

- centrală 2 baterii tip AA 1,5V (neincluse în pachet);
- receptor 2 baterii tip AAA 1,5V (neincluse în pachet).

Greutate: 164,5g centrala și 63g receptorul.


Dimensiuni: 117 x 107 x 26mm centrala și 92 x 60 x 20mm receptorul.

velleman



Disponibil din luna martie la

conex
electronic

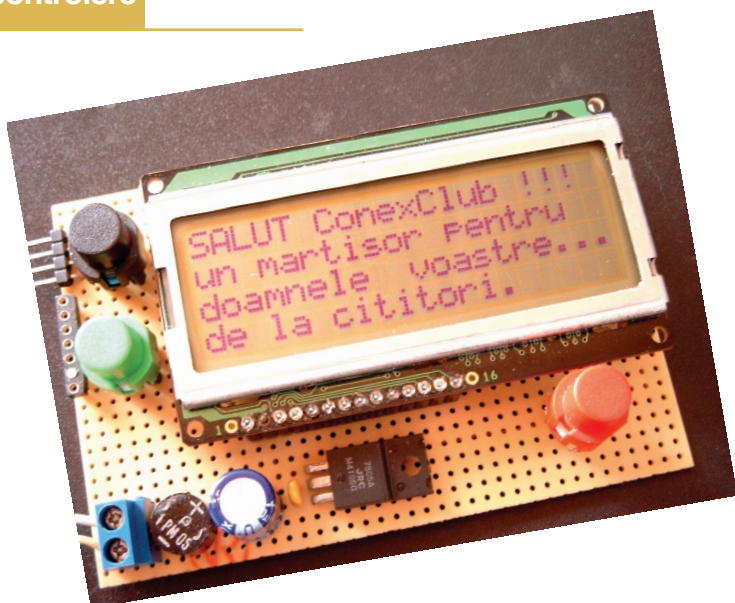


13. Elemente de electronică

analogică specifice

microcontrolerului

Ar fi fost mult prea frumos din partea producătorului, ca PIC16F62x să dispună de convertor A/D de 10 biți, și aceasta la același preț cu cel actual. PIC16F676 (preț aproximativ identic) are acest convertor A/D, însă îi lipsesc (comparativ cu PIC16F628) 4 pini, modulul USART, modulul PWM și 1kB de memorie program. În compensare, producătorul a inclus în microcontroler două comparatoare banale și o referință de tensiune (obținută prin divizarea tensiunii de alimentare cu un multiplexor de 4 biți ce comandă o rețea rezistivă) pentru a permite utilizatorului avizat să-și proiecteze singur interfața analogică. Este doar o reușită palidă și vom vedea în continuare de ce.

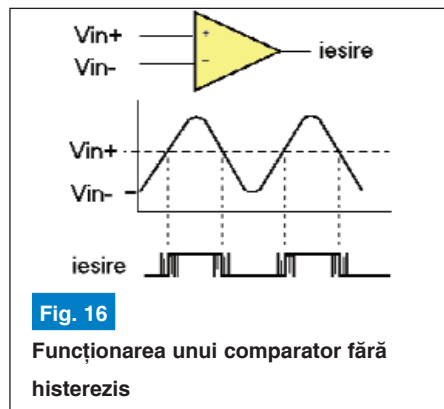Cele două comparatoare din microcontrolerul PIC sunt în esență două amplificatoare operaționale (AO) cu performanțe modeste. Cu amplificarea în buclă deschisă mult mai mică decât a unui AO, tensiune de offset mai mare decât a unui AO performant și slew-rate modest, ele necesită de obicei reacție pozitivă pentru a accelera comutația



și a obține un semnal de ieșire curat, fără oscilații multiple între cele două niveluri logice de ieșire. Utilizarea acestora se bazează pe o calitate a microcontrolerului: posibilitatea interogării ieșirii de comparator prin software (sau hardware prin întreruperi) și a filtrării digitale a zgomotului de comutație printr-un algoritm specific (interogarea repetată până la stabilizarea nivelului de ieșire sau generarea unui eveniment la prima tranziție a ieșirii). Pentru comparatoarele din PIC16 F628 este imposibilă realizarea reacției pozitive, pinul de ieșire din comparator nefiind direct accesibil utilizatorului, ci doar printr-o poartă logică comandată de bitul CxINV (tabelul 10). Spre deosebire de microcontroler, în electronica analogică suprimarea oscilației parazite a ieșirii unui comparator fără histerzis implică realizarea unui hardware destul de complicat. Modul tipic de funcționare al


Microcontrolere PIC

Prezentare și programare (IV)

Vasile Surducan
vasile@i30.itim-cj.ro

comparatorului este cel din figura 16.

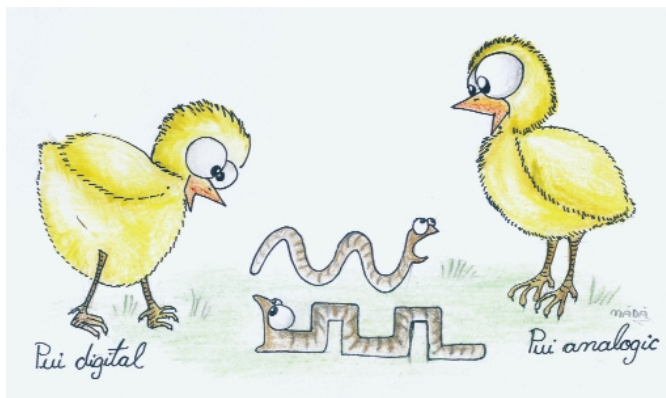Pentru $(V_{in+}) > (V_{in-})$, ieșirea comparatorului trece în 1 logic. Pentru $(V_{in+}) < (V_{in-})$, ieșirea comparatorului trece în 0 logic. Polarizând în mod convenabil cu o tensiune cuprinsă între 0V și V_{cc} una din cele două intrări de comparator (V_{in+} , în exemplu), ieșirea comparatorului va respecta întotdeauna relațiile prezentate anterior. Viteza de variație a tensiunii



comparate în momentul atingerii pragului de comparare (V_{in-} , în figura 16) dictează durata zgomotului de comutare în ieșire.

TABELUL 10 Registrul CMCON, adresa 01Fh

C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0
7R	6 R	5 R/W	4 R/W	3 R/W	2 R/W	1 R/W	0 R/W
C2OUT: ieșirea comparatorului 2; pentru C2INV=0, 1 = C2Vin+ > C2Vin- 0 = C2Vin+ < C2Vin- pentru C2INV=1, 0 = C2Vin+ > C2Vin- 1 = C2Vin+ < C2Vin-							
C1OUT: ieșirea comparatorului 1; pentru C1INV=0, 1 = C1Vin+ > C1Vin- 0 = C1Vin+ < C1Vin- pentru C1INV=1, 0 = C1Vin+ > C1Vin- 1 = C1Vin+ < C1Vin-							
C2INV: inversarea ieșirii C2; 1 = ieșirea C2 inversată, 0 = ieșirea C2 neinvertată							
C1INV: inversarea ieșirii C1; 1 = ieșirea C1 inversată, 0 = ieșirea C1 neinvertată							
CIS: comutator de intrare al comparatorului; pentru CM2:CM0=001: 1=C1Vin- conectat la RA3; 0=C1Vin- conectat la RA0 pentru CM2:CM0=010: 1=C1Vin- conectat la RA3; C2Vin- conectat la RA2 0=C1Vin- conectat la RA0; C2Vin- conectat la RA1							
CM2,CM1,CM0: modul de funcționare al comparatorului conform fig.17							
R= read, bit ce poate fi citit, W=write, bit ce poate fi scris							


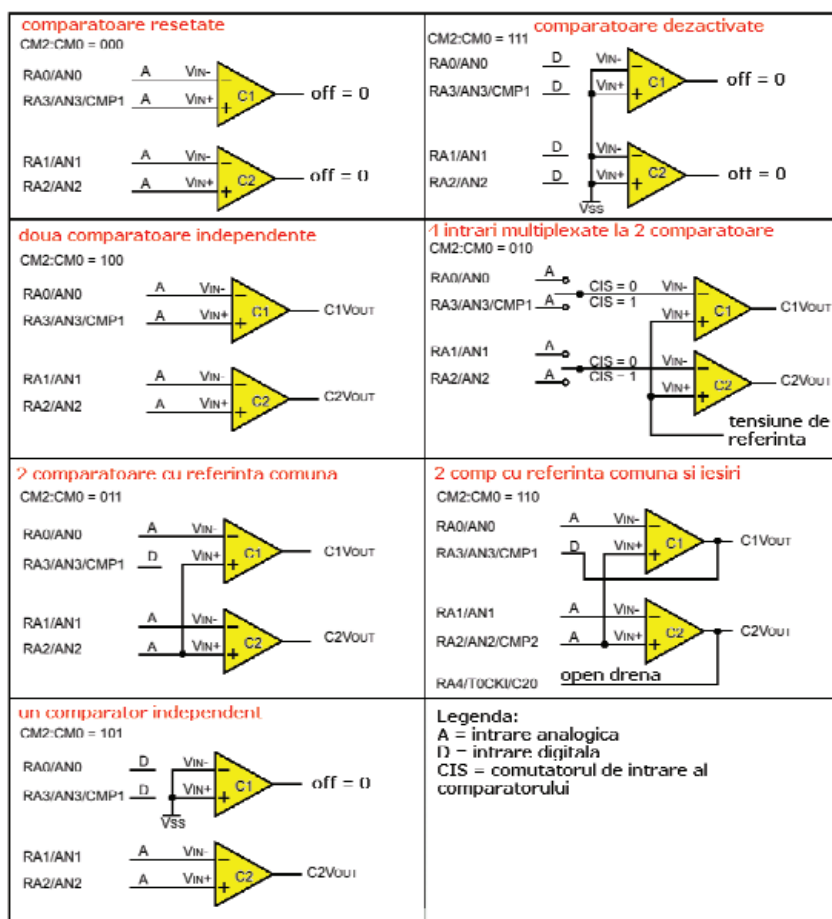


Fig.17

Configurarea modurilor de conectare a comparatoarelor interne la pinii IO ai microcontrolerului, din biții CM2,CM1,CM0 și CIS ai registrului CMCON

Cu cât viteza de variație a semnalului de intrare este mai mare, cu atât mai repede se stabilizează ieșirea. Semnul tensiunii de offset al intrărilor modifică pragul de comparare, acesta fiind pentru exemplul din figura 16, $(V_{in+}) \pm V_{offset}$. Tensiunea de offset este de cel puțin $\pm 10\text{mV}$ și crește în valoare absolută cu creșterea temperaturii capsulei. O măsurare exactă a valorii tensiunii de offset este dificil de realizat deoarece intervin erori introduse de curenții de pierderi ai diodelor de protecție existente pe fiecare intrare IO, respectiv căderile de tensiune pe rezistoarele comutatoarelor multiplexoare. Curenții de pierderi însumați pe fiecare intrare sunt de minim $\pm 0,5\mu\text{A}$ la temperatura ambiantă. Aceasta este și cauza pentru care impedanțele de intrare în comparator trebuie menținute sub limita de $10\text{k}\Omega$. Cele șapte moduri de configurare a

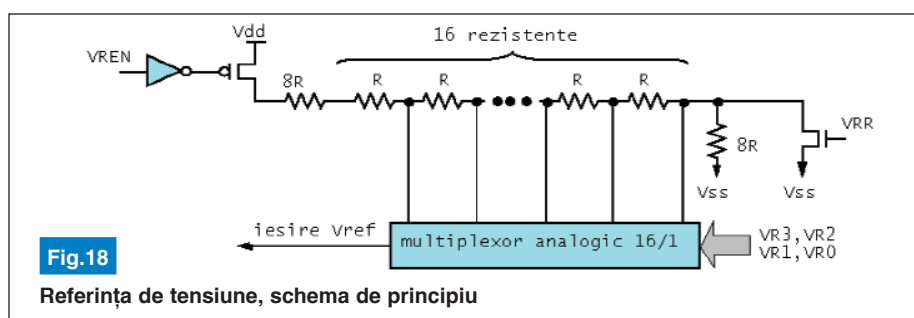comparatoarelor sunt prezentate sintetic în figura 17. Registrul vinovat de o eventuală setare incorectă a comparatorului este



CMCON, situat în bancul 0, adresa 01Fh. Unul din modurile de configurare (figura 17) este extrem de important de cunoscut chiar dacă utilizatorul nu folosește comparatoarele în aplicația sa: CMCON=7 sau CM2:CM0=111, este modul în care

comparatoarele sunt dezactivate și intrările-ieșirile analogice de comparator sunt configurate ca linii digitale IO. Un alt mod important este CM2:CM0=000, comparatoarele deși sunt conectate fizic la porturile RA0...RA3, ieșirile sunt în stare logică low. După un reset, RA0...RA3 devin intrări de comparator (analogice) și utilizatorul trebuie să țină seama de acest lucru. Durata de timp scursă între momentul aplicării unei tensiuni de intrare și momentul când ieșirea comparatorului va avea un nivel de tensiune garantat, poartă denumirea de timp de răspuns (TRESP). Acesta este maxim $0,4...0,6\mu\text{s}$ și este mai mic la tranziția high-low a semnalului de ieșire. Timpul de modificare al configurării intrărilor comparatorului până în momentul obținerii unei ieșiri valide (TMC2OV), este de maxim $10\mu\text{s}$. Ca urmare, citirea ieșirii comparatoarelor trebuie să aibă loc la cel puțin $10\mu\text{s}$ după configurare și la cel puțin $0,4\mu\text{s}$ după aplicarea tensiunii de intrare, altfel rezultatele obținute vor fi eronate.

Noțiunea de tensiune de referință în mod generic, ne duce cu gândul cel puțin la un generator de tensiune cu o bună stabilitate pe termen lung și cu impedanță de ieșire mică. Pentru producătorii lui PIC16F62x, tensiunea de referință este cu totul altceva (figura 18). Este vorba despre un divizor rezistiv conectat direct la tensiunea de alimentare VDD a microcontrolerului printr-un tranzistor PMOS (comandă prin VREN). Tranzistorul NMOS permite obținerea a două domenii de tensiune pentru fiecare din comenzile date pe bitul VRR al registrului VRCON

prezentat în tabelul 12 (adresa 09Fh, în bancul 1) prin scurtcircuitarea ramurii divizorului conectat la VSS. Astfel sunt disponibile 16 tensiuni distincte de ieșire în două domenii de tensiune. Impedanța de ieșire nu numai că nu este mică dar și variază cu algoritmul de comandă al

TABELUL 11 Domeniul de tensiuni obținut la ieșirea Vref pentru VDD=5V, în cele două situații: VRR=1 respectiv VRR=0

VR3:0	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Vrr=1	0	0.208	0.41	0.62	0.83	1.04	1.25	1.45	1.66	1.87	2.08	2.29	2.5	2.70	2.91	3.12
Vrr=0	1.25	1.406	1.56	1.71	1.875	2.031	2.18	2.34	2.5	2.65	2.81	2.96	3.12	3.28	3.43	3.59

TABELUL 12 Registrul VRCON, adresa 09Fh, banc 1

VREN	VROE	VRR		VR3	VR2	VR1	VR0
7R/W	6 R/W	5 R/W	-	3 R/W	2 R/W	1 R/W	0 R/W
VREN: bit de pornire a modului Vref 1 = circuitul Vref este alimentat; 0 = circuitul Vref este oprit, nu curge curent prin divizor							
VROE: bit de conectare al tensiunii de ieşire 1 = tensiunea Vref este disponibilă pe pinul RA2; 0 = tensiunea Vref nu e disponibilă pe RA2							
VRR: domeniul de tensiune al Vref 0 = domeniu de tensiune redus; 1 = domeniu de tensiune ridicat							
VR3:VR2:VR1:VR0: domeniu de selecţie al tensiunii cuprins între 0 (0b) şi 15 (1111b) conform ecuaţiilor 3 şi 4							
W = scrie, R= citeşte							

multiplexorului analogic (biţii VR3, VR2, VR1, VR0 respectiv VRR ai VRCON), valoarea rezistoarelor din divizor fiind de aproximativ 2kΩ. Din acest motiv, dacă se doreşte utilizarea acestei tensiuni pentru altceva decât referinţă pentru comparatoarele interne, este importantă utilizarea unui repetor cu AO.

Timpul de stabilizare între momentul

alimentare VDD=5V, domeniul superior de tensiuni va fi cuprins între 1,25V şi 3,593V iar domeniul inferior de tensiuni între 0 şi 3,125V. Se observă cu regret că nu este posibilă obţinerea tensiunilor în întregul domeniu de alimentare VDD-VSS. Privind cu atenţie figura 18, intuiţi care este motivul? Bineînţeles că este vorba despre rezerva minimă de tensiune necesară

conversie. Pentru o comandă digitală pe 4 biţi (16 stări binare distincte cuprinse între 0 şi 15), există o funcţie de transfer ideală căreia îi corespunde o tensiune de ieşire ideală. Din nefericire, sistemul este real şi precizia acestei tensiuni este dependentă de precizia de împerechere a rezistoarelor divizoare şi de curenţii de pierdere prin acest divizor (figura 18) pentru o tensiune de alimentare constantă. Astfel funcţia de transfer reală poate fi diferită de cea ideală pentru una sau mai multe combinaţii binare de comandă. Rezultatul direct este o dispersie a valorii tensiunii continue în ieşire, faţă de valoarea estimată din tabele 11 respectiv rezultată din ecuaţiile 3 şi 4.

14. Experiment analogic

1. Generarea unei rampe

de tensiune utilizând referinţa

de tensiune

După atâta teorie amară e timpul să aplicăm în practică informaţiile anterioare.

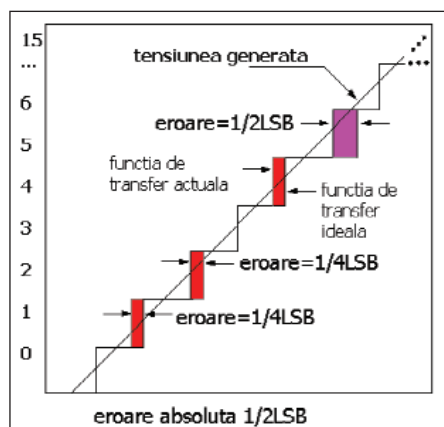


Fig. 19

Definirea erorii absolute

aplicării comenzii şi apariţia tensiunii de ieşire este de minim 10µs în timp ce precizia absolută (figura 19) este ½ LSB pentru VRR = 0 (domeniul superior de tensiuni) şi ¼ LSB pentru VRR=1 (domeniul inferior de tensiuni). Pentru calculul exact al tensiunii de referinţă rezultate, este necesară cunoaşterea precisă a tensiunii de alimentare şi domeniul de tensiuni ce urmează a fi selectat.

Astfel, pentru VRR=1:

$$V_{ref} = (VR<3:0>/24) * VDD \quad (3)$$

iar pentru VRR=0:

$$V_{ref} = (VDD * 1/4) + (VR<3:0>/32) * VDD \quad (4)$$

În expresiile de mai sus VR<3:0> trebuie înţeles ca fiind numărul zecimal ce se formează din cei patru biţi VR3, VR2, VR1, VR0.

De exemplu, pentru o tensiune de

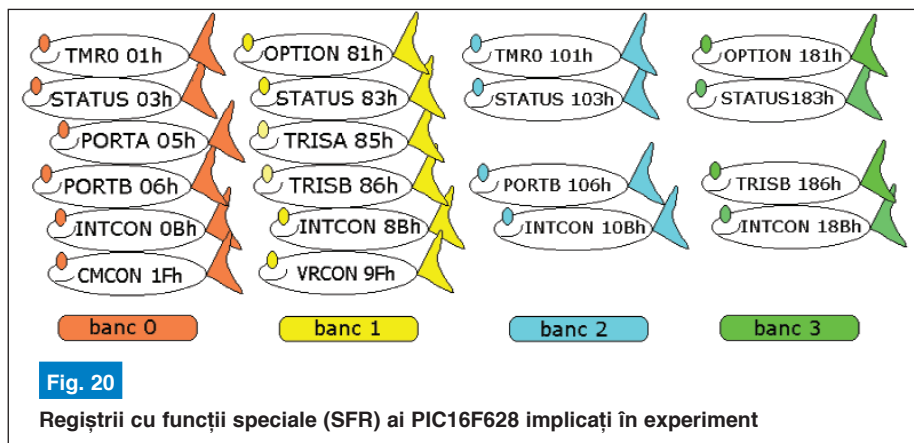


Fig. 20

Registrii cu funcţii speciale (SFR) ai PIC16F628 implicaţi în experiment

polarizării drenă sursă a tranzistoarelor NMOS respectiv PMOS.

Eroarea absolută este cea mai mare eroare măsurabilă pe întreg domeniul de

Zicala populară: "Teoria ca teoria da' practica ne omoară" este din păcate destul de actuală. **Ca exemplu, este mult mai uşor să simulezi funcţionarea unui**

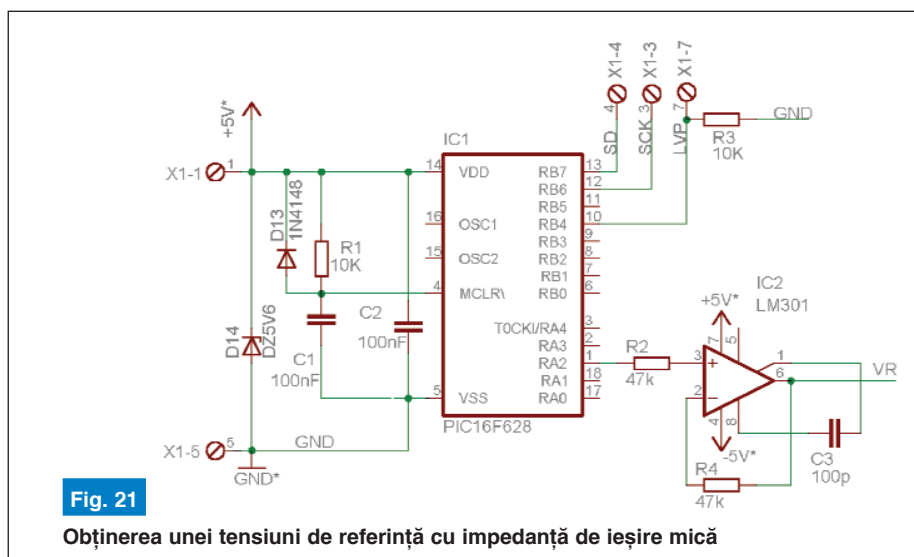


Fig. 21

Obţinerea unei tensiuni de referinţă cu impedanţă de ieşire mică

```

include f628_4ii      ; biblioteca de configurare a PIC16F628, oscilator intern cu
                    ; pragma target fuses      0b_11_1111_1001_1000
include jpic628      ; biblioteca de definire a regiștrilor PIC16F628
include jdelay       ; bibliotecă de întârzieri software

bank_1               ; salt în banc 1, aici se găsește registrul VRCON
vrcon = 0b 1111 0000 ; setează VR3, VR2, VR1, VR0 = 1111
bank_0               ; înapoi în banc 0

procedure triangle (byte in resolution) is ; procedură generare triunghi
var byte step = 1b / resolution          ; variabilă locală
for step loop                             ; execută repetitiv de step ori secvența până la end loop
    vrcon = vrcon + resolution            ; incrementează vrcon
    delay_luS (10)                       ; așteaptă să se stabilizeze
end loop                                  ; și reia dacă step < 15
for step loop                             ; execută din nou de step ori secvența până la end loop
    vrcon = vrcon - resolution            ; decrementează vrcon
    delay_luS (10)                       ; așteaptă stabilizarea referinței
end loop                                  ; și reia dacă step < 15 sau continuă dacă step = 15
end procedure

procedure ramp_1 is                       ; ramp1 și ramp2 execută același lucru în mod diferit.
for 15 loop                               ; reia de 15 ori
    vrcon = vrcon + 1                    ; incrementează vrcon
    delay_luS (10)                       ; așteaptă timpul de stabilizare
end loop
if vrcon == 0xPA then vrcon = 0xP0 end if ; resetează vrcon la capătul de sc
end procedure

procedure ramp_2 is                       ; ramp1 și ramp2 execută același lucru în mod diferit.
while vrcon != 0xfa loop                 ; până la atingerea valorii 0x_fa reia bucla:
    vrcon = vrcon + 1                    ; incrementează vrcon
    delay_luS (10)                       ; așteaptă timpul de stabilizare
end loop                                  ; ciclul while terminat pentru vrcon = 0xfa
vrcon = 0xf0                              ; reșetează vrcon la parametri initiali
end procedure

bank_1               ; vrcon este în banc 1
forever loop         ; aici începe programul principal main loop
    triangle (1)
    ; triangle (3)
    ; triangle (5)
    ; ramp_1
    ; ramp_2
end loop
    
```

microcontroler pe un PC decât să realizezi practic montajul electronic. Surpriza este că realitatea nu se potrivește aproape niciodată cu simularea! Vom revedea bancurile cu pești actualizate cu regiștrii modulelor analogice în discuție, pentru a ne împrăști memoria (figura 20). Existența acestei informații [1] pe masa de lucru a experimentatorului este esențială!

Exemplul următor (figura 21) realizează

generarea unei tensiuni triunghiulare cu frecvență variabilă în funcție de rezoluția utilizată pentru referință, respectiv o rampă liniară crescătoare sau descrescătoare în funcție de setarea parametrilor registrului VRCON. Rezultatul acestui program nu poate fi simulat pe PC, ci doar observat pe un osciloscop.

Deoarece obținerea frecvențelor maxime din referință implică micșorarea timpilor morți datorati instrucțiunilor suplimentare

JAL, vizualizarea corectă pe osciloscop a celor patru forme de undă (trei semnale triunghiulare și o rampă pozitivă de tensiune) se poate face în acest moment doar prin înscrierea succesivă a programului și modificarea poziției comentariilor în cadrul buclei *forever loop... end loop*. IC2 (figura 21) este un repetor cu impedanță mare de intrare, rolul rezistorului R2 fiind doar cea

de protecție a ieșirii RA2 pentru situația unui defect al IC2. R4 devine atunci necesară pentru echilibrarea curenților de polarizare ai intrărilor IC2. C3 are rolul de compensare în frecvență și valoarea acestuia poate altera forma de undă din ieșire. Deși poate fi utilizată compensarea în avans de fază, ea nu este necesară în domeniul scăzut de frecvențe ce poate fi generat de microcontroler pe ieșirea de referință. Alimentarea bipolară a IC2 este strict necesară pentru valorile tensiunii de referință apropiate de 0V. Dacă nu se urmărește obținerea unei tensiuni în apropierea lui 0V, se pot utiliza AO cu alimentare unipolară ce permit tensiuni de intrare de +(200...300)mV. Integrarea suplimentară a semnalului poate duce la dispariția aspectului "digital" al acestuia prin netezirea pragurilor de comutare. Pentru aceasta este nevoie de un FTJ la ieșirea IC1. Semnalul din figura 22 este *triangle* (1), achiziționat cu un osciloscop Lecroy LT262 cu o rată de achiziție programată de 10 ksample, amplitudinea efectivă fiind de 3,2V, iar durata impulsului triunghiular măsurată pe nivelul minim de amplitudine, de 330µs.

Scăderea rezoluției prin rularea procedurilor *triangle* (3) și *triangle* (5) duce la micșorarea sistematică a duratei pulsului triunghiular (creșterea frecvenței) prin atingerea aceleiași amplitudini într-un timp de 5 x 2, respectiv 3 x 2 ori mai scurt, dar la dificultăți de filtrare a formei semnalului. ♦

Bibliografie:

1. DS40300C- fila de catalog finală a microcontrolerului PIC16F62X
2. DS80073D - erata la DS40300B, fila de catalog intermediară a PIC16F62X
3. <http://surducan.netfirms.com/conexclub/main.html>

Info ...

PIC16F628



Cod Preț (lei)
15706 160.000

... la **conex electronic**


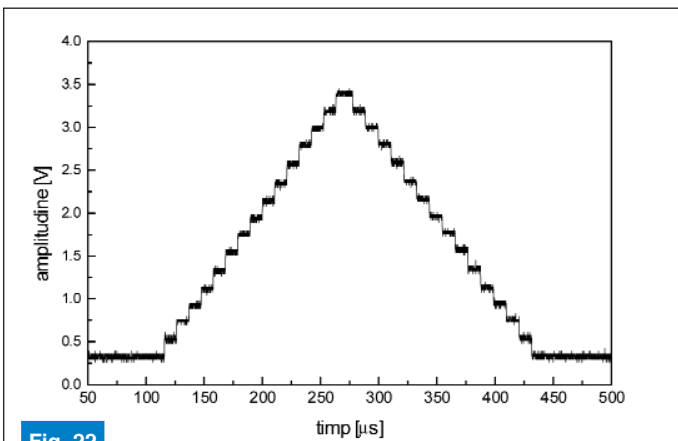


Fig. 22

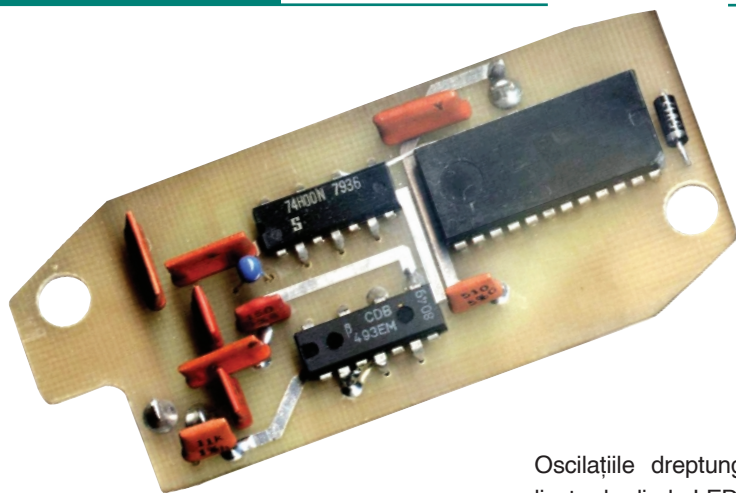Aspectul tensiunii triunghiulare pentru rezoluția maximă a referinței. Spike-urile vizibile pe cele 15 niveluri distincte de tensiune sunt datorate ratei de achiziție modeste selectate.



Sondă pentru osciloscop cu 16 intrări

Doru Sandu, YO9CXY
comraex@yahoo.com

Montajul prezentat face posibilă afișarea concomitentă a stărilor logice pentru maxim 16 intrări, suficient în procesul de testare al unui circuit integrat de complexitate medie. Vizualizarea se face pe ecranul unui osciloscop cu respectarea configurației din catalog a pinilor CI (imagine desenată în partea de jos a schemei electronice). Simplitatea schemei cât și felul sugestiv în care se face afișarea sunt motive ce îndeamnă electronistul la realizarea aparatului deosebit de util în proiectarea schemelor logice sau verificarea în montaj a circuitelor integrate. Întreaga arhitectură este concepută în jurul circuitului SN74150, un multiplexor TTL 16 : 1 ușor de folosit. Configurația pinilor este prezentată în figura alăturată, iar pentru detalii se recomandă consultarea cataloagelor. Scanarea celor 16 intrări se face la frecvența impusă de oscilatorul realizat cu trei porți NAND și grupul RC ce are o constantă mare de timp necesară pentru a distinge clar poziția pinilor pe tubul catodic.

Oscilațiile dreptunghiulare sunt semnalizate de dioda LED și aplicate intrării unui numărator binar SN7493. La ieșirile A, B, C, D se obțin cele patru semnale necesare pe de o parte scanării intrărilor iar pe de altă parte formării semnalului în trepte cu

osciloscopului, în așa fel încât afișarea să se facă într-o imagine clară cu două rânduri de câte 8 pini. Deoarece folosim intrările externe X și Y ale osciloscopului se recomandă poziționarea corectă a comutatoarelor de pe panoul frontal.

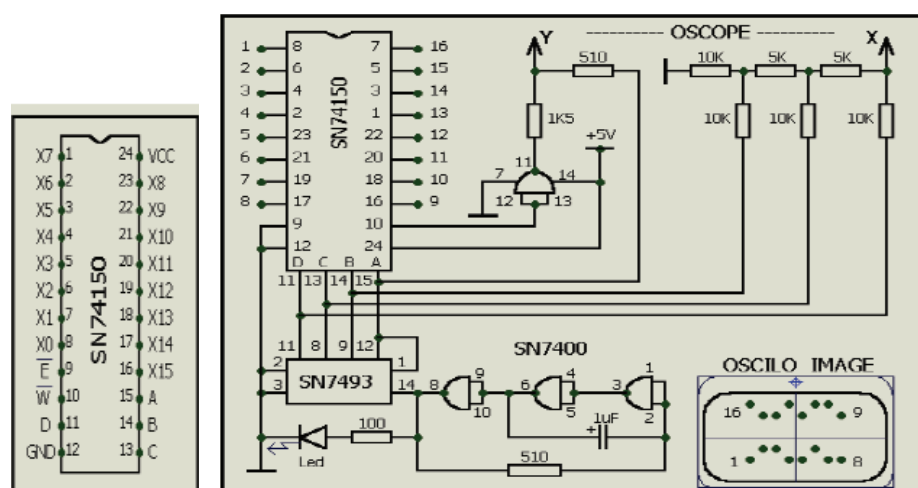


Fig. 1 Schema electrică a sondei logice

ajutorul rețelei rezistive R/2R, care va fi în final aplicat intrării X a osciloscopului folosit. De asemenea, semnalul ieșirii A este mixat cu semnalul destinat intrării Y a

Realizarea practică a sondei de măsură se poate face după modelul cablajului prezentat și introdus într-o cutie potrivită. Nu se insistă cu numerotarea componentelor pentru a nu încărca imaginea cablajului, montajul fiind și așa destul de simplu. Alimentarea se va face din montajul testat cu o tensiune de 5 volți stabilizată. Legătura cu circuitul integrat supus testului se face cu un clește special cu 2x8 contacte sau în lipsa acestuia cu un simplu soclu cu pini flexibili. Se atrage atenția că dacă sonda este folosită la testarea circuitelor integrate MOS alimentate la 12V, va trebui limitată tensiunea aplicată intrărilor 1-16 printr-un grup R/DZ la cel mult 5V.

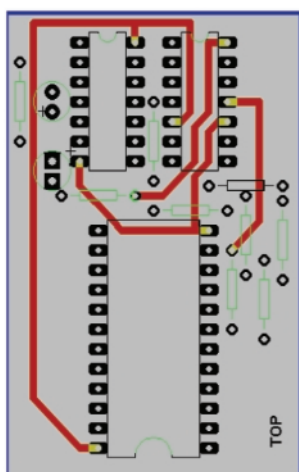


Fig. 2

Cablaj, fața componentelor

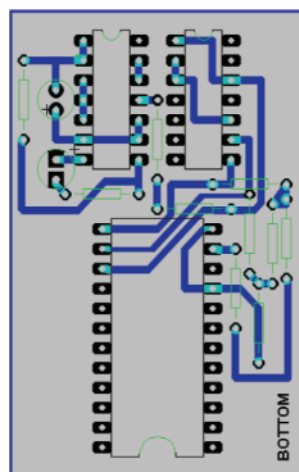


Fig. 3


Cablaj, fața imprimată

Verificați întotdeauna existența legăturii de masă între montajul testat, sondă și osciloscop! ♦

Sursă dublă

cu acumulator de back-up și timer

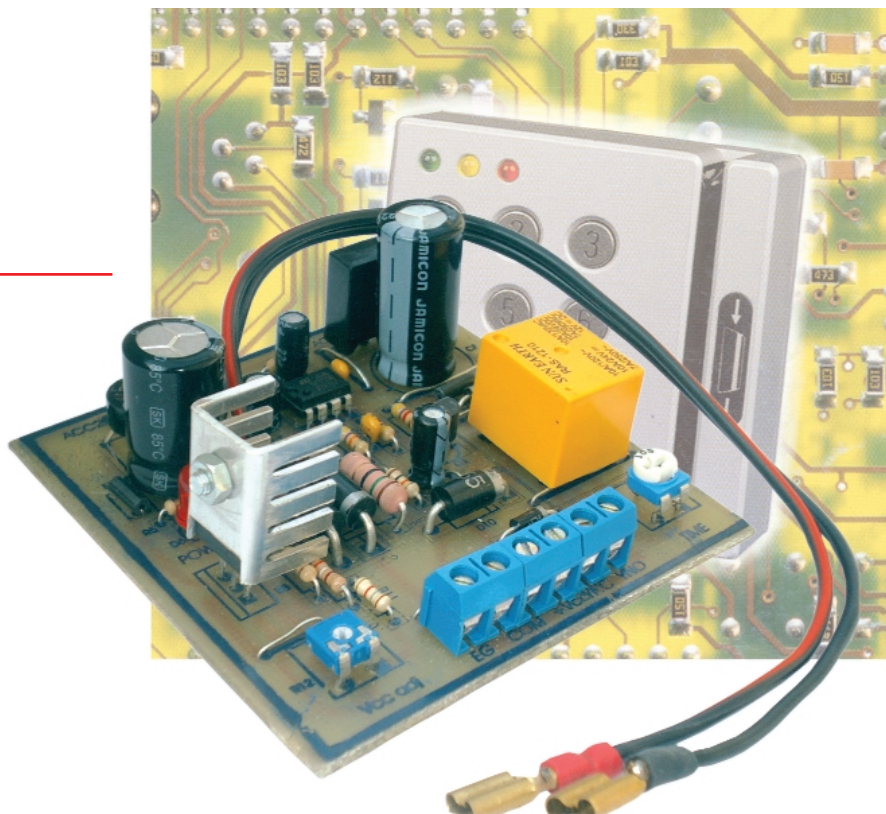Croif V. Constantin
 office@elkconnect.ro
 Mircea Zbarnia
 electrozet@xnet.ro



Atât prin revistele de specialitate, cât și actualmente pe piața componentelor de securitate, sunt prezentate o multitudine de echipamente pentru controlul accesului (cifru electronic, comenzi radio pentru acționarea unor porți, interfoane).

O parte din aceste componente (în special cele provenite din Asia de S-E) nu au capacitatea (în curent, prin ieșiri open collector) de a acționa elementul de execuție (yalla sau motorul) ori nu dispun de alte facilități (de exemplu ieșirile temporizate).

Montajul prezentat este o sursă de tensiune duală, destinată aplicațiilor din domeniul controlului accesului, respectiv pentru acționarea și alimentarea încuietorilor (yalla) electromagnetice. Datorită funcției de sursă de back-up (prin intermediul unui acumulator) este de asemenea, recomandată de utilizat în sistemele de alarmă, apelatoare telefonice de urgență, interfoane, etc.

Descriere

Sursa dispune de două ieșiri de tensiune, respectiv de 12Vc.c./300mA stabilizată și ajustabilă (pentru alimentarea echipamentului - tastaturii - de control acces, dacă este cazul) și cealaltă de 12V, max. 3A nestabilizat, pentru alimentarea yallei electromagnetice și, respectiv încărcarea unui acumulator de back-up ce are capacitatea de 1,2Ah.

Alimentarea yallei este supravegheată de un timer (realizat cu LM555, în configurație de monostabil) cu temporizare la anclanșare în gama 1...20s, ajustabil. Declanșarea timer-ului se face prin punerea la masă a catodului diodei D8 (practic prin punerea la masă a bornei EG), semnalul de trigger-are ajungând la pinul 2 al lui LM555 prin circuitul de derivare format din R6-C7-C4-R4-R2. Acesta formează un impuls foarte scurt și sigur (sub 0,33 din tensiunea de alimentare) de

declanșare a monostabilului. Temporizarea se poate ajusta în plajă 1...20s din semireglabilul R8.

Tensiunea de 13,7V, de curent mic, se obține de la regulatorul LM317. Reglajul tensiunii se face din semireglabilul R12.

Prin R9 și F3 acumulatorul se încarcă.



Foto:

Aspectul unei siguranțe resetabile

Tensiunea de 12V/ 3A max. este nestabilizată și se obține prin redresare și filtrare (D11-C8). Yalla este acționată de curentul acestei secțiuni a sursei, prin intermediul contactelor NC sau NO ale releului, funcție de situație (pentru starea NO numai pe perioada temporizării).

Componentele notate F1...F3 sunt siguranțe resetabile tip MFRxxx, la curentul de limitare dorit. Acestea au o constantă de timp de ordinul secundelor sau zeci de secunde, funcție și de temperatura de lucru. Ele întrerup la 2 x curentul de menținere (nominal, înscris pe capsulă).

În ce privește modalitățile de utilizare, sursa ECI-EZ-102 (denumită așa după codul de serie) poate lucra independent

Fig. 1

Schema electrică a sursei


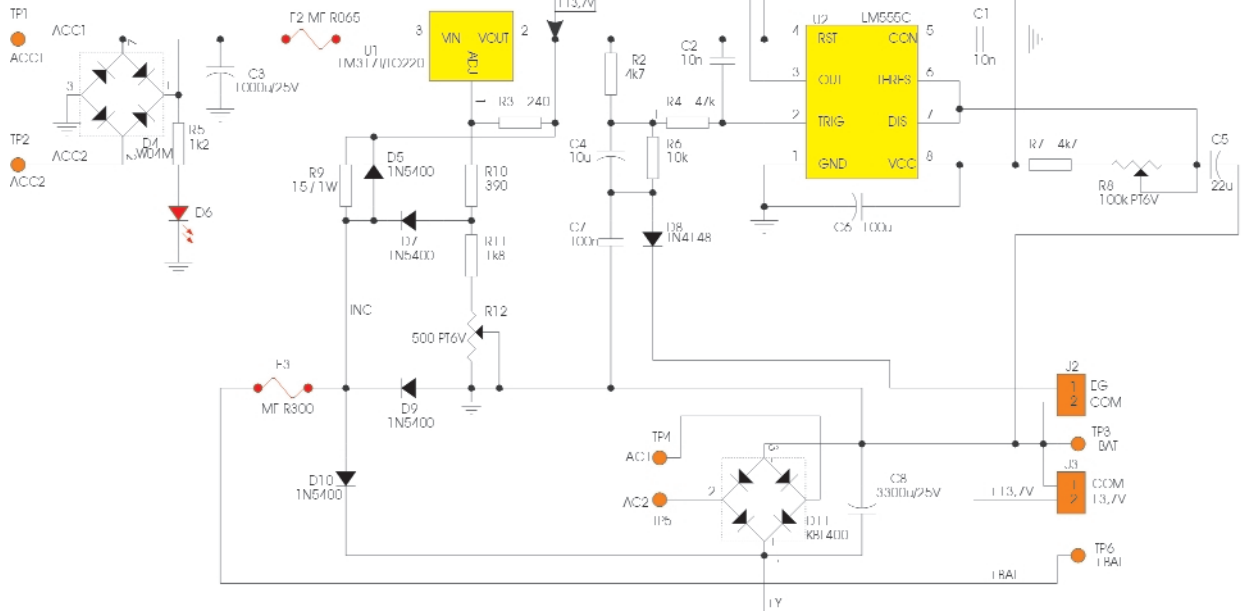


Fig. 2

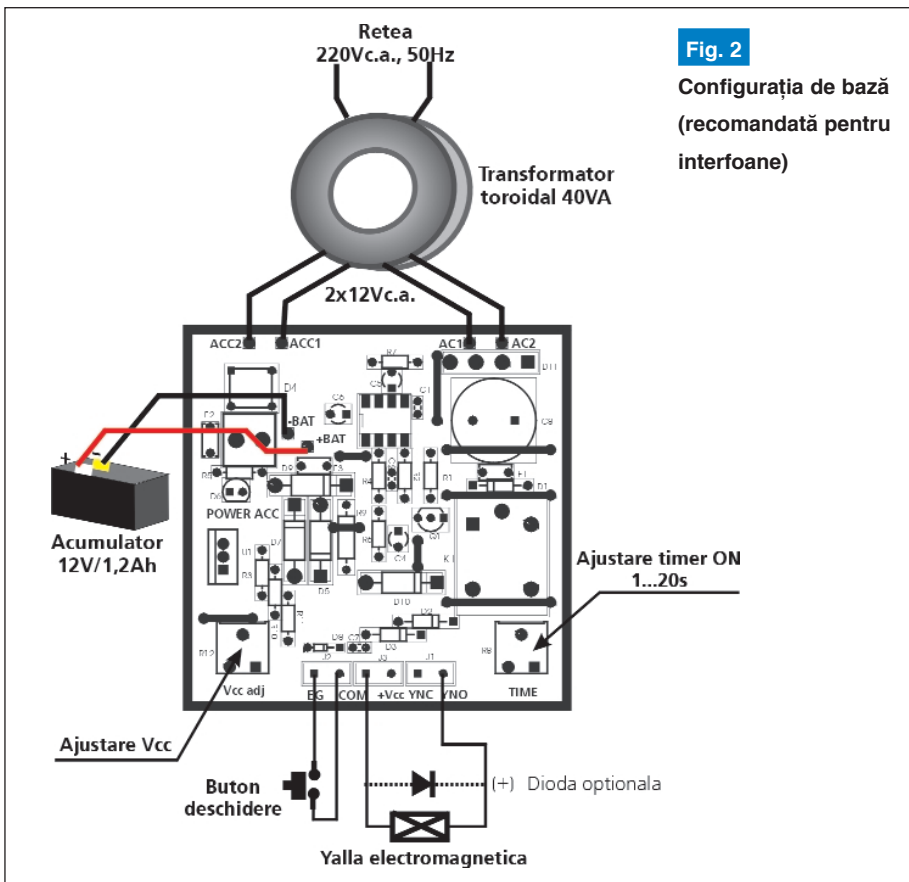Configurația de bază (recomandată pentru interfoane)



- min. 40VA, 50Hz;
- Tensiune de ieșire (a) 13,7Vc.c./ 300mA, stabilizat; (b) 12Vc.c./max. 3A;
- Încărcare acumulator 13,7Vc.c., tensiune constantă și limitare cu rezistor;
- Acumulator back-up 12V, max. 1,2Ah;
- Releu cu ieșire în tensiune 12V/max. 3A pe contact NO și 1,5A pe contact NC;
- Timer ajustabil 1...20s;
- Intrare activare timer releu prin buton tip NO, borna EG & COM.

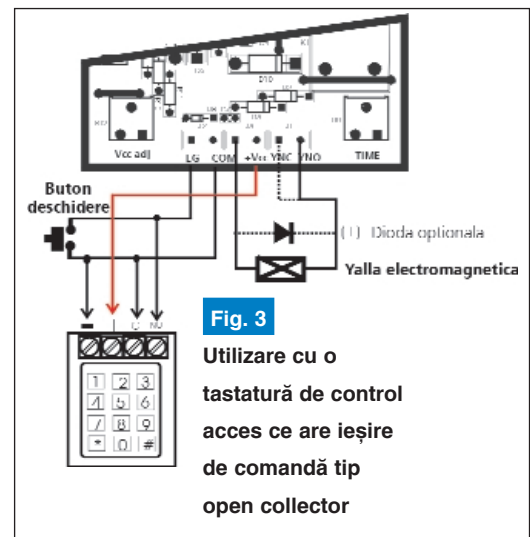


Fig. 3

Utilizare cu o tastatură de control acces ce are ieșire de comandă tip open collector

(pentru alimentarea și acționarea temporizată a unei yalle electromagnetice) sau împreună cu o tastatură de control acces și yallă electromagnetica. Configurațiile vor fi

prezentate mai jos.

Specificații tehnice:

- Tensiune alimentare 2x12Vc.a.,

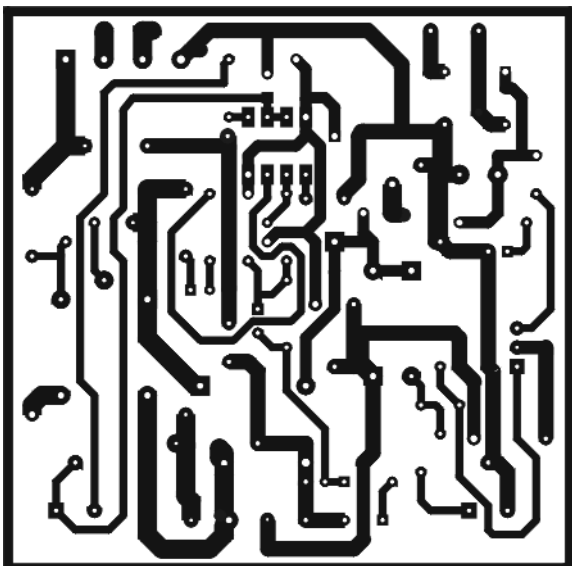


Fig. 4 Cablajul sursei

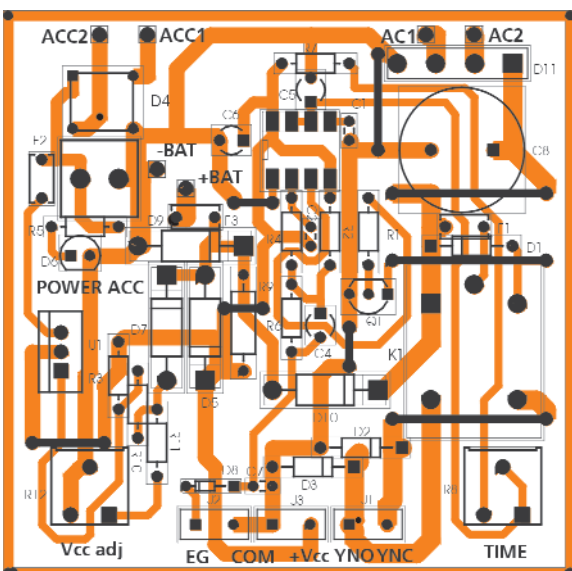


Fig. 5 Desenul de amplasare a componentelor

Descrierea conectorilor

+13,7V & COM = sursă de tensiune stabilizată max. 300mA cu back-up de la acumulator (pentru alimentarea tastaturilor de control acces și a altor componente din sistem);

EG & COM = Egress Button, intrare pentru buton de tip normal deschis, ce acționează timer-ul releului de ieșire (vezi conectorii YNO & YNC) a sursei de 12V/3A nestabilizată;

YNO & COM = Fail Safe, ieșire 12V/1,5A în mod continuu, pe contact releu NC (normal închis), pentru alimentarea unei yalle electromagnetice. Alimentarea acestuia se întrerupe pe durata cât timer-ul este on;

YNO & COM = Fail Secure, ieșire alimentare temporizată 12V/3A (cât timer-ul

este on), pe contact releu NO (normal deschis), pentru alimentarea unei yalle electromagnetice;

AC1 & AC2 / ACC1 & ACC2 = borne pentru alimentarea modului ECI-EZ-102 de la un transformator (toroidal) de 220Vc.a. / 2x12Vc.a., min. 40VA;

+BAT & -BAT = borne pentru conectarea acumulatorului de back-up (12V/1,2Ah).

Facilități

TIME = semireglabil pentru ajustarea timpului de alimentare/acționare a yallei, în gama 1...20s;

Vcc adj = semireglabil pentru ajustarea fină a tensiunii de la ieșirea +13,7V;

POWER LED = LED pentru semnalizarea prezenței tensiunii de 13,7V.

Mod de utilizare

1. Configurația de bază


În figura 2 este prezentat modul de utilizare pentru configurația de bază, respectiv utilizarea sursei fără alt echipament de control al accesului (se recomandă la interfoane).

2. Deschidere electronică

de la o tastatură

de control acces

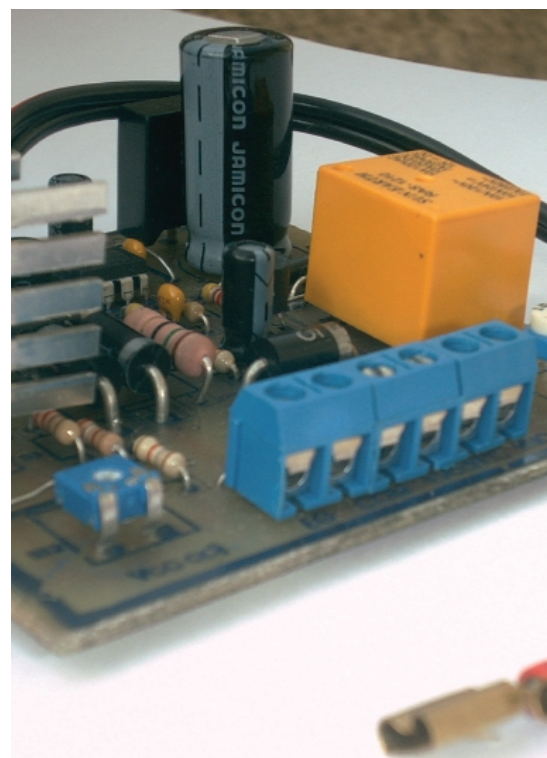Se utilizează la tastaturi care au ieșire



NO (normal open) pe un releu de mică putere (max. 1A) sau ieșire tip open collector. Mai multe butoane pentru deschidere pot fi conectate în paralel. Ieșirea tastaturii NO/C (în paralel cu butoanele de deschidere) comandă timer-ul sursei la bornele EG/COM.

Realizare practică

Realizarea practică nu pune probleme. Sugestive sunt și fotografiile montajului. Cablajul este prezentat în figura 4. Informații suplimentare se pot obține de la autori. Toate componentele se găsesc în magazinele de specialitate. În locul siguranțelor resetabile se pot monta și siguranțe fuzibile. ♦

www.elkconnect.ro


Elk Connect Int'l

Your choice in Electronic Design!

Interfețe de date telefon mobil - PC

Proiectare circuite electronice la comanda. Avantajos!
Folii PnP pentru realizarea cablajelor

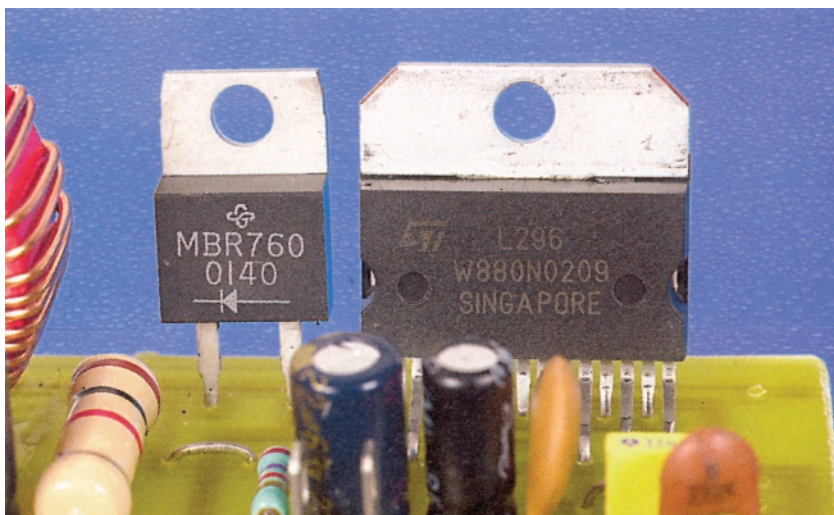Tel./fax: 021-242 64 66
0722 46 28 17
Office@elkconnect.ro




L296, L4960 și L4962 - surse în comutație

Note de catalog și aplicații (partea I)

Șerban Naicu

electronica@voxline.ro

Fig. 1a

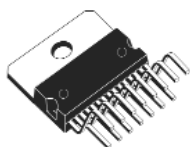


MULTIWATT[®]
(15 lead)

L296 (Vertical)
L296P (Vertical)


L296HT (Horizontal)
L296PHT (Horizontal)

Fig. 1b

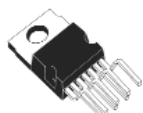

HEPTAWATT
L4960 (Vertical)
L4960H (Horizontal)

Fig. 1c

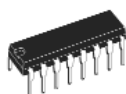

POWERDIP
(12 + 2 + 2)

L4962/A (12 + 2 + 2 Powerdip)
L4962E/A (Heptawatt
Vertical)
L4962EH/A (Horizontal
Heptawatt)

Prezentare generală

Circuitele integrate L296, L4960 și L4962 sunt stabilizatoare de tensiune în comutație, produse de ST Microelectronics (SGS-Thomson). Pot livra la ieșire tensiuni variabile cuprinse între 5,1V și 40V, la curenți maximi de 4A (L296 și L296P), 2,5A (L4960) și, respectiv 1,5A (L4962).

Ele lucrează în configurație coborâtătoare de tensiune (step down), tensiunea de intrare maximă fiind de 50V.

Din seria acestor trei tipuri de stabilizatoare în comutație, o mențione în plus merită circuitul integrat L296.

La începutul anilor '90, acest circuit integrat și-a făcut o apariție "sporadică" în magazinele specializate. Costă puțin și practic nu se vindea fiind puțin cunoscut.

L296 reprezintă un pionier în domeniul stabilizatoarelor în comutație monolitice în capsulă de plastic. Este primul circuit care include secțiunea de putere. Înainte de apariția lui L296, funcția de stabilizator coborâtător de tensiune se realiza cu ajutorul componentelor electronice discrete, comandate de un circuit integrat stabilizator,

de tip PWM sau cu circuite hibride. Acestea puteau să furnizeze la ieșire un curent de maximum 300...400mA (față de 4A, în cazul lui L296). Cele două soluții amintite anterior erau caracterizate de o eficiență scăzută a tranzistorului de putere. Din acest motiv este necesar să se opereze la un ordin de frecvențe de 20...40kHz.

În cazul lui L296, problema privind comanda etajului de putere a fost eliminată. Devine posibil, în aceste condiții, lucrul la o frecvență mult mai mare, de peste 100kHz (la 200kHz dispozitivul încă funcționează).

În materialul de față se va face o prezentare amplă a celor trei tipuri de stabilizatoare, începând cu capsulele și semnificația pinilor, principalii parametri electrici, dar și cu o serie de aplicații diverse.

În figura 1 sunt prezentate cele 3 tipuri de capsule în care se livrează stabilizatoarele.

Se menționează că tipurile de capsule care conțin în denumirea lor litera H (abreviere de la Horizontal) au pinii îndoiți la 90°, pentru plantare orizontală.

În figura 2 este prezentată semnificația pinilor pentru cele 3 tipuri de capsule, multiwatt cu 15 pini (figura 2a), heptawatt (figura 2b) și respectiv powerdip (figura 2c).

Semnificația pinilor pentru capsula multiwatt cu 15 pini, din figura 1a este următoarea:

- ♦ Pinul 1 (CROWBAR INPUT): Intrare de tensiune pentru protecția la supra-tensiune Crowbar. Conectat în mod normal la intrarea de reacție, astfel comandând tiristorul (SCR) când V_{out} depășește tensiunea nominală cu 20%. Se conectează la masă când nu se utilizează tiristor (SCR);
- ♦ Pinul 2 (OUTPUT): Ieșirea stabilizatorului;
- ♦ Pinul 3 (SUPPLY VOLTAGE): Intrarea cu tensiune nestabilizată;
- ♦ Pinul 4 (CURRENT LIMIT): Un rezistor (R_{lim}) conectat între acest pin și masă determină pragul la care se limitează curentul de ieșire. Dacă acest pin nu este conectat în circuit, valoarea curentului de ieșire este determinată intern;
- ♦ Pinul 5 (SOFT START): Constanta de timp pentru pornirea ușoară (soft start). Condensatorul conectat între acest pin

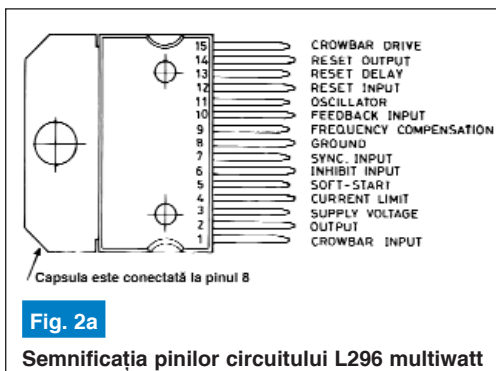


Fig. 2a

Semnificația pinilor circuitului L296 multiwatt

- și masă determină constanta de timp pentru pomirea ușoară;
- Pinul 6 (INHIBIT INPUT): TTL - Level Remote Inhibit. Un nivel ridicat (high) de tensiune logică aplicat la acest pin aduce circuitul integrat în incapacitate de funcționare (blocare);
- Pinul 7 (SYNC INPUT): Mai multe circuite integrate de tip L296 pot fi sincronizate pentru a lucra în paralel, dacă intrările de la pinul 7 al acestuia se conectează împreună;
- Pinul 8 (GROUND): Masa comună;
- Pinul 9 (FREQUENCY COMPENSATION): Un circuit serie R-C conectat între acest pin și masă determină caracteristicile de câștig ale buclei de stabilizare;
- Pinul 10 (FEEDBACK INPUT): Pinul de reacție negativă al buclei de reglare. Ieșirea se conectează direct la acest pin

Info ...

Cod	Tip	Preț (lei)
4398	L296HT	230.000
4399	L296P	250.000
4406	L4960	90.000
4407	L4962	140.000

... la [conex electronic](#)

- pentru obținerea tensiunii de 1,5V. Dacă se doresc tensiuni mai mari, acest pin se conectează la ieșire prin intermediul unui divizor;
- Pinul 11 (OSCILLATOR): Un circuit RC paralel, conectat la acest pin, determină frecvența de comutație. Acest pin trebuie conectat la pinul 7, atunci când oscilatorul local este folosit;
- Pinul 12 (RESET INPUT): Intrarea circuitului de aducere la zero (reset). Pragul este de aproximativ 5,1V. Acesta trebuie conectat la punctul de reacție negativă sau, prin intermediul

- unui divizor, la intrare;
- Pinul 13 (RESET DELAY): Un condensator conectat între acest pin și masă determină timpul de întârziere al semnalului de reset;
- Pinul 14 (RESET OUTPUT): Semnal de ieșire de reset open collector (colector în gol). Această ieșire este în starea "high" când sursa în siguranță;
- Pinul 15 (CROWBAR OUTPUT): Ieșirea de comandă a porții tiristorului (SCR) a circuitului de crowbar.

Pentru celelalte tipuri de capsule, heptawatt și respectiv powerdip, (figurile 2b și 2c), semnificația pinilor este prezen-

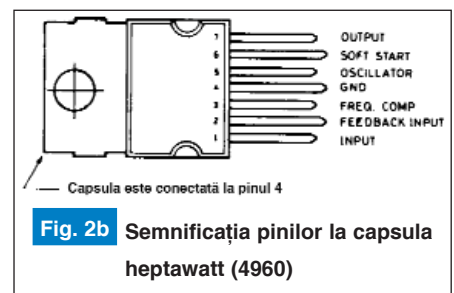


Fig. 2b

Semnificația pinilor la capsula heptawatt (4960)

tată în tabelul 1.

Parametri electrici

Valorile maxime absolute ale parametrilor electrici ai stabilizatorului L296 sunt următoarele:

- Tensiunea de intrare la pinul 3 (V_i) = 50V;
- Diferența de tensiune intrare-ieșire ($V_i - V_o$) = 50V;
- Tensiunea de ieșire c.c. (V_o) = -1V;
- Tensiunea de vârf de ieșire (la $t = 0,1\mu s$, $f = 200kHz$) = -7V;
- Tensiunea la pinii 1,12 (V_1, V_{12}) = 10V;
- Tensiunea la pinul 15 (V_{15}) = 15V;
- Tensiunea la pinii 4, 5, 7, 9 și 13 ($V_4, V_5,$

- V_7, V_9 și V_{13}) = 5,5V;
- Tensiunea la pinii 10 și 6 (V_{10} și V_6) = 7V;
- Tensiunea la pinul 14 (V_{14}) $I_{14} < 1mA = V_i$;
- Curentul de repaus la pinul 9 (I_9) = 1mA;
- Curentul sursă la pinul 11 (I_{11}) = 20mA;
- Curentul de repaus la pinul 14 (I_{14}), $V_{14} < 5V = 50mA$;
- Puterea disipată la $T_{capsulă} < 90^\circ C$ (P_{TOT}) = 20W;
- Temperatura de stocare și a joncțiunii (T_{stg}, T_j) = $-40^\circ \dots +150^\circ C$.

În tabelul 2 se prezintă principalele caracteristici electrice ale stabilizatoarelor în comutație L4960 și L4962 (măsurate la $V_i = 35V$ și $T_j = 25^\circ C$).

Aplicații practice cu L296

În figura 3 se prezintă schema electrică a circuitului de test propusă de fabricantul stabilizatorului L296 în documentația de catalog. Aceasta reprezintă configurația clasică de utilizare a stabilizatorului în comutație L296 și oferă la ieșire o tensiune reglabilă (din potențiometrul R4).

La pinul 4 este conectat rezistorul de limitare a curentului de ieșire (R_{lim}). Dacă acesta ar lipsi, limitarea curentului furnizat la ieșire s-ar face direct, la valoarea de 4A. Dioda D1 este o diodă Schottky rapidă, de 7A.

Ieșirea RESET (pinul 14) semnalează, după o întârziere dată de valoarea

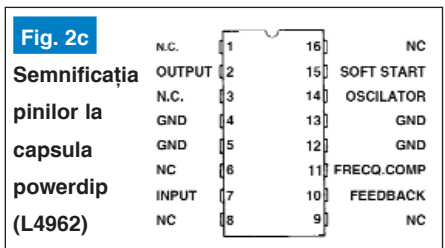


Fig. 2c

Semnificația pinilor la capsula powerdip (L4962)

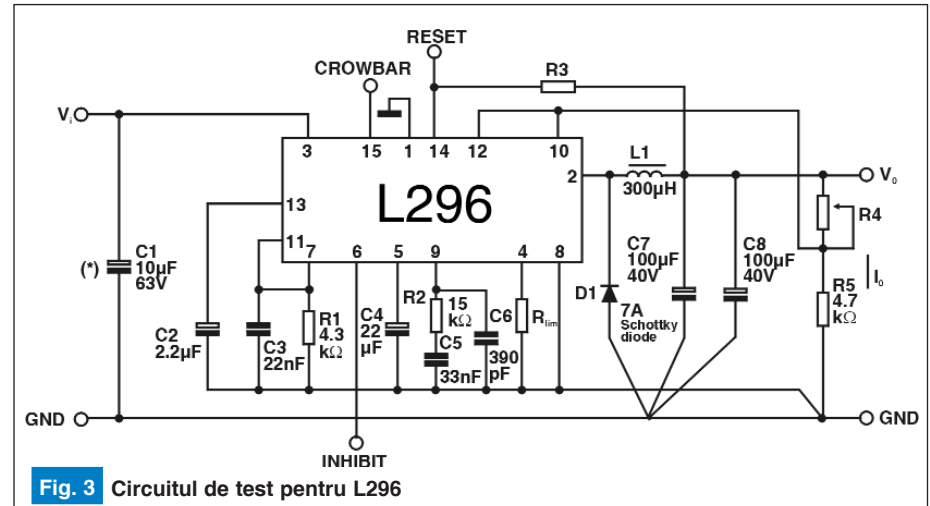


Fig. 3

Circuitul de test pentru L296

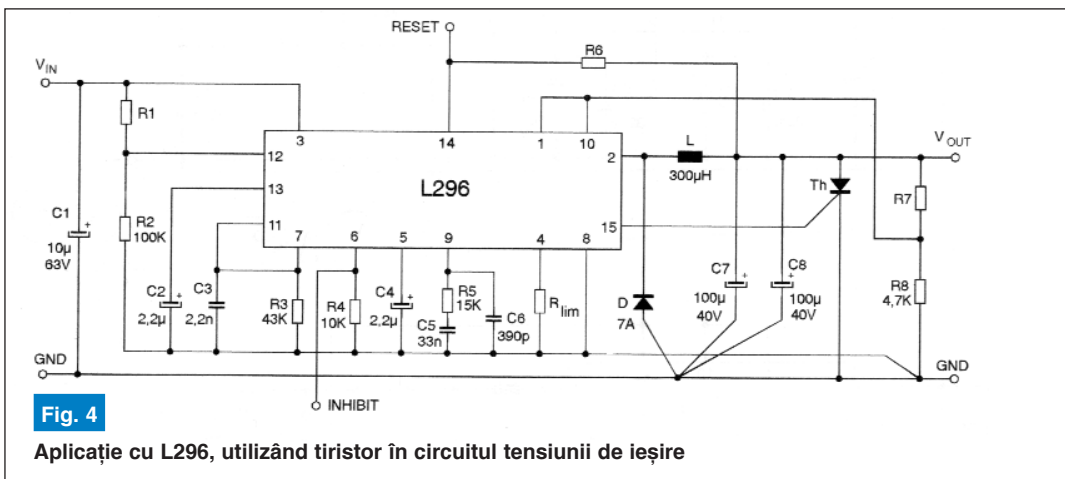


Fig. 4

Aplicație cu L296, utilizând tiristor în circuitul tensiunii de ieșire

(CROWBAR DRIVE). Intrarea în conducție a tiristorului va șunta tensiunea de ieșire, care va scădea, reglajul fiind astfel asigurat.

Remarcăm și la acest montaj, conectat la pinul 4, rezistorul R_{lim} , cu rolul de a asigura limitarea curentului de ieșire. Dacă rezistorul lipsește din schemă, curentul de ieșire se limitează intern la valoarea de 4A. Dacă R_{lim} are 22k Ω , valoarea curentului de ieșire se limitează la o valoare mai mică, de 2,5A.

Dacă transpunem practic schema de catalog din figura 3, obținem schema practică dată în figura 5. Montajul prezentat reprezintă un stabilizator în comutația care furnizează la ieșire o tensiune reglabilă cuprinsă între 5,1V și 15V și 4A.

Reglajul tensiunii de ieșire se face cu ajutorul potențiometrului P (5k Ω).

Alimentarea cu tensiune a montajului se face de la

TABELUL 1 - Semnificația pinilor la capsulele heptawatt și powerdip			
Heptawatt	Powerdip	Denumire	Funcție îndeplinită
1	7	Tensiune alimentare (supply voltage)	Intrare tensiune nestabilizată
2	10	Intrare de reacție (feedback input)	Terminalul de reacție al buclei de reglare. Acesta se conectează direct la ieșire pentru 5,1V și prin intermediul unui divizor pentru tensiuni mai mari
3	11	Compensare în frecvență (frequency compensation)	Un grup serie R-C conectat între acest terminal și masă determină caracteristicile de amplificarea ale buclei de stabilizare
4	4, 5, 12, 13	Masă (ground)	Masa comună
5	14	Oscilator (oscillator)	Un grup derivație R-C conectat la acest terminal determină frecvența de comutație. Terminalul trebuie să fie conectat la pinul 7 atunci când se folosește oscilatorul intern.
6	15	Pornire ușoară (soft start)	Timpe constant de pornire ușoară. Condensatorul conectat între acest terminal și masă determină timpul constant de pornire ușoară. Condensatorul determină și valoarea medie a curentului de scurtcircuit.
7	2	Ieșire (output)	Ieșirea stabilizatorului
-	1, 3, 6, 8, 9, 16	Neconectat (NC)	-

condensatorului C_2 (pinul 13), faptul că pinul 12 (RESET INPUT) a atins tensiunea sa nominală.

O altă aplicație a stabilizatorului L296 este prezentată în figura 4. Aceasta utilizează un tiristor pentru controlul tensiunii de ieșire.

Mecanismul de funcționare este următorul: atunci când tensiunea de la pinul 1 al C.I. (CROWBAR INPUT) depășește cu 20% valoarea sa nominală, tiristorul Th este acționat în poartă de la pinul 15 al C.I.

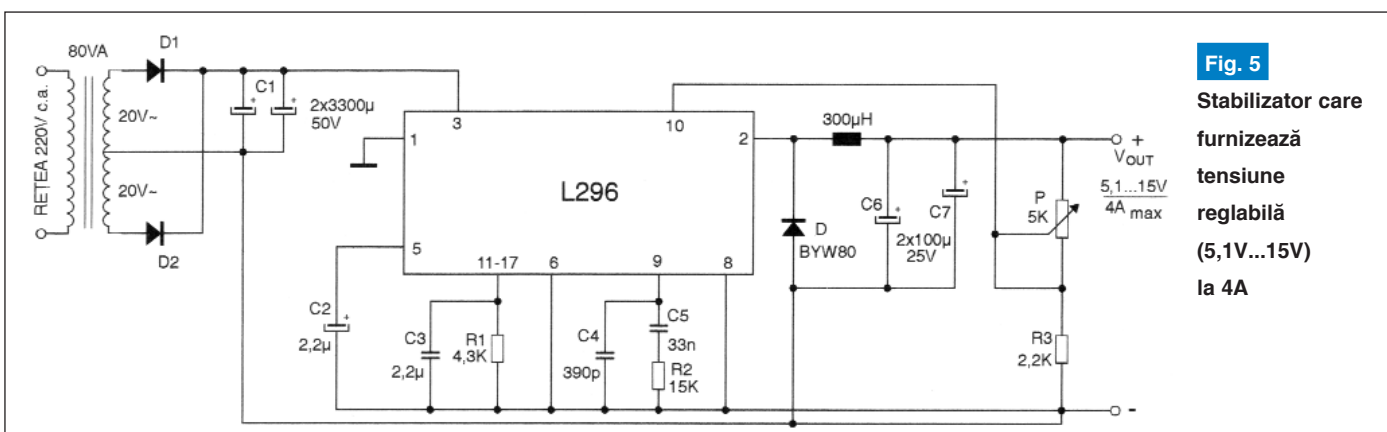
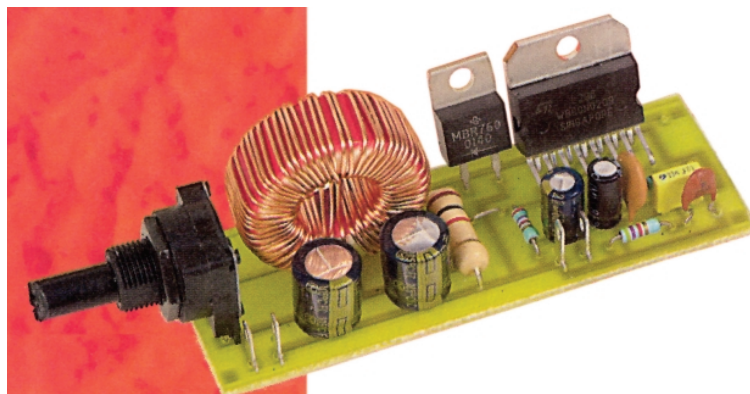


Fig. 5

Stabilizator care furnizează tensiune reglabilă (5,1V...15V) la 4A

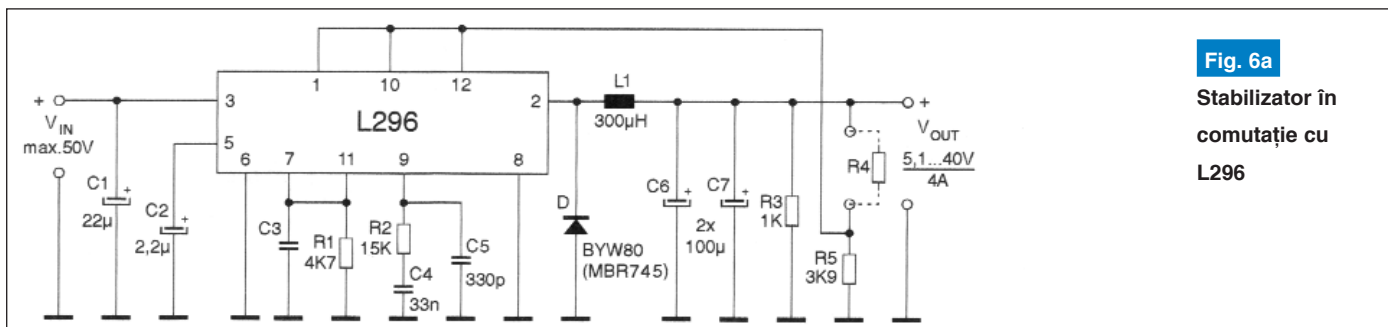


Fig. 6a
Stabilizator în comutație cu L296

rețeaua de 220Vc.a., prin intermediul unui transformator coborâtor de tensiune (de 80VA) și al unui redresor bialternanță cu două diode. Transformatorul are în secun-

și 9 (R1-C3, R2-C5 și C4). În cazul acestor valori prezentate pe schemă, frecvența de oscilație (de comutație) a C.I. este de 100kHz.

Cu ajutorul bobinei de 300µH și a condensatoarelor electrolitice C₆ și C₇ (100µF fiecare) se filtrează tensiunea de ieșire. Bobina va avea cel puțin 33µH, la un curent de 4A. Este (de regulă) de formă toroidală.

Și, în fine, ultimul stabilizator pe care vi-l propunem spre realizare în această primă parte a articolului este dat în figura 6a.

Se remarcă, ca și la primele două montaje prezentate anterior, de altfel, numărul mic de componente electronice necesare (alături de C.I. L296) pentru realizarea acestui stabilizator în comutație.

De asemenea, se poate observa că montajul nu necesită nici un fel de reglaje la punerea în funcțiune.

În figura 6b este prezentat cablajul acestui montaj (partea placată și partea plantată). Dacă se respectă întocmai acest

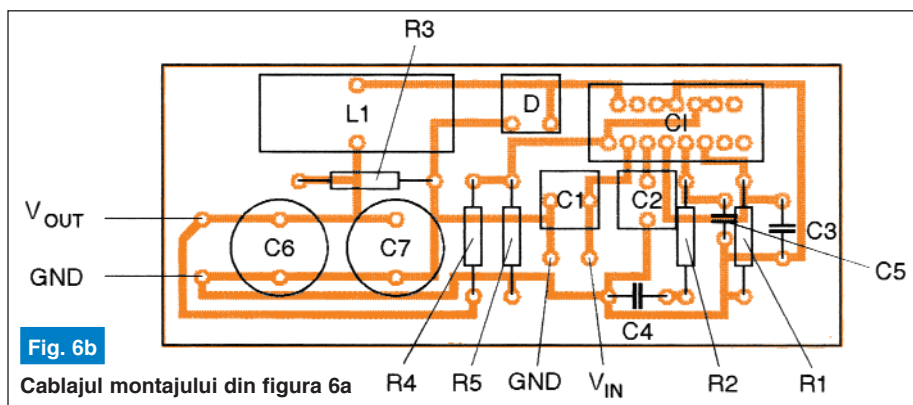


Fig. 6b

Cablajul montajului din figura 6a

dar priză mediană și furnizează 2 x 20Vc.a. Filtrarea tensiunii continue nesta-

Condensatorul C2 (de la pinul 5 - SOFT START) determină o creștere lină a ten-

TABELUL 2 - Caracteristici L490 și L4962 la $V_i = 35V$ și $T_j = 25^\circ C$

Simbol	Parametru	Condiție testare	Valoare			UM
			min.	tip	max.	
V_0	Tensiune de ieșire	$V_i=46V; I_0=1A$	V_{ref}	-	40	V
V_i	Tensiune de intrare	$V_0=V_{ref}+36V; I_0=2,5A(1,5A)$	9	-	46	V
ΔV_0	Stabilizare	$V_i=10\div 40V; V_0=V_{ref}; I_0=1A$	-	15	50	mV
ΔV_0	Stabilizare în sarcină	$V_0=V_{ref}; I_0=0,5\div 2A(1,5A)$	-	10(8)	30(20)	mV
V_{ref}	Tensiune de referință internă, terminal 2	$V_i=9\div 46V; I_0=1A$	5	5,1	5,2	V
$\Delta V_{ref}/\Delta T$	Variația tensiunii de referință cu temperatura	$T_j=0^\circ C\div 125^\circ C; I_0=1A$	-	0,4	-	mV/°C
V_d	Tensiune de drop-out	$I_0=2A$	-	1,4 (1,5)	3 (2)	V
I_{0m}	Curent max. sarcină	$V_i=9\div 46V; V_0=V_{ref}+36V$	2,5 (1,5)	-	-	A
$I_{7L}(I_{2L})$	Pragul de limitare al curentului pin 7(2)	$V_i=9\div 46V; V_0=V_{ref}+36V$	3 (2)	-	4,5 3,3	A
I_{SH}	Curent mediu de intrare	$V_i=46V; I_{ieșire}$ în scurtcircuit	-	30 (15)	60 (30)	mA
η	Eficiența	$f=100kHz; I_0=2A (1A); V_0=V_{ref}$ $f=100kHz; I_0=2A (1A); V_0=12V$	-	-	-	% %
SVR	Rejecția riplului tensiunii de alimentare	$\Delta V_i=2V_{rms}; F_{riplu}=100Hz;$ $V_0=V_{ref}; I_0=1A$	50	56	-	dB
f	Frecvența de comutație	-	85	100	115	kHz
F_{max}	Frecvența max. de comutație	$V_0=V_{ref}; I_0=2A (1A)$	120	150	-	kHz
T_{sd}	Temperatura joncțiunii pentru protecție termică	-	-	150	-	°C

bilizate, care se aplică C.I. L296 la intrare (pinul 3) se filtrează cu condensatorul electrolitic C1 (2 x 3 300µF).

Frecvența de oscilație este determinată de valorile componentelor de la pinii 11-7

siiunii de ieșire.

Tensiunea de ieșire se poate regla cu ajutorul potențiometrului P (5kΩ) în plaja de valori 5,1...15V. Riplul tensiunii stabilizate de ieșire este mai mic sau egal cu 20mV.


cablaj și nu se recurge la modificarea unor trasee, atunci nu vor exista dificultăți la punerea în funcțiune a stabilizatorului.

- continuare în pagina 45 -

Microcontrolere AVR (V)

Descriere și utilizare

Leonard Lazăr
lazarleo@yahoo.com

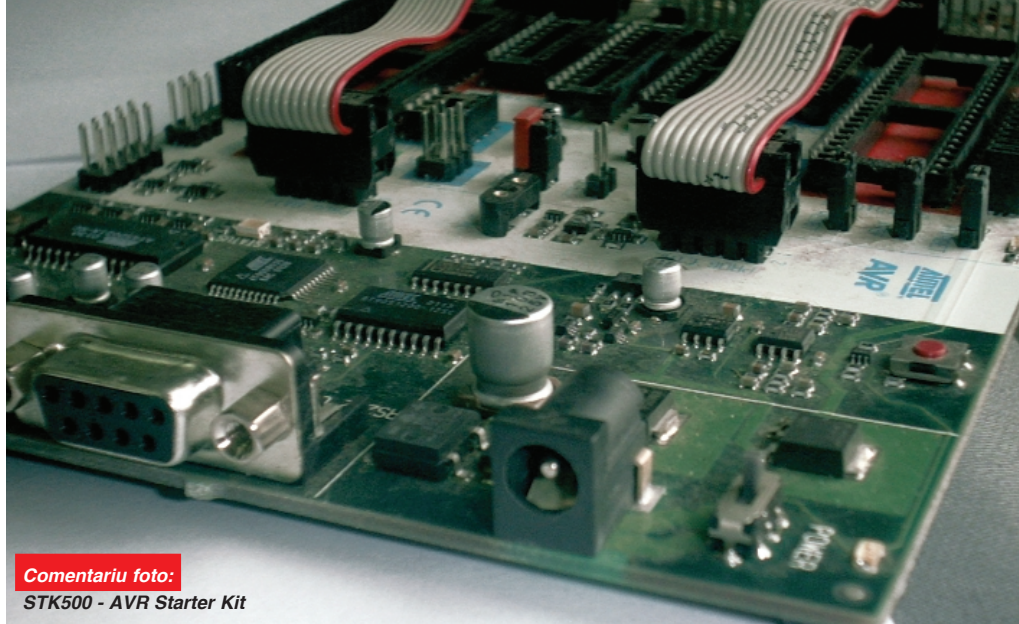

Comentariu foto:
STK500 - AVR Starter Kit

Articolul este dedicat prezentării programului AVR-Studio 3.56, un asamblor - compilator - simulator pentru programele de aplicație destinate microcontrolerelor seriei AVR. Programul poate fi descărcat de pe pagina de internet www.atmel.com. Deși este gratuit, utilizatorii trebuie să cunoască termenii și condițiile de utilizare ale acestui program accesând pagina "Atmel Corporation's Legal Notices" prin intermediul link-ului "Legal" al paginii de web.

Instalarea Programului

AVR-Studio 3.56

Programul descărcat de pe site-ul www.atmel.com va fi salvat pe calculatorul propriu într-un director având calea specificată în momentul download-ării și va fi însoțit de icoana din figura 19.

Înainte de instalarea propriu-zisă este recomandată crearea unui director temporar care se va șterge ulterior (spre exemplu "AVR_TEMPORAR") pe unul din disk-urile disponibile (C\ sau D\), care va fi utilizat pentru dezarhivare. Se evită astfel calea implicită de dezarhivare: C:\WINDOWS\TEMP (figura 20), care poate crea anumite confuzii.

Procedura de instalare a programului AVR Studio 3.56 este inițiată prin dublu click cu mouse-ul deasupra icoanei din figura 19. Utilizatorul trebuie să specifice calea directorului de dezarhivare (figura 20), utilizând browser-ul de fișiere (comanda "Browse...").

După introducerea căii directorului creat, se dă comanda de dezarhivare "Unzip" iar în final se închide fereastra prin comanda "Close". În directorul utilizat pentru dezarhivare ("AVR_TEMPORAR") se va regăsi directorul "cdrom" (figura 21) care prin deschidere își va afișa conținutul (figura 22).

Prin lansarea în execuție a programului "SETUP.EXE" se va instala programul "AVR-Studio 3.56", calea implicită fiind: C:\Program Files\Atmel\AVR Studio (la instalare sunt create prin program directoarele "Atmel" și "AVR Studio").

Conținutul directorului "AVR Studio" este prezentat în figura 22.

În acest punct al prezentării interesează numai directorul "Appnotes" și fișierul

executabil "AVRStudio.exe":

- prin lansarea în execuție a fișierului "AVRStudio.exe" este lansat programul AVR-Studio 3.56;
- directorul "Appnotes" (Note de aplicație) conține fișierele de definire a spațiului I/O pentru microcontrolerul seriei AVR (extensia

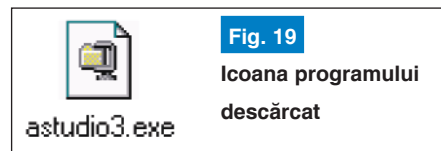


Fig. 19

Icoana programului descărcat

.inc) și o serie de programe standard (citirea/ scrierea memoriei EEPROM, utilizarea timer-counter-elor, modul de lucru cu porturile de intrare/ ieșire, etc.) (extensia .asm); o parte din conținutul acestui director este prezentat în figura 23.

Pentru microcontrolerul AT90S2313, fișierul de definire a spațiului I/O are

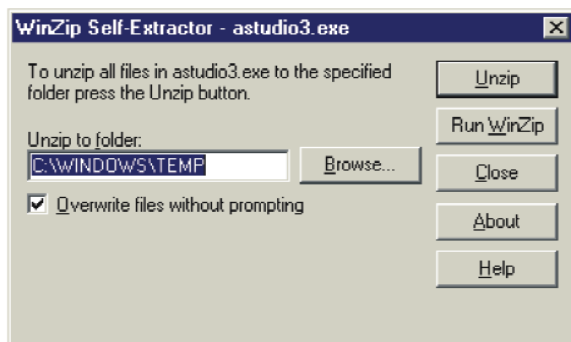


Fig. 20

Calea directorului de dezarhivare

următorul conținut:

```
;APPLICATION NOTE FOR THE AVR FAMILY
```

```
;* File Name      : "2313def.inc"
;* Title          : Register/Bit Definitions for the
                  : AT90S2313
;* When including this file in the assembly program
                  : file, all I/O register
```



download AVR-Studio:
www.atmel.com

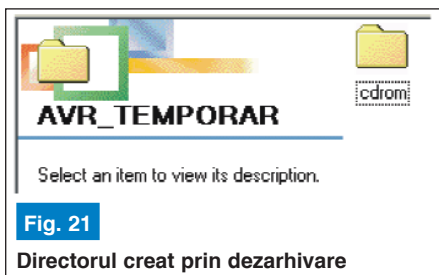


Fig. 21

Directorul creat prin dezarhivare

```

;* names and I/O register bit names appearing in the
; data book can be used.
;* The Register names are represented by their
; hexadecimal addresses.
;* The Register Bit names are represented by their bit
; number (0-7).
.device AT90S2313
;***** I/O Register Definitions
.equ SREG = $3f
    
```

```

.equ SPL = $3d
.equ GIMSK = $3b
.equ GIFR = $3a
.equ TIMSK = $39
.equ TIFR = $38
;.....
;***** Bit Definitions
.equ SP7 = 7
.equ SP6 = 6
.equ SP5 = 5
.equ SP4 = 4
.equ SP3 = 3
.equ SP2 = 2
.equ SP1 = 1
.equ SP0 = 0
.equ INT1 = 7
.equ INT0 = 6
;.....
; etc.
    
```

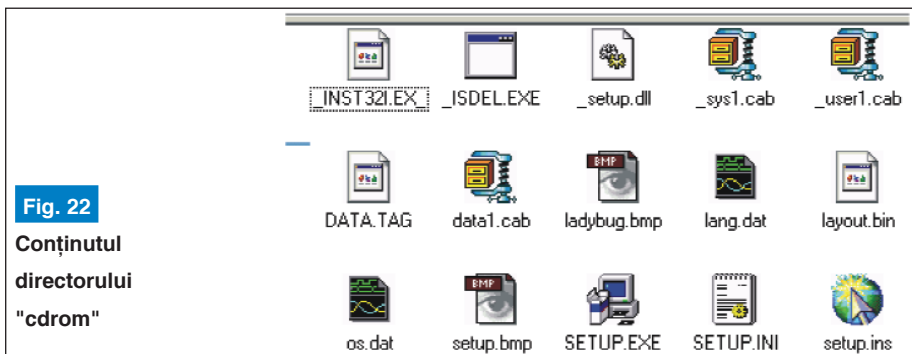


Fig. 22

Conținutul directorului "cdrom"



Fig. 23

Conținutul directorului "AVR Studio"

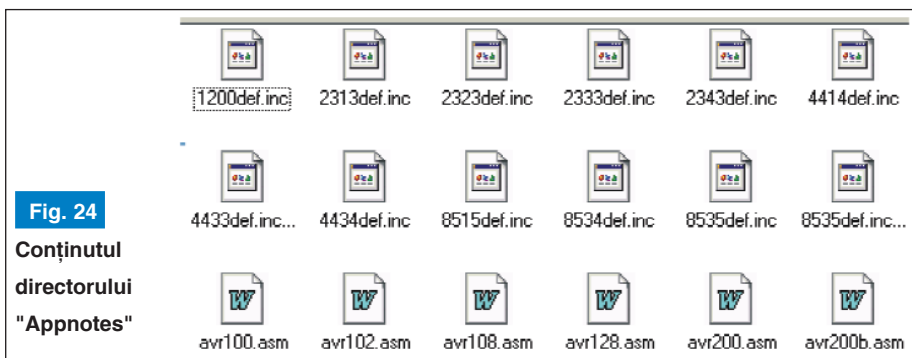


Fig. 24

Conținutul directorului "Appnotes"

Rolul fișierelor cu extensia .inc este de a permite referirea la registrele spațiului I/O (sau la unii biți ai acestuia) direct prin numele utilizate în datele de catalog (SREG, SPL, GIMSK, GIFR, etc. sau SP7, SP6, INT1, INT0, etc.). Includerea acestor fișiere în cadrul programelor sursă este realizată prin directiva de asamblare ".include". (Directivile de asamblare vor fi detaliate într-unul din numerele viitoare ale revistei). Spre exemplu, un program dedicat microcontrolerului AT90S2313 în care este inclus fișierul "2313def.inc" va avea următoarea structură:

```

; TITLU PROGRAM (comentariu)
.include "2313def.inc"
.ORG $00 ; RESET
rjmp START
.ORG $01 ; INT0
rjmp INT_EXT_0
; se continuă vectorul de întreruperi
START:
; (program propriu-zis)
:
:
; END (Sfârșit program)
AVR Studio 3.56
    
```

Interfața grafică a programului este prezentată în figura 24.

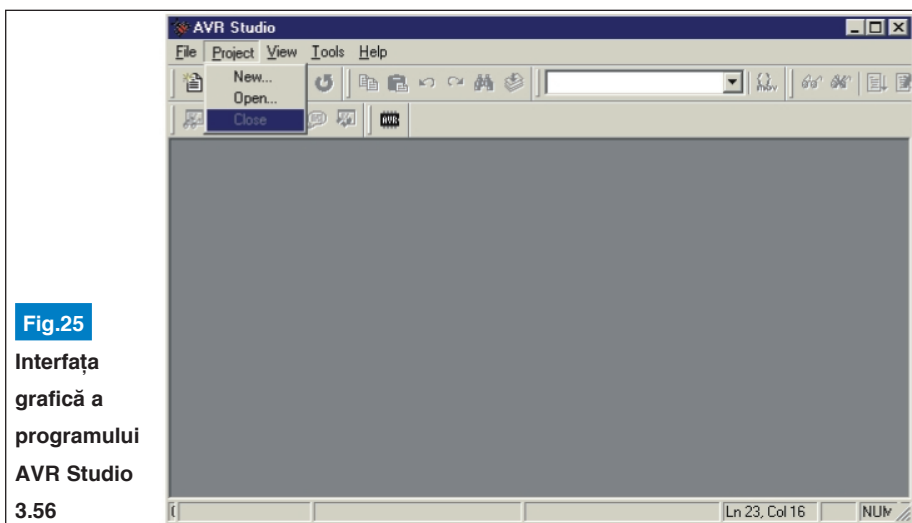


Fig.25

Interfața grafică a programului AVR Studio 3.56

Crearea unui proiect nou

Se recomandă mai întâi înființarea unui director de lucru (spre exemplu D:\AVR_LUCRU). Din meniul "Project" al interfeței grafice se selectează opțiunea "New", prin care este activată interfața grafică din figura 25.

În primul control de tip text ("Project_name") se introduce titlul proiectului ("Primul_Proiect"), pentru locație ("Location") se caută cu ajutorul browser-ului lansat prin butonul de comandă etichetat "..." directorul în care este inclus proiectul

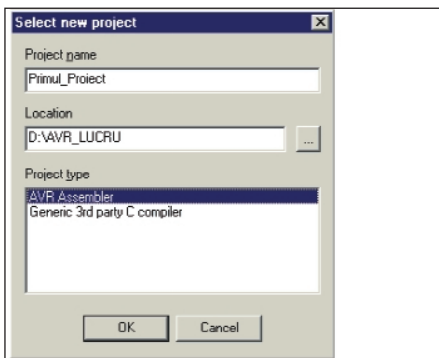


Fig. 26

Crearea unui proiect nou

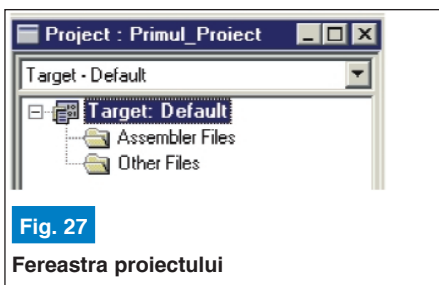


Fig. 27

Fereastra proiectului

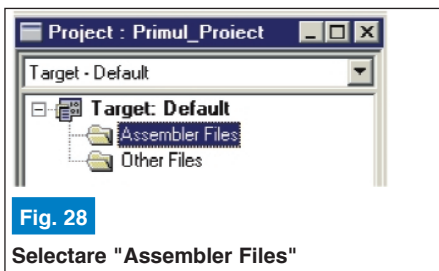


Fig. 28

Selectare "Assembler Files"

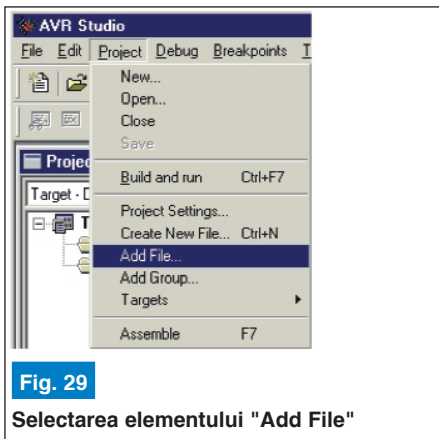


Fig. 29

Selectarea elementului "Add File"

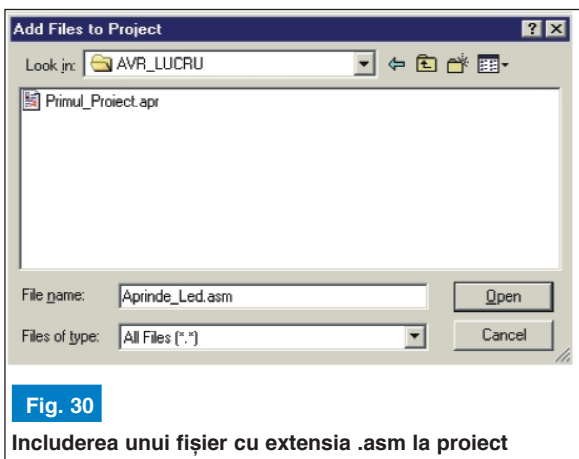


Fig. 30

Includerea unui fişier cu extensia .asm la proiect

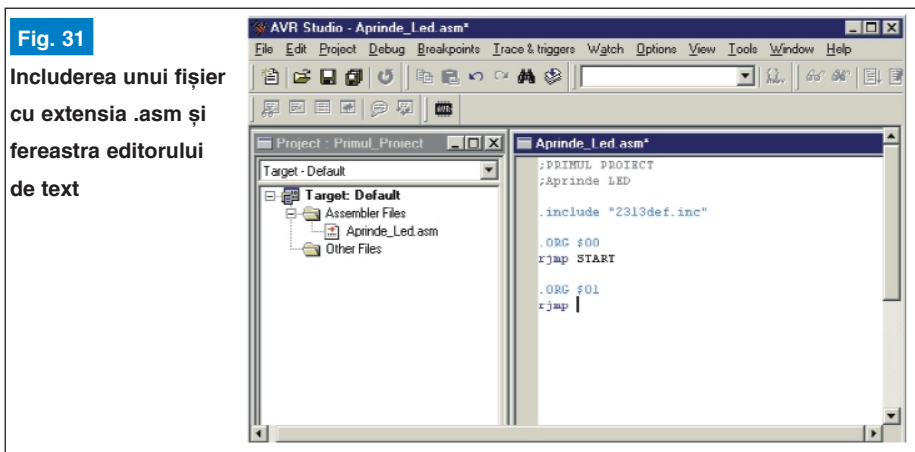


Fig. 31

Includerea unui fişier cu extensia .asm și fereastra editorului de text

("D:\AVR_LUCRU") și se specifică tipul proiectului ("Project_type") - AVR Assembler. Prin comanda "OK" va fi activată o fereastră ca cea din figura 26.

Se selectează "Assembler Files" (fişiere cu extensia .asm) (figura 27). Din meniul Project se alege opțiunea "Add File", de includere a unui fişier la proiect (figura 28). Pe ecran va apare fereastra din figura 29, în care utilizatorul va introduce în directorul de lucru numele dorit al fişierului (spre exemplu "Aprinde_Led.asm"). Prin comanda "Open" (figura 29), fişierul este inclus proiectului și va apare ca fişier al directorului "Assembler Files" (figura 30). Prin dublu click deasupra acestui fişier va apare un editor de text care are în bara de titlu numele fişierului, în care utilizatorul va introduce codul sursă al programului elaborat (figura 30).

După includerea fişierului cu extensia .asm, se selectează în fereastra proiectului (figura 27) opțiunea "Other Files" și din meniul "Project" se alege din nou "Add Files". În fereastra din figura 29 se va introduce acum numele fişierului de definire a spațiului I/O pentru microcontrolerul utilizat (spre exemplu "2313def.inc"). Fereastra proiectului va arăta după includerea acestui fişier ca în figura 31.

Important. Fişierul de definire a spațiului I/O va trebui copiat de către utilizator de la locația de instalare a programului: C:\Program Files\Atmel AVR Studio\Appnotes în directorul aplicației: D:\AVR_LUCRU. În caz contrar va apărea un mesaj de eroare.

Configurarea Proiectului

Din meniul "Project" se selectează opțiunea "Project

Settings" (figura 28) care va activa o fereastră de lucru ca cea din figura 32.

În controlul de tip text etichetat "Assembler location" va fi introdusă calea de instalare a programului AVR Studio 3.56, iar în controlul de tip text etichetat "Assembler entry file" va fi introdusă calea fişierului cu extensia .asm. În urma asamblării acestui fişier pot rezulta mai

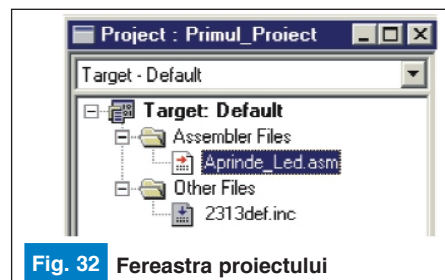


Fig. 32 Fereastra proiectului

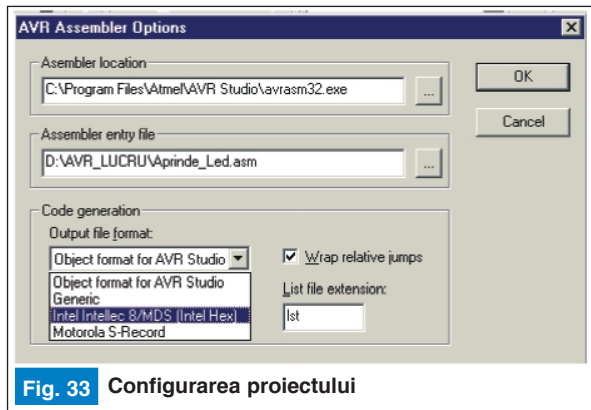




Fig. 33 Configurarea proiectului

multe formate de ieşire ("Code generation"), cele mai utilizate fiind "Object format for AVR Studio" utilizat pentru simularea programului elaborat și "Intel Intellec 8/MDS (Intel Hex)" fişier care se implementează în memoria de tip Flash (memoria de lucru) a microcontrolerului.

Bibliografie:

1. AVR Microcontroller Data Book, May 1996;
2. www.atmel.com (Data Sheet, Applications notes). ♦

- continuare în numărul viitor -

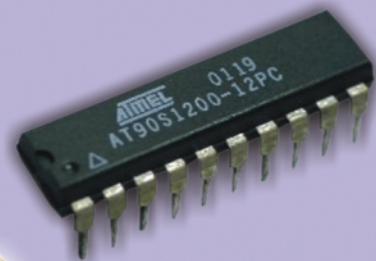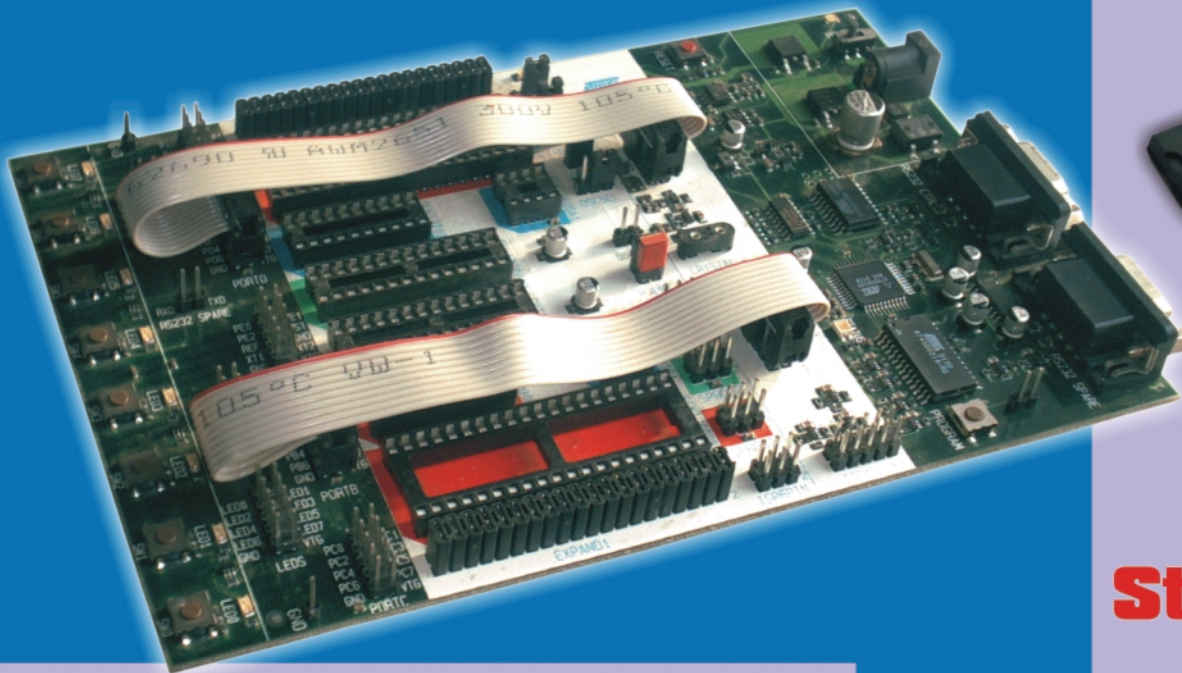

STK 500 Starter Kit

Cod 14632




6.120.000 lei

STK500 este soluția oferită de Atmel celor care dezvoltă sisteme cu microcontrolere din gama AVR, produse de aceeași companie. Este un kit de dezvoltare conceput pentru testarea rapidă a programelor, devenit foarte cunoscut, astfel că, la ora actuală există multe aplicații capabile să lucreze cu acesta. Se prezintă în continuare câteva caracteristici de bază.

- ▲ compatibil cu AVR Studio (versiunea 3.2 sau mai recentă);
- ▲ interfața RS232 pentru conectarea cu calculatorul;
- ▲ tensiunea de alimentare: 10...15V c.c.;
- ▲ socluri pentru microcontrolere pe 8, 20, 28 și 40 de pini;
- ▲ programare în mod paralel sau serial, la tensiune ridicată;
- ▲ In-System Programming (ISP) - permite programarea circuitelor în sistemul din care fac parte, fără a mai fi nevoie de extragerea acestora din sistem;
- ▲ 8 butoane cu revenire pentru uz general;
- ▲ 8 LED-uri pentru uz general;
- ▲ conectori pentru accesul facil la toate porturile I/O;
- ▲ port adițional RS232 pentru uz general;
- ▲ conectori pentru eventuale module adiționale;
- ▲ memorie flash de 2Mb pentru stocarea datelor utilizatorului.

Microcontrolerele ce pot fi programate cu STK500 sunt:

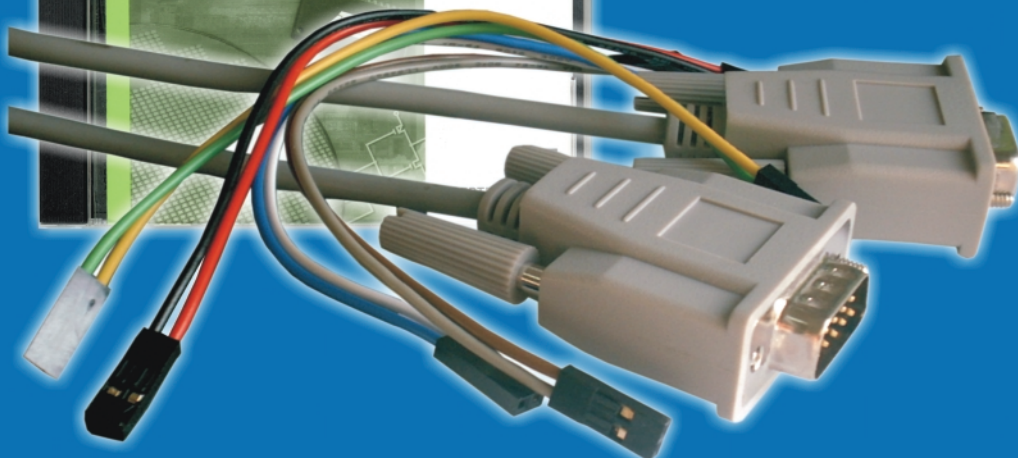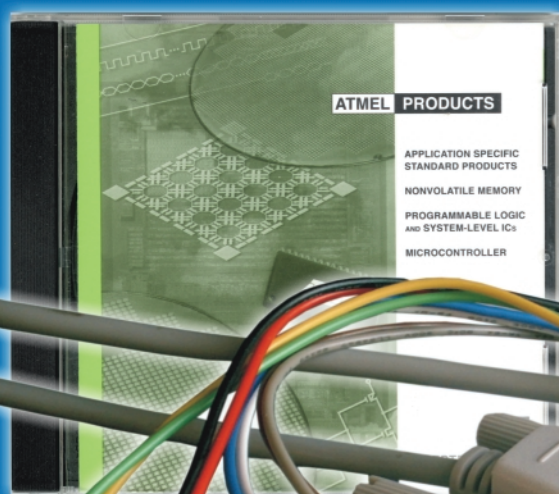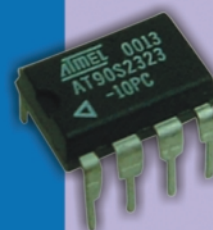
AT90S1200
AT90S2313
AT90S2323
AT90S2343
AT90S4414
AT90S4433
AT90S4434
AT90S8515
AT90S8535
ATmega161
ATmega163
ATtiny11
ATtiny12
ATtiny15
ATtiny28.



Regulator de tensiune alternativă de putere - 2kW



George Pintilie

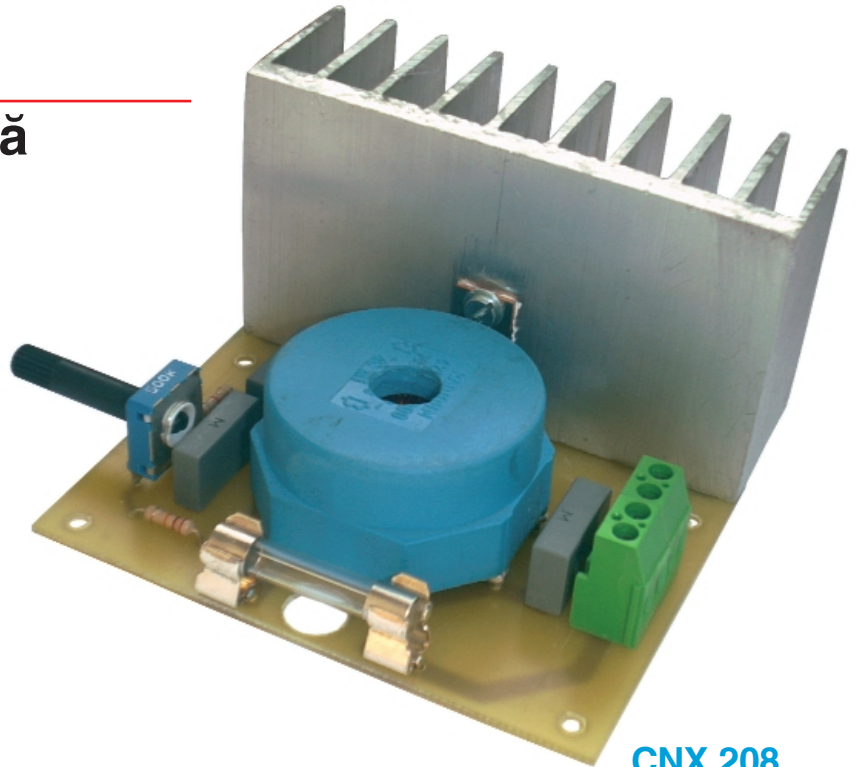

CNX 208

Montajul prezentat, realizat sub formă de kit asamblat de Conex Electronic, este un variator (regulator) de tensiune alternativă (VTA) de putere 2kW, recomandat pentru alimentarea cu tensiune variabilă a unor consumatori rezistivi (becuri cu incandescență, radiatoare, etc.). Se face din start precizarea că nu pot fi alimentați prin intermediul acestui montaj consumatori capacitivi sau inductivi, cum ar fi de exemplu motoarele electrice.

Cu ajutorul acestui montaj se poate face reglajul tensiunii de alimentare alternative a unui consumator (respectiv a puterii consumate de acesta) alimentat la rețeaua de 220Vca, de la valoarea zero (teoretic) la cea maximă suportată de VTA (2kW).

Descrierea funcționării

Consumatorul se conectează la rețeaua electrică de 220Vca/50Hz, în serie cu anozii triacului de putere tip TIC246N (figura 1). Pentru a evita pătrunderea de semnale perturbatoare în rețeaua electrică (se cunoaște că un VTA deformează mult tensiunea alternativă, THD-ul având valori mari, se consumă putere reactivă, Q , măsurată în VAR), se utilizează filtrul de rețea LF1 și capacitatea C3.

Comanda triacului în grilă (poartă) se face cu ajutorul unui generator de impuls (cu fază reglabilă) format din celelalte elemente ale schemei, elementul principal fiind diacul, notat pe schemă cu DB3. Comanda acestuia, deci și a triacului, se realizează cu rețeaua de defazare formată din R1, R2, P1, C1 și C2. Se remarcă că defazajul se poate regla din P1, astfel modificându-se în limite largi puterea disipată de consumator.

Când P1 are valoarea maximă (500k Ω),

condensatorul C2 nu are timpul necesar să se încarce la o tensiune de cel puțin 30V, atât cât este tensiunea de deschidere (amorsare) a diacului (dată de catalog).

Dacă valoarea lui P1 scade (se ajustează din cursor), tensiunea pe diac depășește 30V și acesta din urmă intră în conducție, aplicând un impuls grilei triacului, care amorsează (și permite trecerea curentului de sarcină până la blocare, respectiv la trecerea semialternanței curente prin zero).

Reglajul defazajului dintre tensiunea alternativă de alimentare a sarcinii și cea aplicată pe diac (introdus de circuitul formator de impuls) se poate realiza în gama 12...180°.

Deoarece comanda nu se poate realiza plecând de la zero grade, nu se poate utiliza cca. 5% din puterea maximă oferită de consumator, ca în cazul conectării directe la rețea. Se va ține cont de acest aspect pentru aplicațiile pretențioase.

Recomandări constructive

Triacul se montează pe un radiator de dimensiuni 90x50x30mm (vezi fotografie), cu aripioare, pentru a prelua cei cca. 15W care se disipă pe triac sub formă de căldură. Se recomandă utilizarea de vaselină siliconică termoconductoare.

Deoarece temperatură de lucru a tria-

Noutăți editoriale



Elemente de testare pentru sisteme electronice

Dan Pitică și Mihaela Radu

Lucrarea oferă celor interesați o imagine asupra testării automate a echipamentelor electronice, cu un accent pe testarea sistemelor numerice. Fiecare dintre capitolele cărții ar putea fi ușor dezvoltat până la dimensiunea unui volum de sine stătător. Aspectele teoretice expuse au fost concentrate la strictul necesar, fără a abuza de demonstrații matematice. Cadrul teoretic astfel conturat este completat cu exemplificări referitoare la metodele și tehnicile cele mai frecvent utilizate la ora actuală în testarea automată.

Primul capitol al cărții reprezintă o introducere în testarea automată a echipamentelor electronice. Urmează capitole referitoare la caracterizarea defectelor, proiectare pentru testabilitate, standarde de testare, metode de generare a vectorilor de test, metode și tehnici de compresie a datelor, precum și metode de testare indirectă.



Note de aplicație în electronica digitală

Cristian Pârnu

Lucrarea, cu un caracter preponderent aplicativ, oferă cititorilor o colecție de scheme electronice utilizând circuite integrate numerice în tehnologie CMOS, o familie dominantă între circuitele logice.

Abordarea este graduală, începând cu aplicații simple, prin folosirea logicii cablate, continuând cu miniautomatizări realizate cu microcontrolerul PIC16F84, sau cu automate cu stări finite, proiectate prin metoda ASM, ajungând spre final la sisteme complexe din domeniul profesional al măsurărilor și achizițiilor de date. Calculatorul este o prezență constantă, de la simularea asistată, la transformarea lui într-un instrument virtual de măsurare prin cuplarea unei plăci de achiziție de date (digitale) și controlul acesteia software, pentru ca la sfârșit să-l găsim la conducerea unui sistem industrial de monitorizare, realizat cu dispozitive inteligente conectate în rețea multipunct RS485.

Lucrările pot fi comandate la editura MATRIX ROM
Adresa: CP 16-162, cod 77500, București
Tel.: 021/411.36.17
Fax: 021/411.42.80
e-mail: matrix@fx.ro

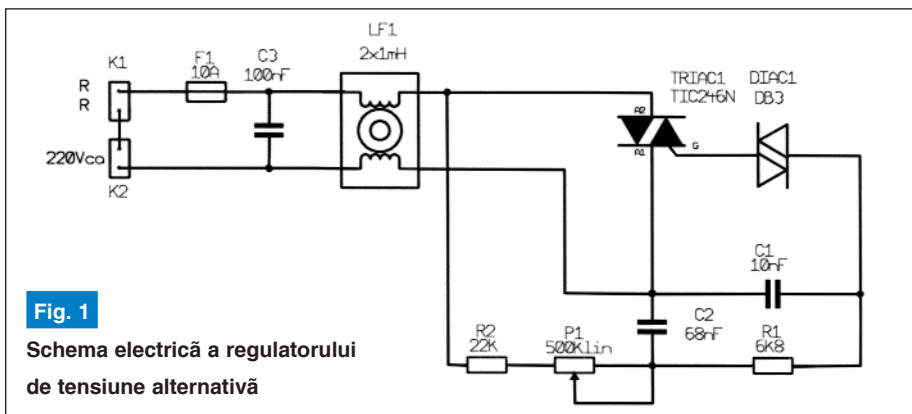


Fig. 1

Schema electrică a regulatorului de tensiune alternativă

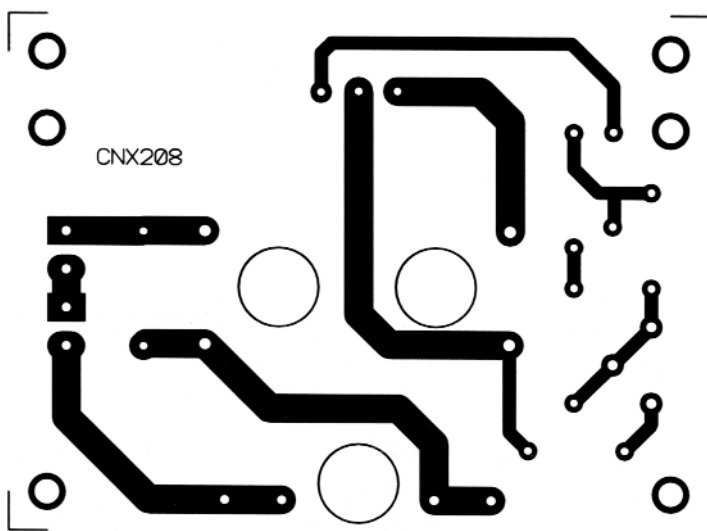


Fig. 2

Cablajul regulatorului

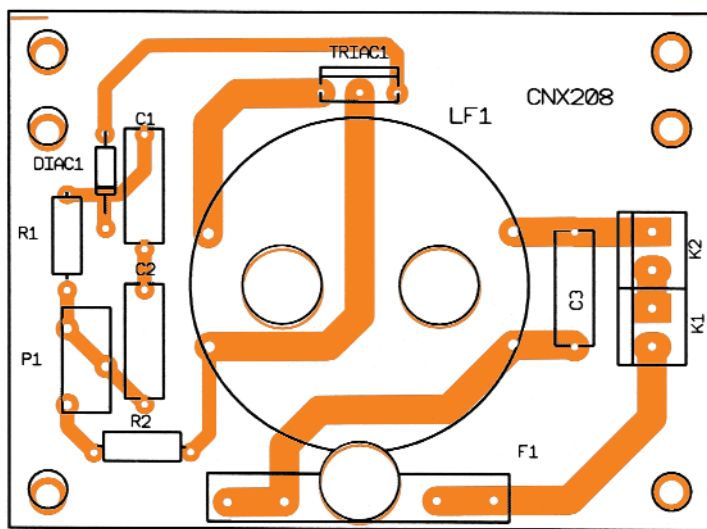


Fig. 3

Amplasarea componentelor pe cablaj

cului (la sarcină maximă), decia și a radiatorului, este de 60 de grade Celsius, trebuie să se asigure un tiraj natural de aer suficient răcirii radiatorului. Dacă montajul se montează într-o încălțată închisă este obligatorie folosirea unui ventilator, astfel încât temperatura ansamblului triac-radiator să nu depășească 65°C.

Deoarece radiatorul, precum și celelalte componente se află la o tensiune mare

(220Vca), trebuie luate măsuri corespunzătoare privind protejarea operatorilor și mediului înconjurător.

VTA-ul prezintă o fiabilitate și o siguranță ridicată în funcționare ca urmare a folosirii de componente de calitate.

Recomandare. Înainte de a conecta montajul la rețea P1 trebuie reglat pe poziția de tensiune minimă. ♦

Preț kit: 590.000 lei

- urmare din pagina 9 -

Pentru structura de schemă din figura 2 sunt valabile relațiile:

$$2.1 \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K_\Phi \cdot K_{OCT} \cdot K_R}{R_1 \cdot C}};$$

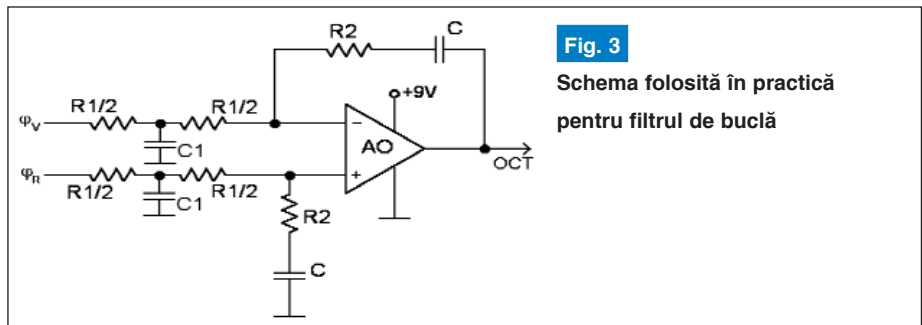


Fig. 3
Schema folosită în practică pentru filtrul de buclă

$$\xi = \frac{\omega_n \cdot R_2 \cdot C}{2};$$

$$K_{F(s)} = \frac{s \cdot R_2 \cdot C + 1}{s \cdot R_1 \cdot C}$$

Notațiile folosite au următoarele semnificații:

ω_n este o caracteristică variabilă a buclei numită "frecvența caracteristică a buclei";

ξ reprezintă factorul de amortizare al buclei;

$K_F(s)$ este funcția de transfer a filtrului de buclă.

Folosind relațiile 2.1 se poate scrie explicit ecuația caracteristică a buclei PLL:

$$2.2 \quad 1 + K = s^2 + \frac{K_\Phi \cdot K_{OCT} \cdot K_R \cdot R_2}{R_1} \cdot s + \frac{K_\Phi \cdot K_{OCT} \cdot K_R}{R_1 \cdot C} = s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2$$

Valorile lui ω_n și ξ vor determina banda de trecere a buclei PLL:

$$2.3 \quad \omega(-3dB) = \omega_n \sqrt{1 + 2 \cdot \xi^2 + \sqrt{2 + 4 \cdot \xi^2 + 4 \cdot \xi^2 + 4 \cdot \xi^2}}$$

Din relațiile de mai sus rezultă formulele de calcul pentru componentele filtrului de buclă:

$$2.4 \quad R_1 \cdot C = \frac{K_\Phi \cdot K_{OCT} \cdot K_R}{\omega_n^2}$$

; se alege C și rezultă R1;


$$2.5 \quad R_2 = \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot R_1}{K_\Phi \cdot K_{OCT} \cdot K_R} = \frac{2 \cdot \xi}{C \cdot \omega_n}$$

Comportarea buclei PLL în ceea ce

privește supracreșterea instantanee a frecvenței OCT (ce apare la comutarea canalelor), timpul de calare al buclei și filtrarea componentelor perturbatoare (de la ieșirea CP) sunt determinate de valorile lui ω_n și ξ .

Răspunsul buclei PLL de tip 2 și ordin 2

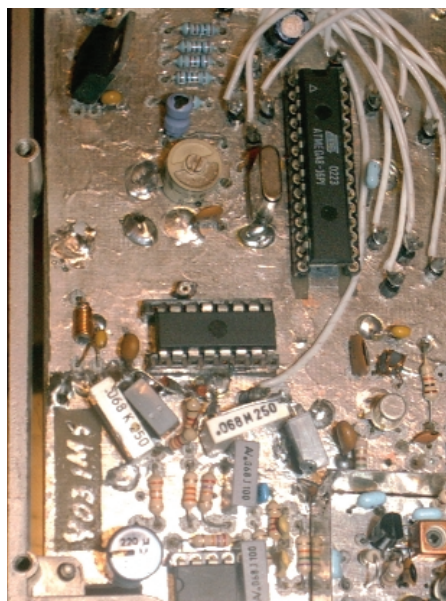la o treaptă unitară (un pas de frecvență), este dat în literatura de specialitate sub forma unui grafic ce conține o familie de curbe. În ordonată se află supracreșterea de frecvență (de fază) în procente față de frecvența (faza) nominală iar în abscisă se



află produsul $\omega_n t_c$, curbele având ca parametru valoarea lui ξ . Pentru valori mari ale lui ω_n se obțin valori mari ale lui t_c (dezavantaj!) și valori mari pentru banda de trecere, implicit banda de captură și banda de urmărire (avantaj).

Pentru valori nejustificat de mici ale lui t_c (ω_{-3dB} mare) apare supărător problema suprimării componentelor perturbatoare, crește zgomotul de fază și scade atenuarea în canalul adiacent.

Rezultate practice bune, în cazul

buclelor PLL la care nu se dorește modularea MF sau MΦ în buclă a semnalului generat, se obțin dacă se alege

$$\omega_n = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_R}{50}$$

respectiv $\xi = 0,707$. Cu aceste valori timpul de calare este suficient de mic, de asemenea supracreșterea de frecvență este sub 10%, condiții considerate acceptabile pentru un sintetizor de frecvențe.

În condițiile date ($\xi = 0,707$) rezultă o bandă de trecere la -3dB a buclei de tipul: $\omega(-3dB) = \omega_n 2,05$ (obținut din 2.3).

Pentru îmbunătățirea purității spectrale și a atenuării componentelor laterale (în canalele adiacente) este necesară o filtrare suplimentară a componentelor perturbatoare de la ieșirea CP. Astfel schema practică a filtrului de buclă este prezentată în figura 3:

Prin "spargerea în două" a rezistențelor R_1 și introducerea condensatorului C_1 , se umărește creșterea atenuării componentelor spectrale de frecvențe înalte. Trebuie însă astfel aleasă frecvența de tăiere a grupului $R_1 C_1$, încât să nu influențeze semnificativ valoarea benzii de trecere a buclei. Astfel se alege $\omega_s = 10 \times \omega(-3dB)$, unde ω_s este frecvența de tăiere a grupului de filtrare suplimentară. Valoarea lui C_1 se află din formula:

$$C_1 = \frac{4}{R_1 \cdot \omega_s}$$

În afara contribuției la caracteristicile buclei PLL, structura de filtru activ prezentată ca filtru de buclă are și rolul de a determina scalarea tensiunii de comandă a OCT la valori cuprinse între 2V și 8V. Acest lucru este necesar deoarece circuitul de sinteză se alimentează din 5V, valoare insuficientă pentru o bună funcționare în cazul celor mai multe OCT-uri.

3. Oscilatorul comandat


în tensiune - OCT

Semnalul de eroare, filtrat, se aplică OCT comandând frecvența de ieșire f_o a acestuia astfel încât să se asigure mereu egalitatea $f_R = f_o/N$. De regulă, OCT este un oscilator care are în circuitul de acord o reactanță care este controlată de tensiunea de comandă. De cele mai multe ori reactanța variabilă este capacitatea de barieră în polarizare inversă a unei diode varicap, capacitate controlată de tensiunea

Monitor

pentru supravegherea liniei telefonice

Doru Sandu
comraex@yahoo.com

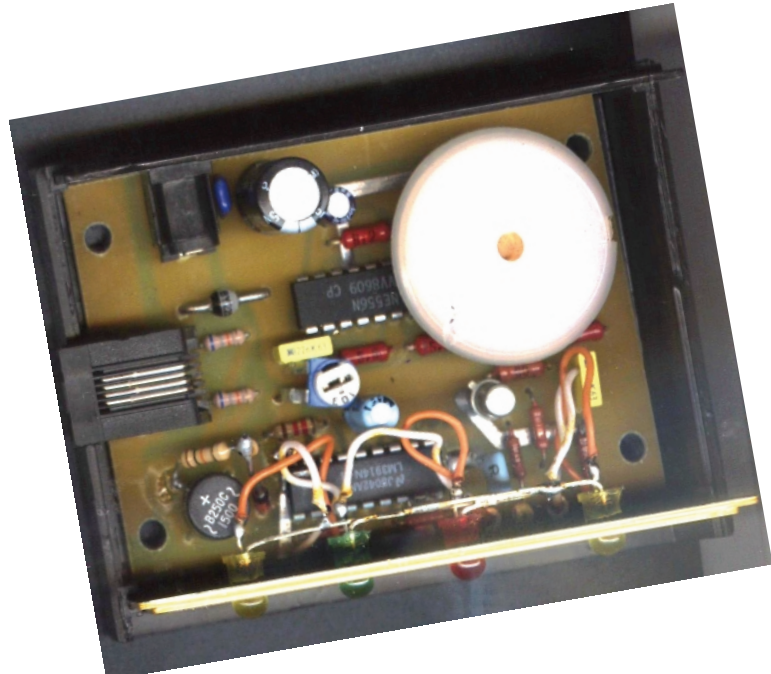

În general toate companiile de tele-comunicații garantează secretul convorbirilor sau al transmisiunilor de date. Dacă în cazul telefoniei mobile sau a

fac legătura între tabloul principal din blocul de locuințe și utilizatori trec prin pereții apartamentelor sau în cel mai bun caz pe casa scării, oricine poate să

folosească linii ce nu îi aparțin în folos personal. Sigur că nu oricine poate înregistra și decodifica parole dar cu puțină insistență toate piedicile cad una după alta. Așadar nu este suficientă protecția oferită, trebuind să monitorizăm permanent și personal linia telefonică. Dacă în plus vom înregistra toate numerele care au fost apelate cu ora și durata convorbirii rezolvăm

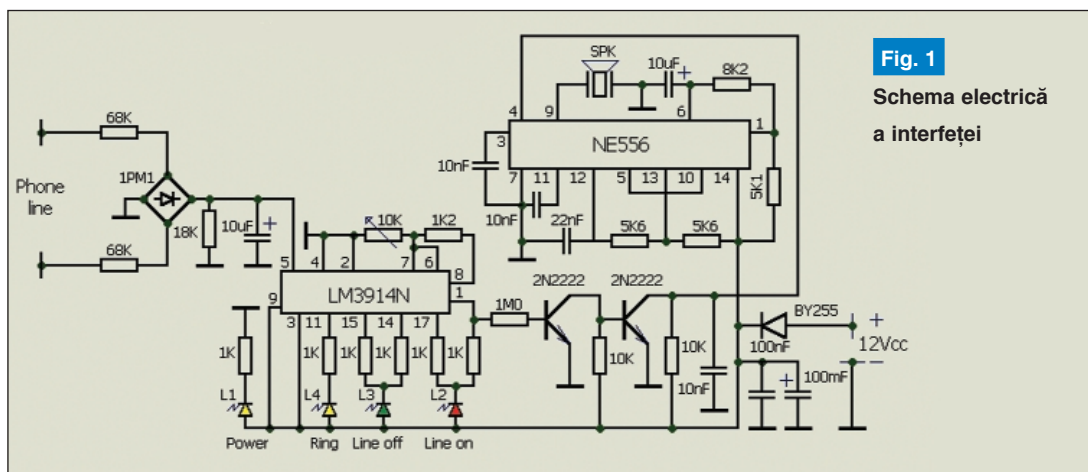


Fig. 1
Schema electrică a interfeței

internetului situația este discutabilă, în cazul telefoniei fixe situația este foarte clară - nu există nici un fel de protecție.

problema protecției liniei telefonice în procent de 99%, lucru valabil atât pentru persoane fizice, cât și pentru societăți

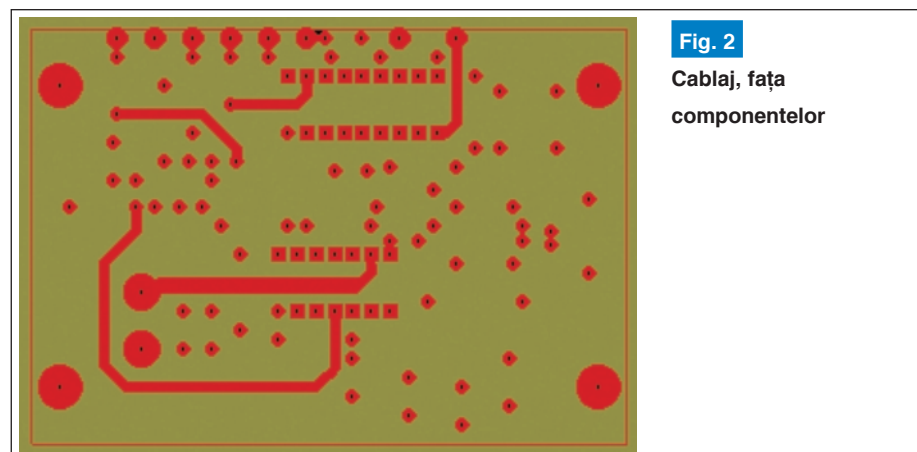


Fig. 2
Cablaj, fața componentelor

Sigur că pentru a se scăpa de reclamații au fost introduse parole cu diferite grade de acces, însă atâta timp cât cablurile ce

comerciale. Începem prin a prezenta un dispozitiv simplu cu ajutorul căruia monitorizăm permanent stările liniei telefonice




SWR-metru Power-metru

Pagini realizate
în colaborare
cu FRR

Ilie Mihăescu

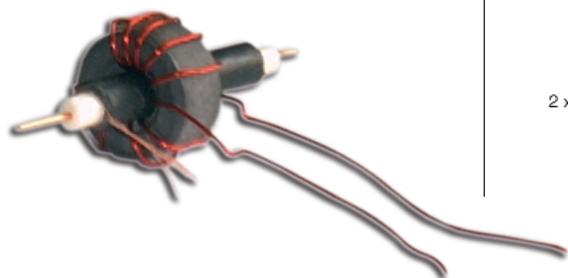O importantă condiție, în traficul radio profesional sau de amator, este ca energia debitată de amplificatorul RF să ajungă în antenă și apoi să fie radiată în spațiu.



Această condiție tehnică poate fi îndeplinită numai dacă se fac măsurări adecvate, bineînțeles cu aparatură specializată, aparatură care dacă este produsă de firme specializate costă destul de mult și din acest motiv este inaccesibilă pentru mulți radioamatori. Cum radioamatorii sunt și pricepuți constructori, voi prezenta modul de construcție al unui SWR-metru și Power-metru pentru unde scurte, în zona 1,8...30MHz, pe care-l folosesc curent în

trafic. Acest instrument, a cărui fotografie este prezentată în titlu, în afara acordului antenei, este dotat și pentru măsurarea puterii pe 3 game, și anume 10W, 20W și 100W.

Gamele de măsură ale puterilor pot fi extinse și pentru alte valori, important este faptul că gradația scalei nu depinde de frecvență cum se întâmplă cu alte instrumente de acest tip.

Fără a intra în detalii teoretice privind importanța micșorării unei reflectate sau mai exact a puterii reflectate, vom descrie acest tip de cuplor.

Precizez că acest tip de cuplor nu este o idee personală, el a fost prezentat în revista QST de către KI6WX de unde m-am inspirat și am construit un exemplar pentru uz propriu cu materiale autohtone.

Radioamatorul KI6WX afirmă în articolul său că a utilizat acest cuplor și în frecvența de 50MHz dar corespondența gradațiilor în putere a căpătat unele abateri.

Schema electrică a cuplorului, numit în QST Tondem Mach este prezentată în figura 1.

Notațiile T1 și T2 prezintă elementele de cuplaj care reprezintă bucăți de cablu coaxial pe care sunt plasate toruri de ferită. Detalii apar în fotografia alăturată, cuplorul T1 este format dintr-un tor de ferită cu diametrul exterior de 20mm, diametrul interior 10mm, iar grosimea de 10mm. Este recomandat torul de ferită notat cu punct


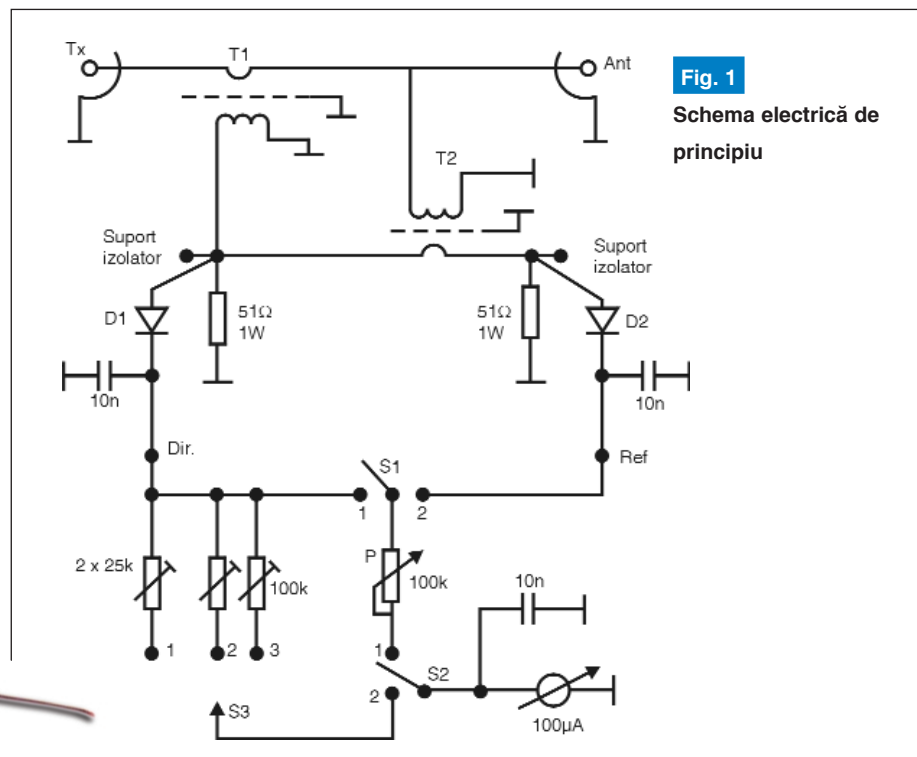


Fig. 1
Schema electrică de principiu

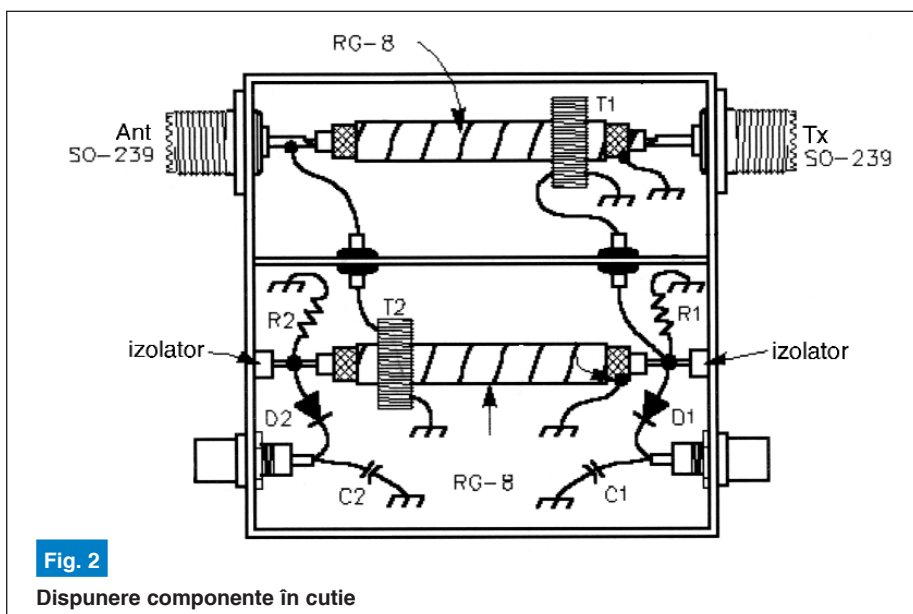

alb sau T-68, deci ferită cu permeabilitate mare. Pe acest tor se bobinează 20 de spire din CuEmø06.

În tor se introduce o bucată de cablu coaxial de tip RG8 sau similar. Dimensiunile cablului sunt prezentate în figura 3.


De reținut că tresa cablului este lipită de masa cutiei numai la unul din capete așa cum este figurat în desen. Cele două terminale ale firului central se lipesc pe

numai 10 spire cu 0,6mm sau 0,2mm.

Cele două diode detectoare sunt cu germaniu de orice tip dar identice.

Dacă montajul este construit să lucreze pe impedanțe de 50Ω, cablurile și rezistoarele au 50Ω, dar pentru 75Ω se schimbă și valorile cablurilor și rezistoarele.

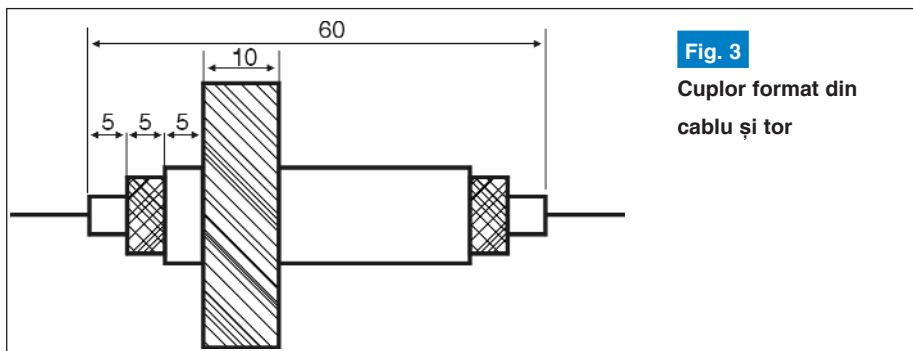Întreg montajul se introduce într-o cutie metalică (sau chiar din circuit imprimat) pe care se fixează mufele Tx și Ant (SO-239),



bornele conectoarelor SO-239 montate pe cutie.

Cuplorul T2 este identic cu T1, cu specificația că terminalele firului central sunt fixate pe două izolatoare. Între T1 și T2 se fixează (în cutie) un ecran despărțitor și în el se fac găuri prin care trec firele de legătură.

Pe ambele toruri se bobinează un număr egal de spire. Dacă cuplorul va fi folosit la puteri mici QRP atunci numărul de spire va fi mai mare, de exemplu 40 și sârma va avea diametrul de 0,2mm, dar la puteri mari de 50-100W se pot bobina

două terminale izolatoare pentru susținerea lui T2. Aceste două izolatoare pot fi treceri și la extremitățile lor în afara cutiei se pot cupla rezistoarele și diodele.

Cutia ce conține cuploarele se introduce într-o cutie mai mare ce are montate pe panou instrumentul indicator, comutatoarele și butonul potențiometrului P. Tot pe cutia mare se mai montează două conectoare SO239 la care se cuplează emițătorul și antena sau antena tuner. Pe cutia mare este instrumentul indicator, comutatoarele, potențiometrul P și mufele pentru cuplare Tx și antenă.

Cutia în care sunt montate cuploarele se introduce într-o cutie mai mare. Legătura între cele două cutii se face cu cabluri și mufe.

După ce întreg montajul este terminat, măsurările decurg astfel:

Pentru a vedea unda reflectată S2 pe poziția 1; S1 pe poziția 1, se pornește emițătorul și se reglează P până indicația instrumentului este la cap de scală se trece S1 pe poziția 2 și se citește valoarea puterii reflectată (eventual se corectează din antena tuner).

Când se măsoară puteri, comutatorul S2 este pe poziția 2, iar S3 pe una din gamele de puteri notate 1, 2 sau 3.

Etalonarea instrumentului se face prin comparație cu un instrument testat metrologic.

De exemplu, potențiometrele de 25kΩ sunt pentru gamele 10W și 20W, iar cel de 100kΩ pentru 100W.

Pentru puteri reflectate instrumentul se gradează direct în SWR.

Pe cât de simplu de construit, pe atât este de valoros în exploatare și în plus se face cu cheltuieli bănești minime.

Mulțumesc lui YO3AL și YO3ARD pentru materialul documentar și ajutorul dat la realizarea acestui instrument. ♦

Revista QST 1-1987

QST 4-1988

Th ARRL Handbook

CD Version 3.0-1998

Lucrări de instalare:

- sisteme alarmă,
- interfonie
- și control acces.

pentru
birouri și locuințe

Unde?

Sos. Pantelimon 38
București, sector 2
Tel.: 253 254 3

Elektronika


Cristale de cuarț

(Quartz Crystals)

(partea I)

Șerban Naicu

electronica@voxline.ro

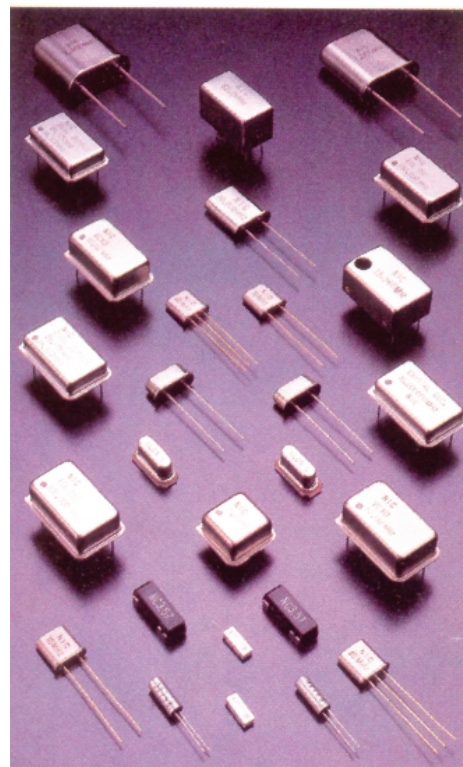

Rezonatoarele cu cuarț (quartz resonators) sunt componente electronice foarte răspândite în aparatura electronică din domeniul comunicațiilor, telemetriei, măsurărilor, prelucrării datelor, automatizărilor industriale etc. Acestea intră în componența oscilatoarelor și a filtrelor cu cuarț, fiind utilizate oriunde este necesară obținerea unei mari stabilități a frecvenței de oscilație, respectiv în circuite gen bază de timp ș.a.

Cristalele de cuarț (quartz crystal units) au la baza funcționării lor efectul piezoe-


rezonanță paralel.

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă dacă un cuarț cu rezonanță serie este folosit într-un oscilator care "utilizează" un cuarț cu rezonanță paralel? El funcționează și acolo, dar...

Se știe că oscilatoarele cu cuarț au o frecvență fixă de oscilație. Dar, totuși, cu

Fig. 1

Efectul piezoelectric direct

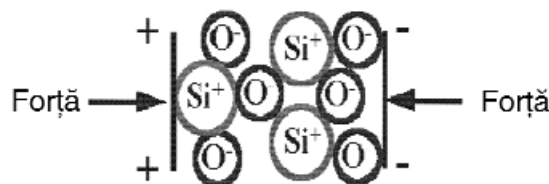

lectric invers și sunt folosite datorită excelentei combinații între proprietățile piezoelectrice și cele mecanice, termice și chimice ale cuarțului.

Deși sunt componente pasive, rezonatoarele cu cuarț sunt mai puțin cunoscute chiar în rândul electroniștilor cu o pregătire teoretică și practică peste medie. Sunt mai puțin cunoscute în ceea ce privește funcționarea lor și modul de utilizare în aplicații. De cele mai multe ori, cuarțurile sunt folosite "după ureche", sau pur și simplu ca niște simple rezistoare (deși ele sunt niște circuite oscilante care prezintă multe subtilități în funcționare!). Cei mai mulți electroniști nici măcar nu știu că există cuarțuri destinate să lucreze pe rezonanță serie (decă, în etaje oscilatoare care necesită un rezonator serie) sau pe


cât poate fi reglată această frecvență de oscilație în "sus" sau în "jos"?

Există o multitudine de întrebări la care



Fig. 2

Bară de cuarț

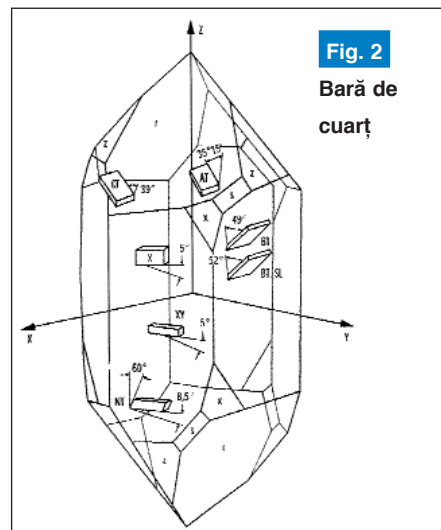

electroniștii noștri, cu certitudine, nu știu să răspundă corect.

Autorul precizează din capul locului că acest articol va cuprinde o așa-zisă "parte teoretică" care este absolut necesară, mai mult, este o "teorie-aplicativă", adică conține acele noțiuni fără a căror însușire corectă nu se pot utiliza practic aceste componente electronice la valoarea lor (și în mod corect).

Așadar, ce sunt cristalele de cuarț?

Rezonatoarele cu cuarț (quartz resonators) sau **cristalele de cuarț** (quartz crystal units) sunt componente electronice pasive care constituie elemente de control al circuitelor oscilatoare de mare precizie.

Cristalul de cuarț reprezintă una din formele de cristalizare ale bioxidului de siliciu (SiO_2). Deși suprafața Pământului este alcătuită într-un mare procent (14%) din bioxid de siliciu, cristalul de cuarț natural, cu puritate și dimensiuni corespunzătoare este mai degrabă o raritate. Acesta este principalul motiv care a determinat recurgerea la producerea pe cale industrială a cuarțului sintetic, în autoclave mari din oțel, funcționând la temperaturi și presiuni foarte mari (400°C și 1.500 atmosfere). În prezent, marea

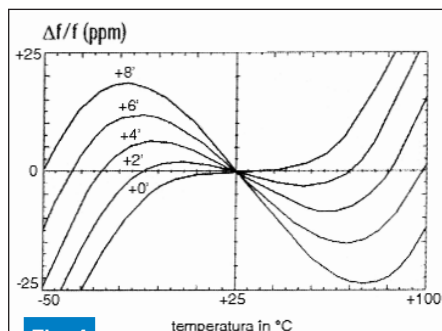


Fig. 4

Caracteristica frecvență-temperatură la cristalul de cuarț tăiat AT

majoritate a dispozitivelor cu cuarț se produc din cuarț sintetic.


Funcționarea rezonatoarelor cu cuarț se bazează pe **efectul piezoelectric invers**.

Efectul piezoelectric direct reprezintă proprietatea unor materiale (printre care și cristalul de cuarț) de a genera o tensiune electrică sub acțiunea unei presiuni mecanice, așa cum se poate observa în figura 1.

Cristalele de cuarț nu sunt singurele

Fig. 3

Tipuri de vibrație

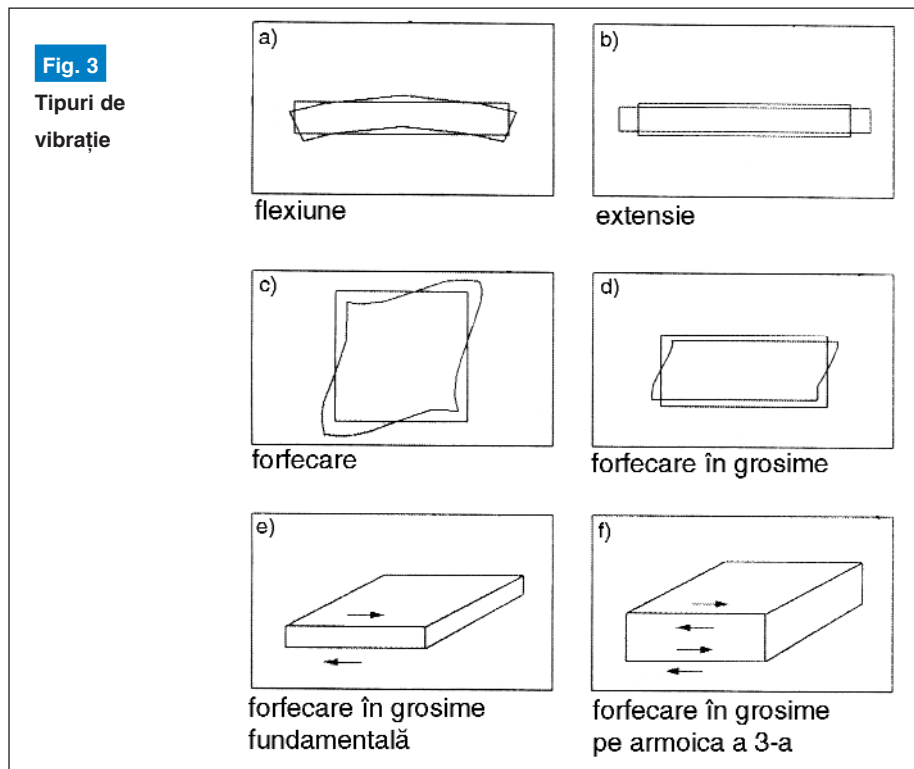

care prezintă fenomenul de piezoelectricitate. Alături de ele, *sarea de Rochelle* și *turmalina* sunt alte două tipuri de cristale la care se manifestă fenomenul piezoelectric. Sarea de Rochelle se utilizează, cu mulți ani în urmă, la construcția dozilor de redare pentru gramofone.

Cristalele de turmalină, considerate pietre semiprețioase, se utilizează rar în aplicațiile radio, din cauza prețului ridicat.

Fenomenul invers celui de piezoelectricitate constă în aceea că, atunci când un cristal de cuarț sau un alt material piezoelectric este introdus într-un câmp electric, el se deformează mecanic. Sub influența unui câmp electric oscilant, cristalul de cuarț este pus într-o stare de vibrație (sau oscilație) electromecanică.

Tăieturi, moduri de vibrație, domenii de frecvență și dependența de temperatură.

În figura 2 este prezentată o bară de cuarț sintetic sau în stare naturală din care, prin tăiere, se obțin plăcuțele de cuarț care vor servi la realizarea rezonatoarelor cu cuarț.

În funcție de cele 3 coordonate X, Y și Z, se dau în figură unghiurile la care se execută diferitele tipuri de tăieturi (AT, BT, CT, DT, ..., NT, ... etc.).

Pentru cristalul de cuarț există mai multe tipuri de vibrație prezentate în figura 3 și anume: flexiune (a), extensie sau

întindere (b), forfecare (c), forfecare în grosime (d).

Tăietura AT, care se efectuează la unghiul de $+35^{\circ}15'$ față de axa X, utilizează ca mod de vibrație forfecarea în grosime și permite unui cristal de cuarț să

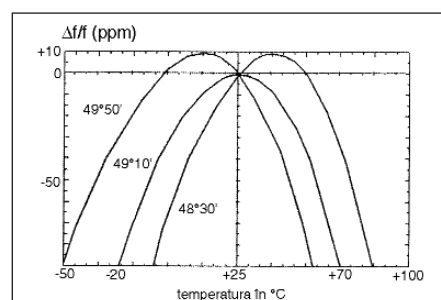


Fig. 5

Caracteristica frecvență-temperatură la diferite tipuri de tăieturi

oscileze pe frecvența sa fundamentală (determinată de grosimea plăcuței) - figura 3e sau pe una dintre frecvențele armonice ("overtone"), reprezentate de un multiplu întreg impar al frecvenței de vibrație fundamentală (3, 5, 7, ...) - figura 3f (armonica a 3-a).

Energia electrică necesară pentru a face să vibreze un cristal de cuarț este furnizată de către circuitul oscilatorului electronic în care rezonatorul cu cuarț este conectat.

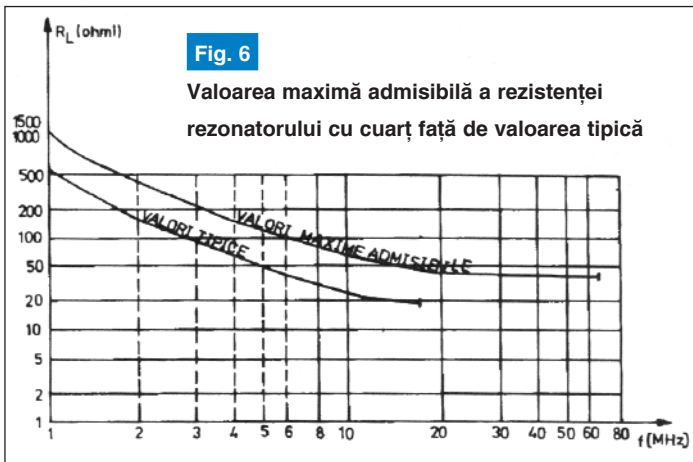


Fig. 6
Valoarea maximă admisibilă a rezistenței rezonatorului cu cuarț față de valoarea tipică

în figura 4. Se observă că această caracteristică se prezintă sub forma unor parabole care au punctul de inflexiune la temperatura de 25°C.

De aceea, cristalele de cuarț în tăietură AT au o caracteristică

puri de capsule, circuitul electric echivalent și proprietăți electrice.

Rezonatorul cu cuarț este un dispozitiv piezoelectric care vibrează (oscilează) electromecanic, cu un factor de calitate foarte ridicat. Acesta se compune dintr-o plăcuță de monocristal de cuarț pe ale căror suprafețe majore sunt depuși doi electrozi (de regulă, din argint), fixați într-un ansamblu de prindere (ambază) și închisă ermetic într-o cutie (de obicei metalică). Închiderea se face în vid înalt sau într-o atmosferă inertă de azot uscat, prin metoda sudurii (sau cositoririi).

În figura 7 se prezintă modul cum sunt extrase plăcuțele de cuarț dintr-o bară de cuarț prin tăietura AT. Plăcuțele respective sunt apoi șlefuite la forma și dimensiunile dorite și pe cele două suprafețe ale lor de depun electrozii de argint.

Cristalul de cuarț cu electrozii depuși se fixează cu ajutorul unor elemente de prindere (clipsuri) la ambază, electrozidul de pe

Cristalele de cuarț tăiate AT se proiectează, de regulă, pentru domeniul de frecvență 1MHz - 32MHz (pe fundamentală), respectiv 30MHz - 250MHz (pe armonicele 3, 5, 7, 9).

Pentru domeniul de frecvență de sub 100kHz se utilizează ca mod de vibrație extensia (întinderea) în lungime, iar pentru 100kHz forfecarea (tăieturile CT, DT, SL).

Cel mai mare dezavantaj al cristalelor de cuarț îl reprezintă faptul că frecvența lor de oscilație este afectată de variația de temperatură.

Caracteristica frecvență - temperatură depinde de tăietură.

Cea mai bună stabilitate a frecvenței de oscilație cu temperatura o prezintă cristalele de cuarț în tăietură AT.

Pentru această tăietură, variația relativă

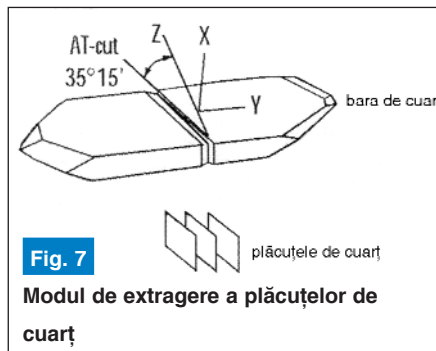


Fig. 7
Modul de extragere a plăcuțelor de cuarț

frecvență-temperatură care le recomandă pentru aplicații practice în care stabilitatea frecvenței de oscilație într-un domeniu larg de temperatură este foarte importantă.

Unghiul de tăiere al cristalului fiind foarte important la stabilirea caracteristicii $\Delta f/f(T)$, el trebuie controlat cu o toleranță bine determinată în procesul de fabricație.

Mai trebuie adăugat și faptul că temperatura internă a cristalului de cuarț care oscilează crește datorită acționării lui de către circuitul oscilant din care face parte și de aceea este aproape imposibilă realizarea unei curbe teoretice riguroase. Așadar, familia de curbe prezentate în figura 4 are mai mult un caracter informativ și nu poate fi luată ca un parametru exact în procesul de proiectare al oscilatoarelor.

Pentru a se observa modul în care diferă alura caracteristicii frecvență-temperatură la alte tipuri de tăieturi față de AT, prezentăm în figura 5 caracteristica la tăieturile CT, DT, SL, X, XY, BT.

În figura 6 sunt prezentate comparativ 2 curbe, cea a valorii maxime admisibile ale rezistenței rezonatorului cu cuarț față de valorile tipice, în funcție de variația frecvenței de oscilație.

Modul de realizare a cuarțurilor, ti-



o față a cristalului fiind conectat la un terminal, cel de pe fața opusă la celălalt terminal, cum se poate observa în figura 8. ♦

- continuare în numărul viitor -

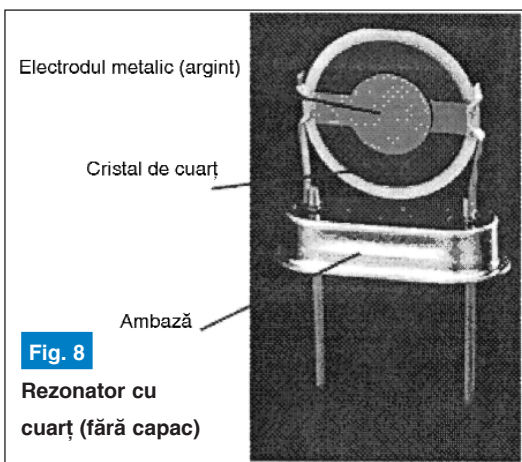


Fig. 8
Rezonator cu cuarț (fără capac)

a frecvenței $\Delta f/f$ în funcție de temperatură are expresia unui polinom de gradul 3: $\Delta f/f = a_1(T-T_0) + a_2(T-T_0)^2 + a_3(T-T_0)^3$, unde: a_1 , a_2 și a_3 sunt coeficienții de ordinul I, II și III, iar T_0 reprezintă temperatura punctului de inflexiune.

Cristalul de cuarț tăiat AT are caracteristica frecvență-temperatură prezentată


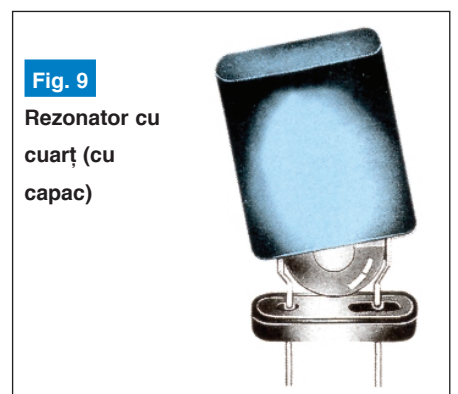
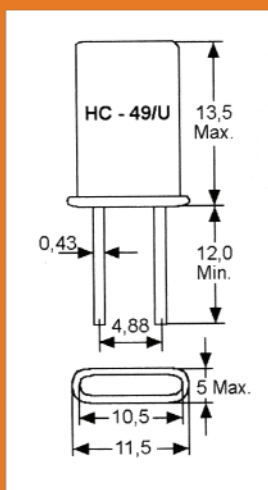


Fig. 9
Rezonator cu cuarț (cu capac)

Cristale Cuarț

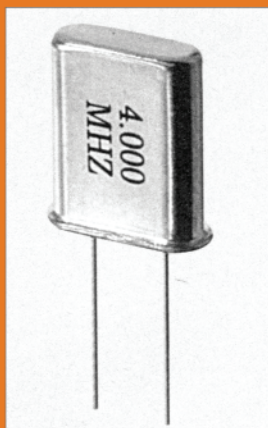

Cod articol	Denumire	Preț cu TVA (lei)
13796	Q 1MHz	240,000
14427	Q 1,843MHz	35,000
10236	Q 2MHz	50,000
14428	Q 2,457MHz	30,000
14429	Q 3MHz	25,000
5411	Q 3.276MHz	20,000
5412	Q 3.579MHz	15,000
14430	Q 3.686MHz	15,000
5417	Q 4MHz	15,000
5418	Q 4.096MHz	15,000
5419	Q 4.194MHz	15,000
14431	Q 4,336MHz	15,000
5420	Q 4.433MHz	15,000
5421	Q 4.915MHz	15,000
5423	Q 5MHz	15,000
5424	Q 6MHz	15,000
14432	Q 6,144MHz	15,000
14433	Q 6,4MHz	15,000
14441	Q 6,553MHz	15,000
1621	Q 7,372MHz	15,000
5426	Q 8MHz	15,000
10696	Q 8.640MHz	15,000
5427	Q 8.867MHz	15,000
14454	Q 9,216MHz	15,000
10694	Q 9.8304MHz	15,000
5394	Q 10MHz	15,000
5395	Q 10.240MHz	15,000
14455	Q 10,7MHz	15,000
14456	Q 11MHz	15,000
5396	Q 11.0592MHz	15,000
5397	Q 12MHz	15,000
5401	Q 14.318MHz	15,000
5402	Q 15MHz	20,000
5403	Q 16MHz	20,000
14457	Q 18MHz	15,000
5405	Q 18.432MHz	15,000
10695	Q 19.660MHz	15,000
5406	Q 20MHz	15,000
3649	Q 24MHz	20,000
5409	Q 27MHz	20,000
5413	Q 32MHz	15,000
5415	Q 36MHz	15,000
5422	Q 48MHz	15,000

pe un mic radiator de aluminiu pentru răcire (suprafața de câțiva cm²) doar dacă sursa lucrează în condiții extreme: tensiune de intrare maximă (adică 50V), tensiune de ieșire mică și curent de ieșire mare (spre 4A).

Dacă se lucrează în condiții mai "blânde", radiatorul de răcire poate lipsi. Asta, cu atât mai mult cu cât circuitul integrat dispune de o protecție internă contra încălzirii excesive.

Atenție! Capsula C.I. este conectată electric la pinul 8 (masă) și nu este necesară izolarea radiatorului de corpul integratului.

Frecvența de oscilație internă este dată de valoarea componentelor de la pinii 7-11 (R₁-C₃) și 9 (R₂-C₄ și C₅). În acest caz frecvența de oscilație este de cca. 100kHz.

Condensatorul C₂ (de la pinul 5) asigură o creștere lină (ușoară) a tensiunii de ieșire.

Rezistența R₃ (1kΩ) asigură în permanență o sarcină la ieșire, întrucât funcționarea în gol este periculoasă pentru circuitul integrat.

Despre avantajele stabilizatoarelor de tensiune în comutație nu vom insista aici prea mult. Să amintim randamentele foarte bune ale acestora, respectiv o disipație calorică foarte redusă, ceea ce permite utilizarea pentru C.I. a unui radiator de răcire foarte mic (sau chiar absența acestuia). Acest lucru determină un volum și o greutate foarte reduse ale acestui tip de surse. De asemenea, fiabilitatea și stabilitatea la perturbații sunt și ele foarte bune, iar prețul surselor de tensiune în comutație este scăzut.

"Reputația" destul de proastă pe care o au încă stabilizatoarele în comutație în rândul unor constructori electroniști provine de la unele montaje cu componente discrete realizate de aceștia și de la dezavantajele apărute. Funcționarea instabilă, paraziții ridicați și nereproductibilitatea acestor tipuri de montaje i-au speriat pe unii electroniști. În aceste cazuri prezentate de noi, respectivele dezavantaje dispar, fiind vorba despre utilizarea unui circuit integrat specializat (L296) care elimină aceste neplăceri. ♦

- continuare în numărul viitor -

Produsele sunt comercializate de



- urmare din pagina 29 -

Valoarea rezistorului R4 determină mărimea tensiunii de ieșire. Dacă se dorește realizarea unei surse cu tensiunea de ieșire reglabilă se va înlocui rezistorul R4 cu un potențiomtru.

Dioda D este de tip Schottky, rapidă, de tip MBR745, BYW80-150 sau echivalentă. Se poate monta pe un mic radiator de răcire.

Bobina L va avea o valoare cuprinsă între 100 și 300μH, la un curent de 3...5A, fiind realizată pe un tor de ferită (procurabilă din comerț).

Tensiunea de alimentare nestabilizată (V_{in}) care se aplică la pinul 3 al C.I. va fi de max. 50V, cum s-a precizat și anterior, aceasta fiind valoarea maxim admisibilă.

Circuitul integrat L296 se poate monta



Ofertă Colecție

GonexClub



1999 - 2000

190.000 lei

Excepție: septembrie 1999
decembrie 1999
7/2000; 8/2000

2001

190.000 lei

2002

190.000 lei

1999 - 2002

490.000 lei

Excepție: septembrie 1999
decembrie 1999
7/2000; 8/2000

2003

290.000 lei

1999 - 2003

780.000 lei

Excepție: septembrie 1999
decembrie 1999
7/2000; 8/2000

3 MODURI PENTRU A PRIMI REVISTA

Pentru obținerea revistei trimiteți talonul completat și contravaloarea abonamentului (prețul în lei) pe

ADRESA

**Claudia
Ghiță**

Revista **ConexClub**

Str. Maica Domnului 48,

sector 2, București,

Cod poștal 023721



- 1) Abonament pe **12 luni**
300 000 lei
- 2) Abonament pe **6 luni**
180 000 lei
- 3) Angajament:
plata lunar, ramburs
(prețul revistei plus taxe de expediere)

În atenția abonaților **CONEX CLUB**:
vă rugăm să ne comunicați prin poștă, e-mail, telefon sau fax

NOUL COD POȘTAL

Revista Conex Club se expediază folosind serviciile Companiei Naționale Poșta Română. În cazul în care nu primiți revista sau primiți un exemplar deteriorat vă rugăm să luați legătura cu redacția pentru remedierea neplăcutei situații.



ConexClub

TALON DE ABONAMENT

Doresc să mă abonez la revista **ConexClub** începând cu nr. / anul pe o perioadă de:
 12 luni **6 luni**
Am achitat mandatul poștal nr. din data suma de: **300 000 lei**
 180 000 lei

Nume Prenume
Str. nr. bl. sc. et. ap.
Localitatea Județ / Sector
Cod poștal Tel. :

Data Semnătura



ConexClub

TALON DE ANGAJAMENT

Doresc să mi se expedieze lunar, cu plata ramburs, revista **ConexClub**. Mă angajez să achit contravaloarea revistei plus taxele de expediere.
Doresc ca expedierea să se facă începând cu nr. /

Nume Prenume
Str. nr. bl. sc. et. ap.
Localitatea Județ / Sector
Cod poștal Tel. :

Data Semnătura

SOLUTII RADIO PROFESIONALE

YAESU
...leading the waySM

FT-920



FT-847



FT-90R



FT-100D



VR-5000



VX-2000



VX-800



VX-400



VR-500



VX-7R



VX-5R



VX-1R



Gama completa de echipamente pentru radioamatori <
Retele radio private pe frecvente proprii cu statii fixe / mobile / portabile <
Acces radio mobil in centrale telefonice de institutie <

Telefon: (021) 255.79.00, 01, 02

Fax: (021) 255.46.62

E-mail: office@agnor.ro,

Web: http://www.agnor.ro

Bucuresti, Lucretiu Patrascanu nr. 14, bl. MY3

 **AGNOR HIGH TECH**

Termometru

Interfață pentru multimetru

Pentru măsurări de rutină ale temperaturii (a clorurii ferice în cuva de corodare, de exemplu) în laboratorul propriu se poate construi rapid interfața pentru multimetru prezentată.

Pe post de senzor este utilizat un tranzistor de mică putere, model 2N2222, în configurație de super-diodă (bază și colector conectate împreună). Curentul joncțiunii bază-emitor se modifică corespunzător cu temperatura de lucru.

Pe emitorul tranzistorului se obține o variație de tensiune de **0,05V pe grad Celsius**, care se aplică intrării inversoare a amplificatorului operațional tip LM741 (în configurație de amplificator diferențial, pe intrarea neinvertor aplicându-se o fracție din tensiunea de alimentare, prin R5). *Câștigul amplificatorului (amplificarea) este 10.*

Interfața este construită pentru un multimetru cu scală de 2V. Astfel, pentru 10°C la ieșirea interfeței (cursorul R9) se va obține (pe multimetru) 0,5V, pentru 20°C 1V, iar pentru 30°C 1,5V. *Valoarea temperaturii se obține prin înmulțire cu 20 (sau cu 2, ignorând virgula).*


Bineînțeles că se poate realiza o amplificare convenabilă pentru o citire directă a temperaturii (ignorând virgula), dar gama măsurată este mai îngustă și asta pentru că majoritatea multimetrelor actuale au game de măsură multiplu de 2 (200mV, 2V, 20V, etc.). Apar două impedimente: cea a gamelor de măsură ale multimetrului și cea a tensiunii de alimentare a amplificatorului operațional. Schema prezentată satisface la măsurări de rutină.

Alimentarea interfeței se face de la o baterie de 9V tip 6F22.

Se reglează R5 astfel încât să avem între cursorul său și masă o tensiune de 2,5V (jumătate din tensiunea de alimentare provenită de la IC1). R9 oferă posibilitatea citirii și de valori negative ale temperaturii.

Valorile componentelor sunt: R1, R4 - 1k, R2, R3 - 3k9, R5 (semireglabil), R7 (semireglabil), R10 - 10k, R6 - 47k, R8 - 3k3, C1, C3 - 100n, C2 - 10μ, IC1 - LM78L05, TR1 - 2N2222, IC2 - LM741.

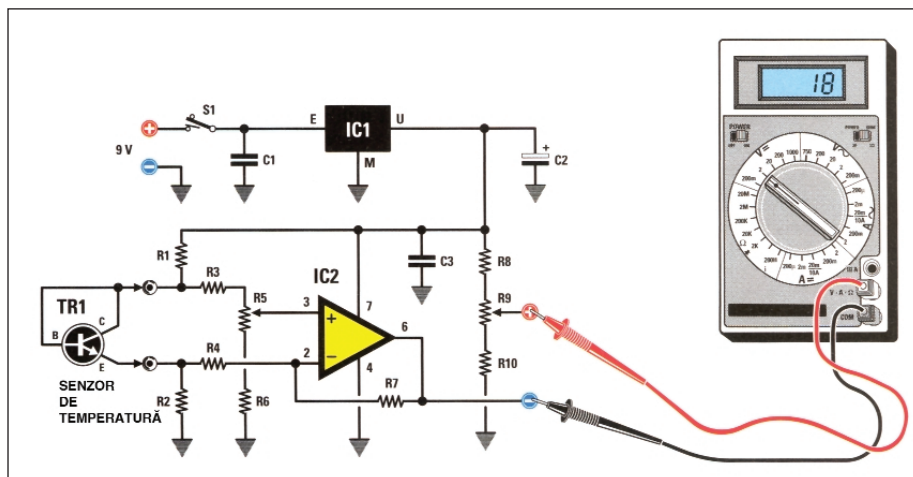După o idee prezentată în *Electronique et Loisir* magazine nr. 51. ♦





Comutator de proximitate

Comutatorul de proximitate prezentat a sosit la redacție ca urmare a temelor de concurs propuse. Deși nu are prevăzut un timer (pentru a preveni comutările repetate și supărătoare, și astfel a îndeplini funcția de senzor pentru uscător de mâini), montajul, prin simplitatea sa, se poate utiliza ca interfață la multe alte aplicații, ideea fiind interesantă (la echipamentele de securitate în locul contactelor magnetice, la automate de scară pe post de comutator senzorial, eliminând uzura mecanică și riscul electrocutării, etc.).

Schema nu necesită comentarii, traductorul fiind un optocuplor de tip reflexiv, model LTH209-01, ce poate fi procurat de la Conex Electronic. Cablajul este foarte simplu, fiind realizat prin gravare, dar autorul însă nu l-a prezentat.

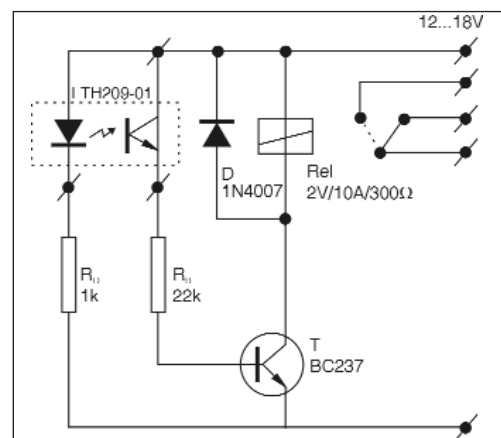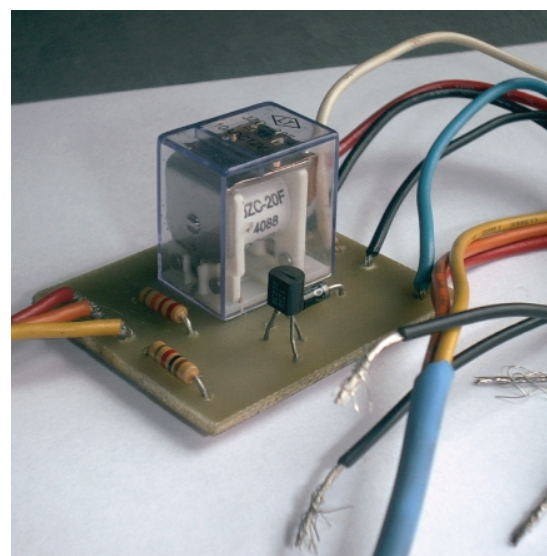Autor: **Petre Florescu**, locul 2 la concursul din luna decembrie. ♦



Editor

S. C. Conex Electronic S.R.L.
140/8557/1991

Director

Constantin Mihalache

Responsabil vânzări

Gilda Ștefan
secretariat@conexelectronic.ro

Abonamente

Claudia Ghiță
difuzare@conexclub.ro

Colectivul de redacție

Redactor șef onorific

Ilie Mihăescu

Redactor coordonator

Croif Valentin Constantin
redactie@conexclub.ro

Consultant științific

Norocel-Dragoș Codreanu
noroc@cadteccp.pub.ro

Redactori

Marian Dobre
productie@conexelectronic.ro
George Pintilie
Silviu Guțu
tehn@conexelectronic.ro
Cristian Georgescu
proiectare@conexelectronic.ro

Colaboratori

Ștefan Laurențiu
stefan_l_2003@yahoo.com
Vasile Surducu
vasile@l30.itim-cj.ro
Sandu Doru
comraex@yahoo.com
Șerban Naicu
electronica@voxline.ro

Tehnoredactare și prezentare grafică


Claudia Sandu
claudia@conexelectronic.ro

Adresa redacției

023721, Str. Maica Domnului nr. 48
sector 2, București, Romania
Tel.: 021-242.22.06; 242.77.66
Fax: 021-242.09.79
ISSN: 1454-7708




Tipar

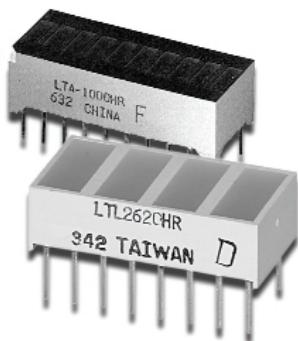MEGApress
Adresa: Bd. Metalurgiei nr.32-44,
sector 4 - București
Tel.: (+40-21) 461.08.10; 461.08.08
Fax: (+40-21) 461.08.09; 461.08.19



**Bar-graph
cu LED-uri**

Tip	Culoare	Lungime de undă [nm]	Unghi vizualizare [grd]	Intensitate luminoasă [mcd]	Curent direct [mA]	Tensiune directă [V]	Capsulă
LTL2300HR	roșu	635	100	4,2	10	2	SIL4
LTL2350HR	roșu	635	100	8	10	2	SIL8
LTA1000HR	roșu	635	100	2	10	2	DIP20
LTA1000Y	galben	585	100	2	10	2,1	DIP21
LTA1000G	verde	565	100	2	10	2,2	DIP22

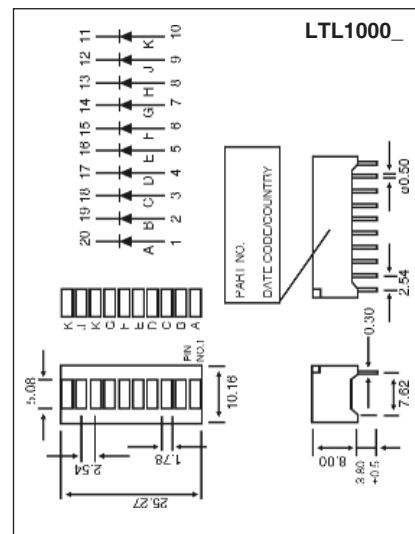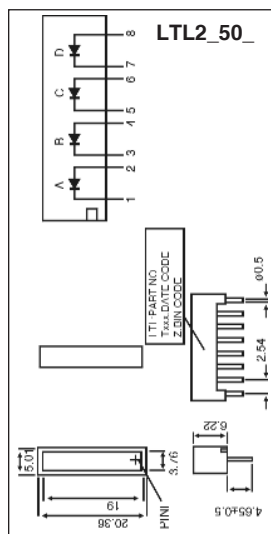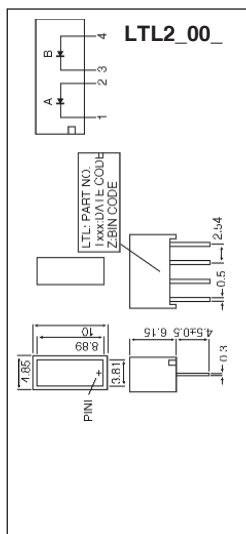

Redacția Conex Club invită cititorii la concurs

CONCURS

Să se proiecteze și/sau realizeze practic una din temele următoare:

1. Identificator de cabluri (maxim 20, monocrome) la distanță (max. 100m), afișor pe bar-graph și/sau 7 segmente;
2. Tester pentru cablu de rețea (UTP) sau telefonie, afișor pe bar-graph;
3. Egalizor grafic audio cu indicator de nivel cu bar-graph pe fiecare gamă de frecvență reglată;
4. Identificator de trasee electrice prin perete cu afișarea estimativă a poziției utilizând bar-graph.

Pentru a obține punctaj maxim lucrarea trebuie să conțină descrierea schemei, cablaj sau detalii constructive (amplasare), simulări și/sau rezultate experimentale, fotografii.

Atenție! Se punctează în plus realizările cu microcontrolere de uz general.

Cele mai interesante lucrări vor fi publicate în revistă, iar premiile sunt:

- Locul 1 - multimetru DVM810;
- Locul 2 - abonament pe 1 an la revistă;
- Locul 3 - abonament pe 6 luni la revistă.

Termenul limită de expediție a lucrărilor

25 aprilie 2004

Rezultatele concursului din luna **decembrie**:

- Locul 1 (6,5 puncte):
"Monitorizarea poziției axului unui motor"
Cornel Ștefănescu
- Locul 2 (6,34 puncte):
"Comutator de proximitate"
Petre Florescu
- Locul 3 (6,16 puncte):
"Aparat automat pentru uscat mâinile"
Cornel Ștefănescu

Rezultatele concursului din luna **ianuarie**:

- Locul 1 (6,16 puncte):
"Panou de relee statice comandate prin fire"
Cornel Ștefănescu
- Locul 2 (5,5 puncte):
"Proiecte optotriace"
Imre Szatmary
- Locul 3 (3,16 puncte):
"Automat de scară"
Alexandru Bot



Sirenă 12V/10W

Cod 56188 (HOS380)

380.000 lei

Date tehnice:

- banda de frecvență: 1,5...3,5kHz;
- intensitate sonoră: 110dB/12V;
- gama temperaturilor de funcționare: -20...+60°C;
- tensiune de alimentare: 12V DC;
- curent absorbit: 1,2 A.



Sirenă 12V/20W

Cod 56187 (HOS310A)

430.000 lei

Date tehnice:

- banda de frecvență: 1,5...3,5kHz;
- intensitate sonoră: 115dB/12V;
- gama temperaturilor de funcționare: -20...+60°C;
- tensiune de alimentare: 12V DC;
- curent absorbit: 1,2A.



Sirenă 12V/20W

Cod 10869 (HOS380A)

430.000 lei

Date tehnice:

- banda de frecvență: 1,5...3,5kHz;
- intensitate sonoră: 120dB/12V;
- gama temperaturilor de funcționare: -20... +60°C;
- tensiune de alimentare: 12 V DC;
- curent absorbit: 1,2 A.



Sirenă 6 tonuri

Cod 56189 (HOS386)

380.000 lei

Date tehnice:

- număr tonuri: 6;
- intensitate sonoră: 110dB/12V;
- gama temperaturilor de funcționare: -20...+60°C;
- tensiune de alimentare: 12V DC;
- curent absorbit: 1,2A.



Sirenă Piezo mini

Cod 13469 (SV/PS1)

230.000 lei

Date tehnice:

- intensitate sonoră: 107dB/12V;
- tensiune de alimentare: 6...15[V] DC;
- curent absorbit: 140mA;
- dimensiuni: 39 x 44 x 57[mm];
- masa: 47g.

Sirenă 12V/30W

Cod 5644
(SV/HS1)

730.000 lei

Date tehnice:

- ton dual;
- tensiune de alimentare: 6...12V DC;
- dimensiuni: 230 x 200 x 119mm.



Sirenă de exterior

Cod 10665 (SV/PS93)

430.000 lei

Date tehnice:

- intensitate sonoră: 120dB;
- carcasa etanșă cu rezistență mărită la impact;
- tensiune de alimentare: 10...14V DC;
- curent absorbit: 200mA (sirenă) / 250mA (stroboscop);
- dimensiuni: 122 x 72 x 35mm.



Sirenă de exterior cu stroboscop

Cod 11949 (SV/PSL1)

590.000 lei

Date tehnice:

- banda de frecvență: 1,5... 3,8kHz;
- intensitate sonoră: 120dB;
- culoare: roșu;
- tensiune de alimentare: 10...14V DC;
- dimensiuni: 122 x 72 x 35mm.



Minisirenă cu 2 elemente piezo

Cod 10576 (SV/PS2)

240.000 lei

Date tehnice:

- frecvența de rezonanță: 1,5...3,1kHz;
- intensitate sonoră: 97dB;
- tensiune de alimentare: 6...15V DC;
- curent absorbit: 120 mA;
- dimensiuni: 107 x 55 x 32,5mm.



Minisirenă cu 4 elemente piezo

Cod 10630 (SV/PS4)

450.000 lei





Date tehnice:

- frecvența de rezonanță: 1,5... 3,1kHz;
- intensitate sonoră: 92dB;
- tensiune de alimentare: 6... 15V DC;
- curent absorbit: 190mA;
- dimensiuni: 105,5 x 105,5 x 44,5mm.



veiling
sirene

Osciloscop portabil **APS 230**

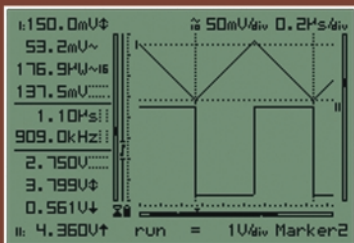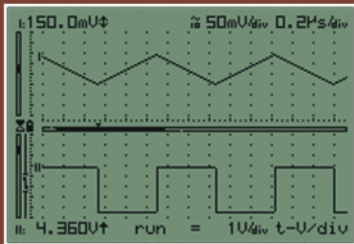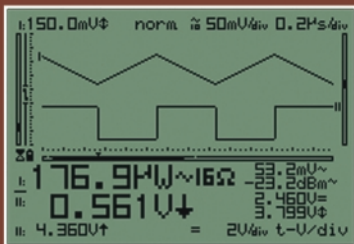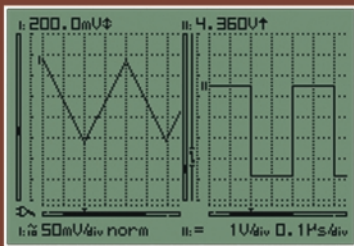

- **2 x 30MHz**
- **Autosetare**
- **Conectare la PC**

Cod 3409
30.970.000 lei

Date tehnice

- Afişare digitală LCD cu backlight;
- Baterii incluse;
- Număr de canale: 2;
- Impedanță: 1MΩ/30pF;
- Banda de frecvență: 2x30MHz;
- Rezoluție verticală: 8 biți;
- Dimensiuni: 230 x 150 x 50mm;
- Conectare la PC la RS232;
- Setarea automată a funcțiilor
- Înregistrare până la 170h/captură;
- Valoare de vârf, R_{rms} , dB, dBV, dBm și dBG, Watt-metru;
- Măsurări audio stereofonice;
- Eşantionare 240MS/s pe canal;
- Sensibilitate minimă 20µV, 1mV...20V/div;
- Baza de timp: 10µs...1h/div;
- Cuplaj AC & DC;
- Marker-i tensiune, timp, etc.



Disponibil începând cu luna aprilie

 **velleman**